

Annexe B

simulation

Ampli Yves Cochet Etude de **FP1g**

Etude temporelle



signaux rectangulaires

Etude temporelle signaux rectangulaires


(sans charge R_c)


1 Hz – 10 Hz – 20 Hz – 100 Hz – 1000 Hz – 10 kHz – 20 kHz – 100 kHz – 1 MHz – 10 MHz


FP1g -DEPHASEUR

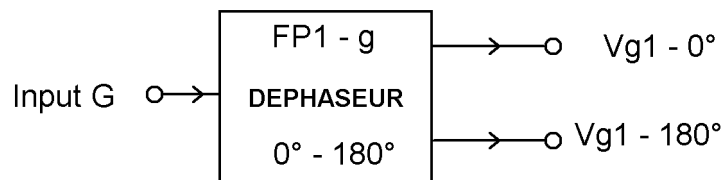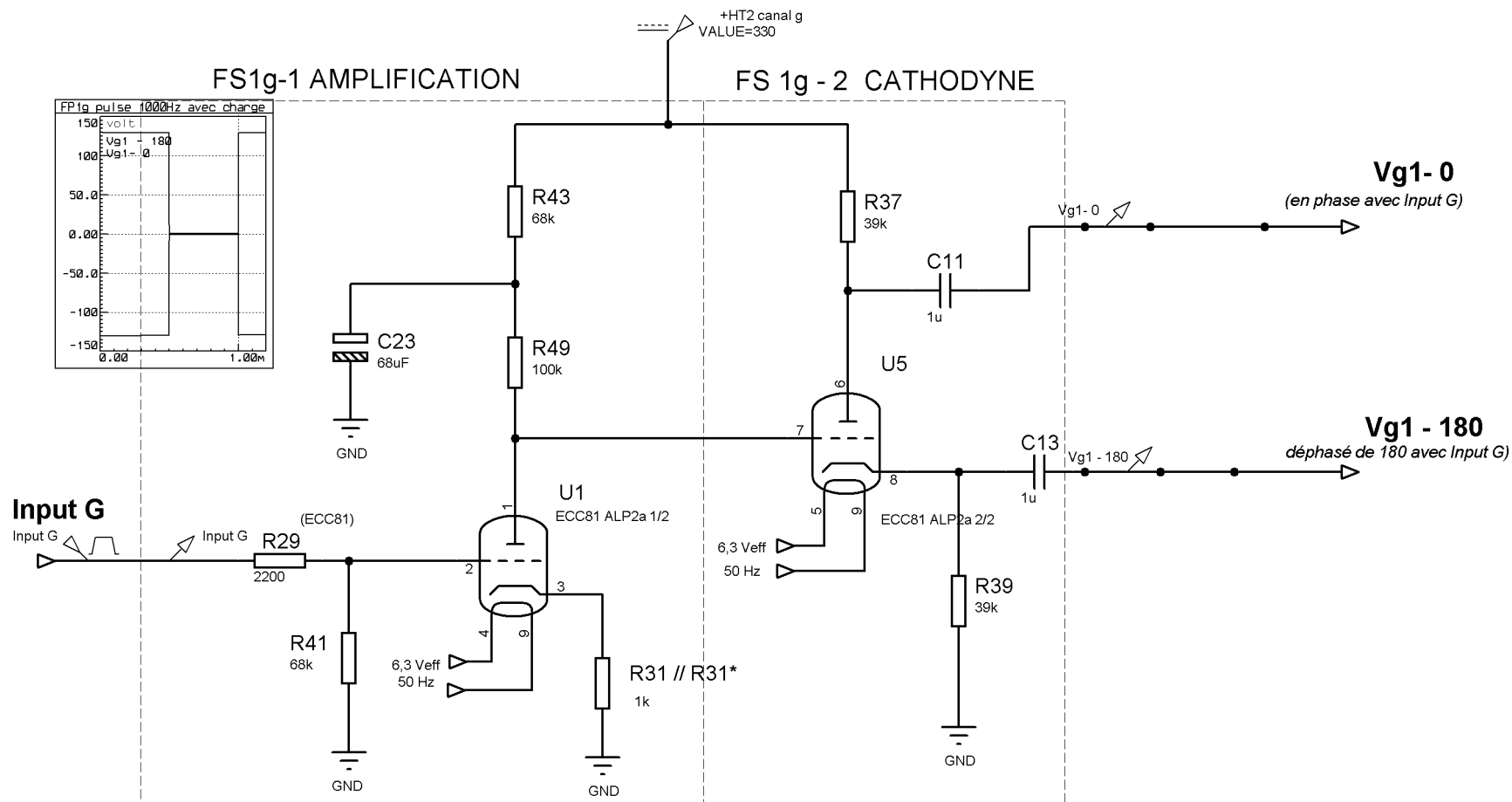


FILE NAME: Ampli Yves Cochet Etude de FP1g - modele spice sans charge.DSN	DATE: 28/12/2012
DESIGN TITLE: Ampli Yves COCHET ALP2a	PAGE: 1 of 1
PATH: DEPHASEUR	TIME: 13:23:01
BY: Didier VILLERS	REV: 1e

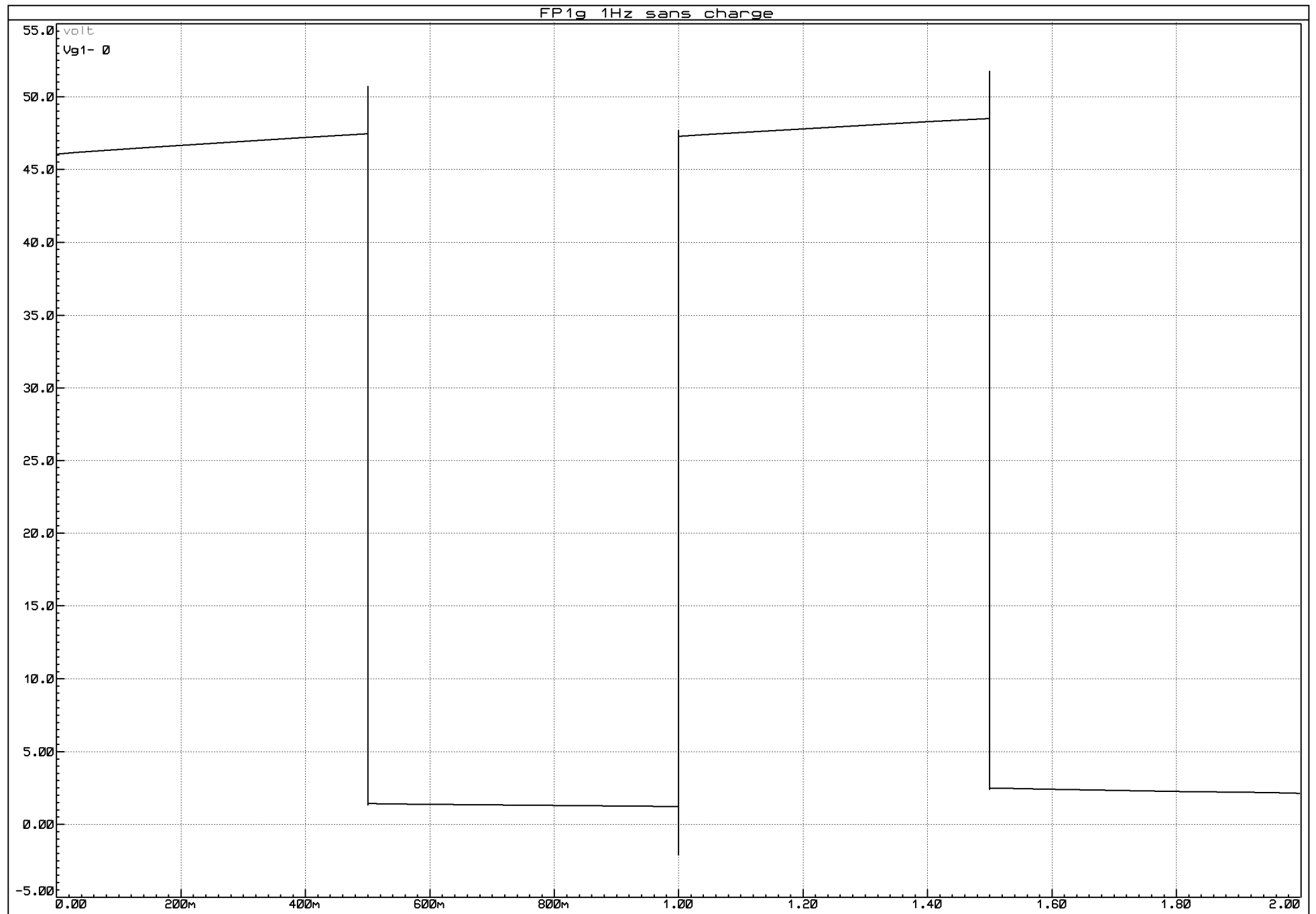


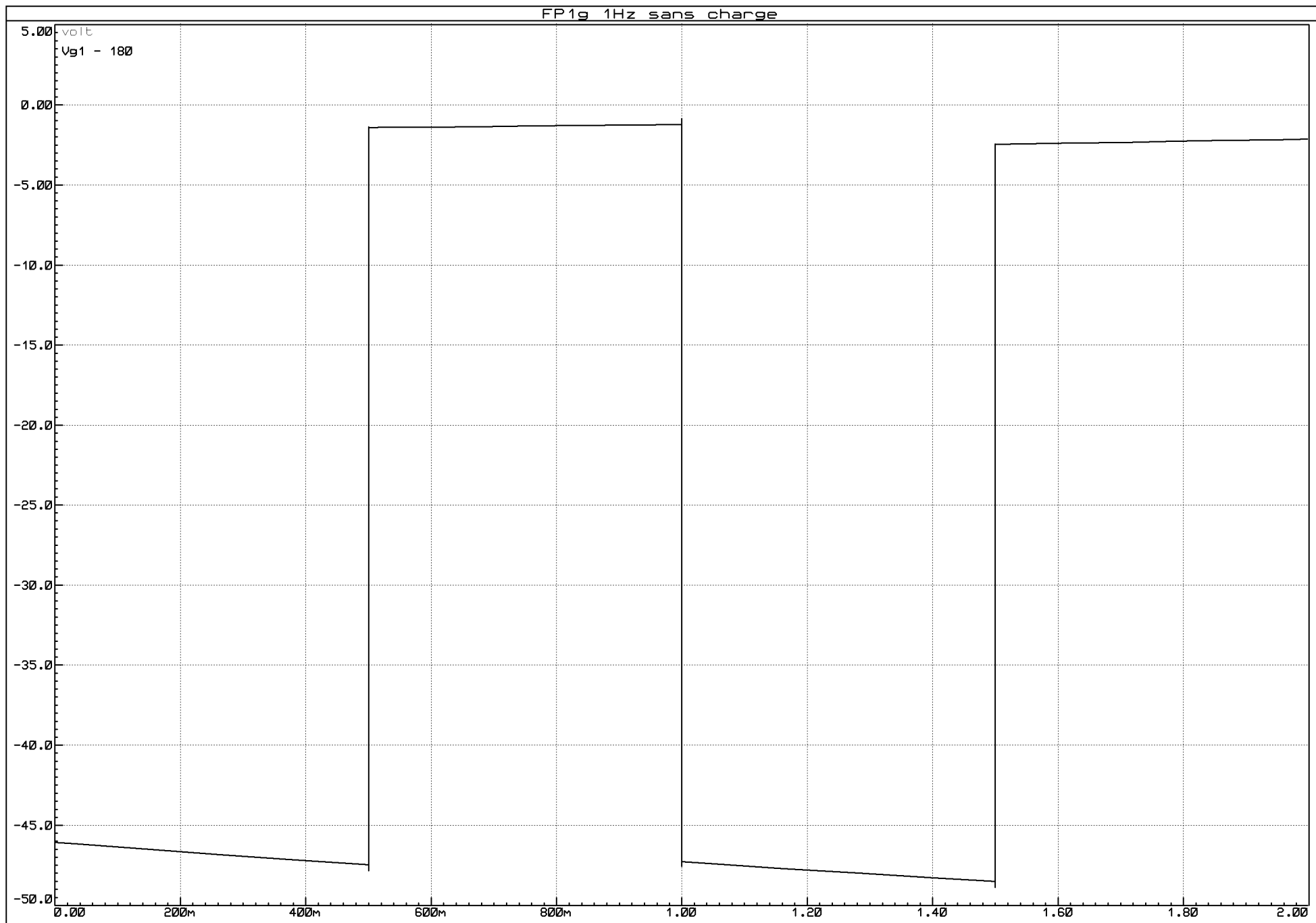


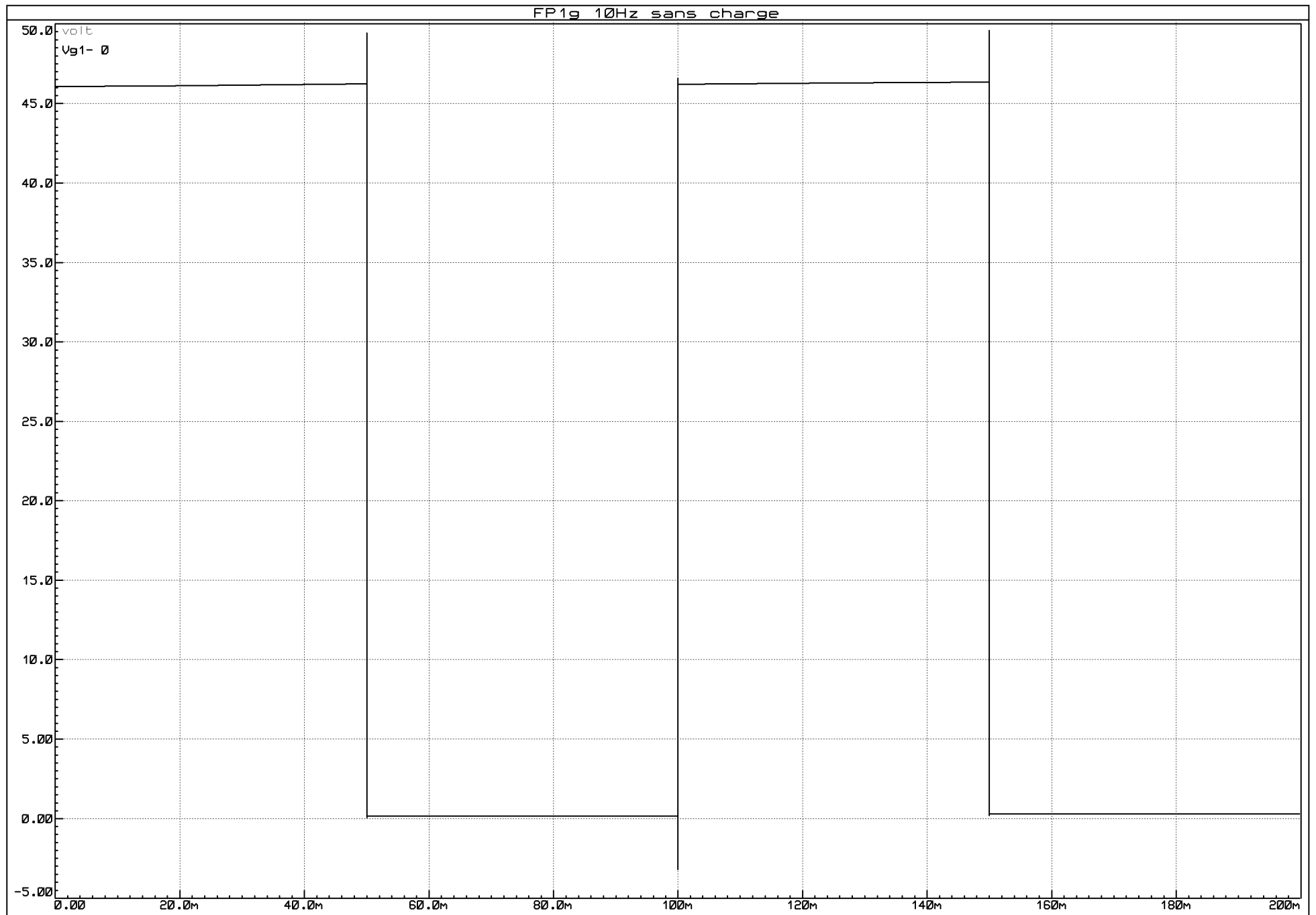


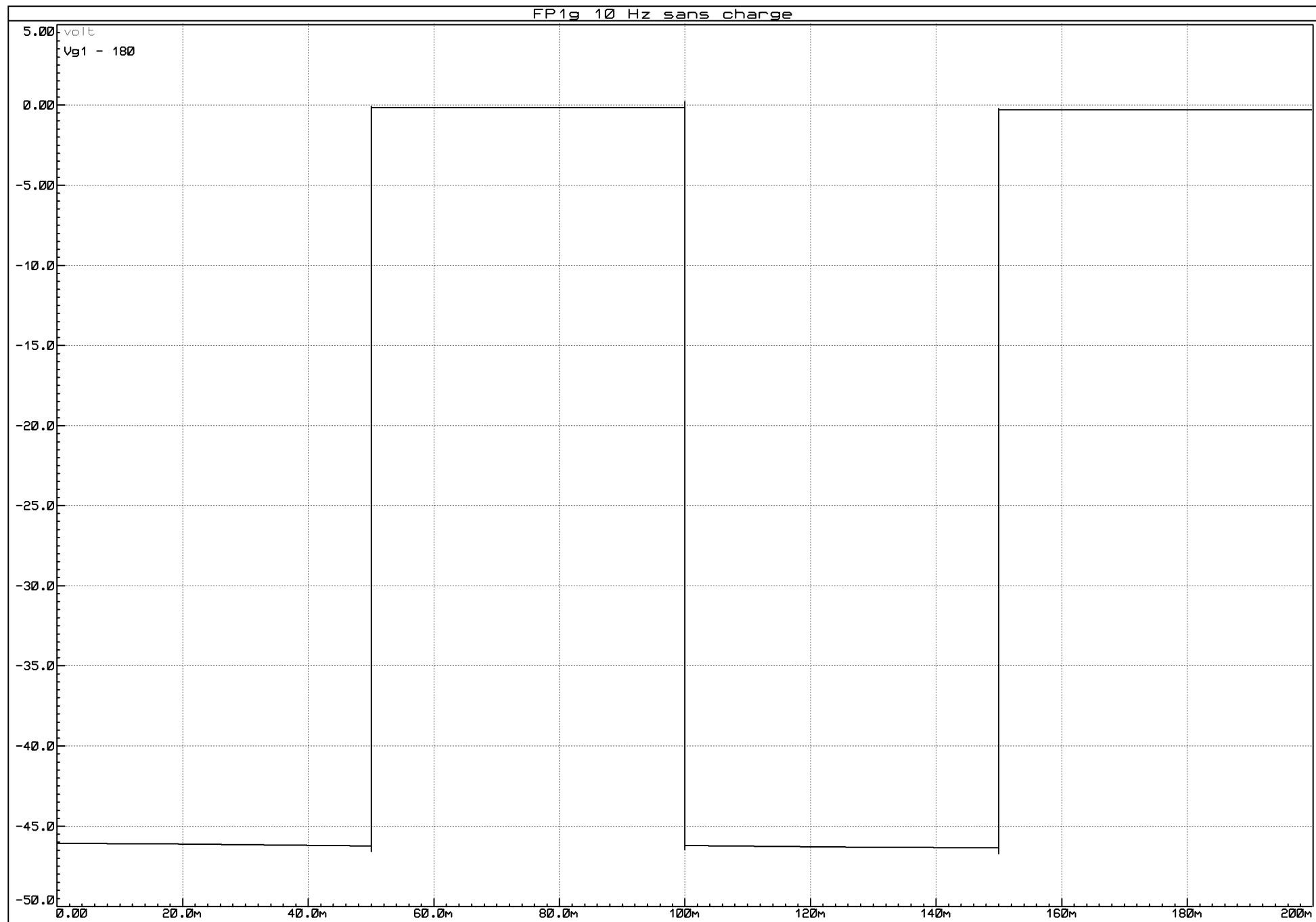



FP1g 20Hz sans charge

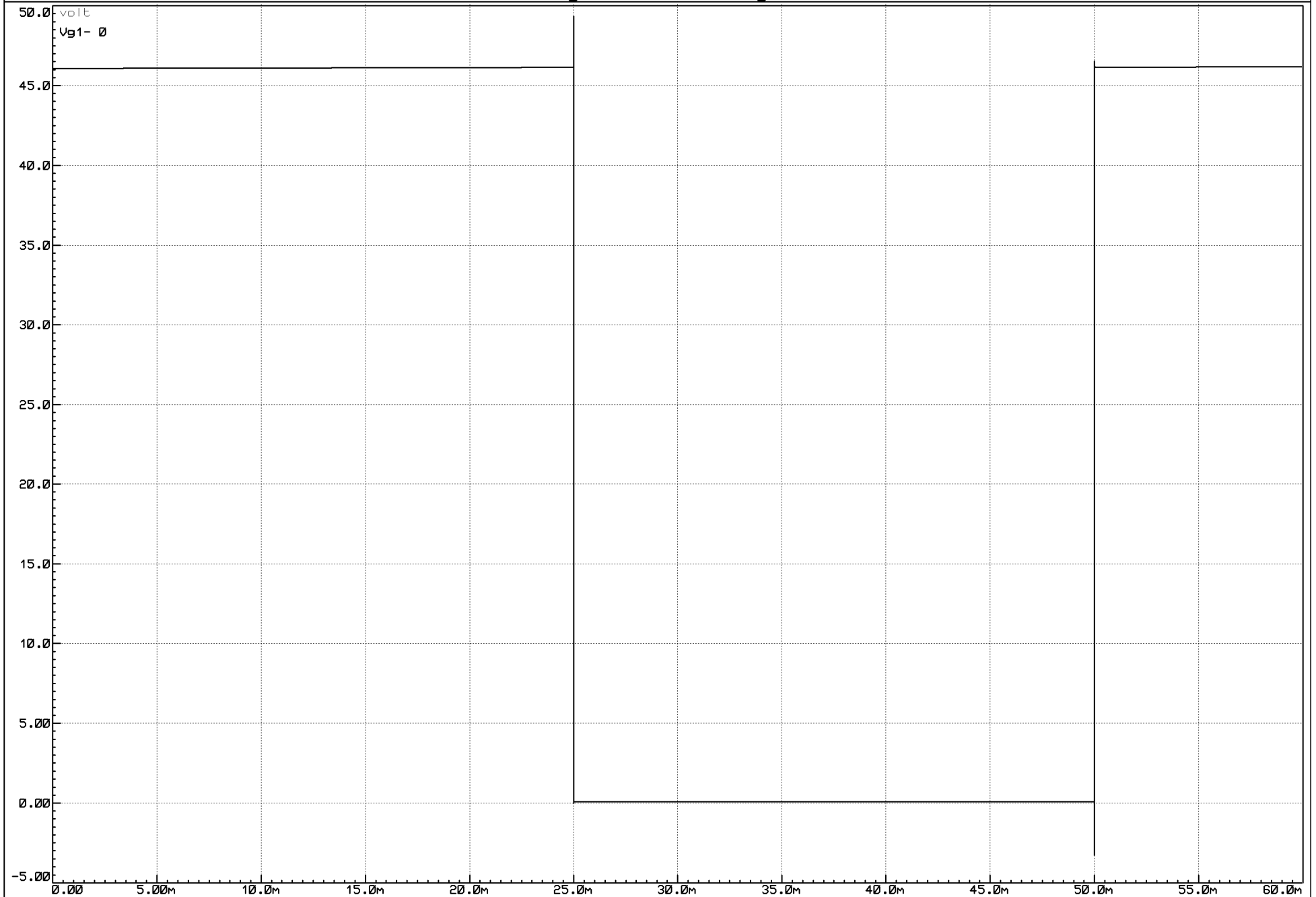


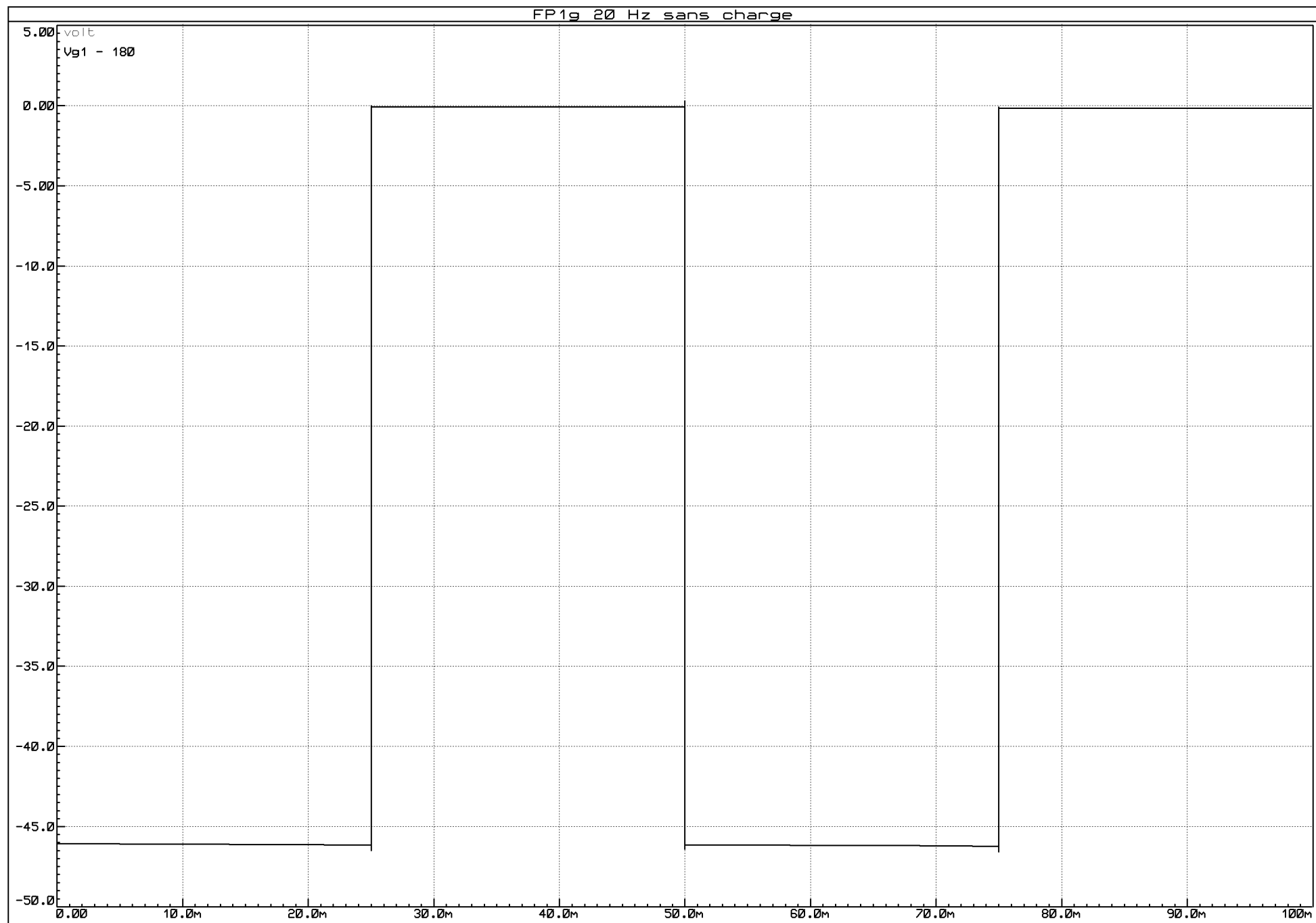


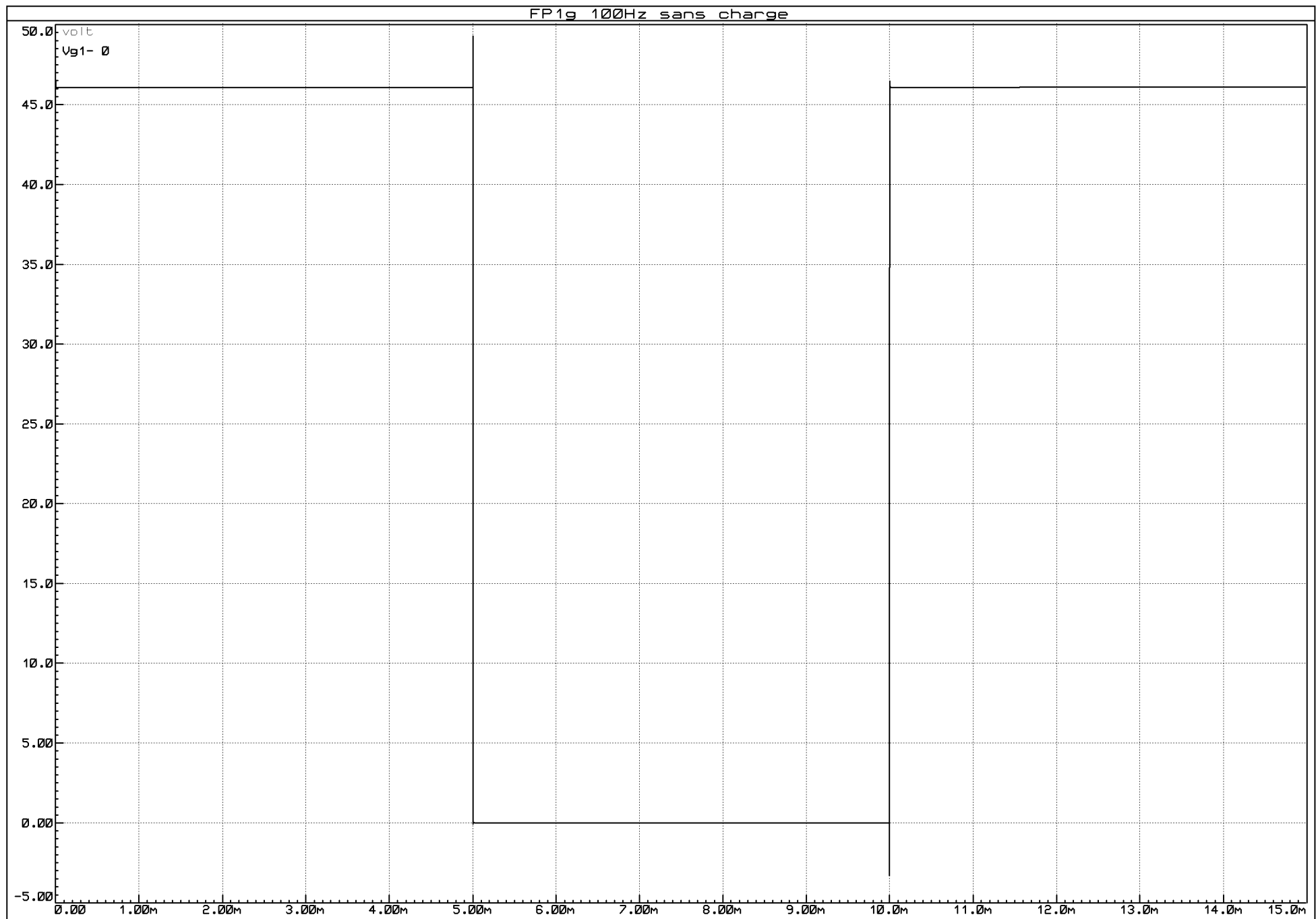

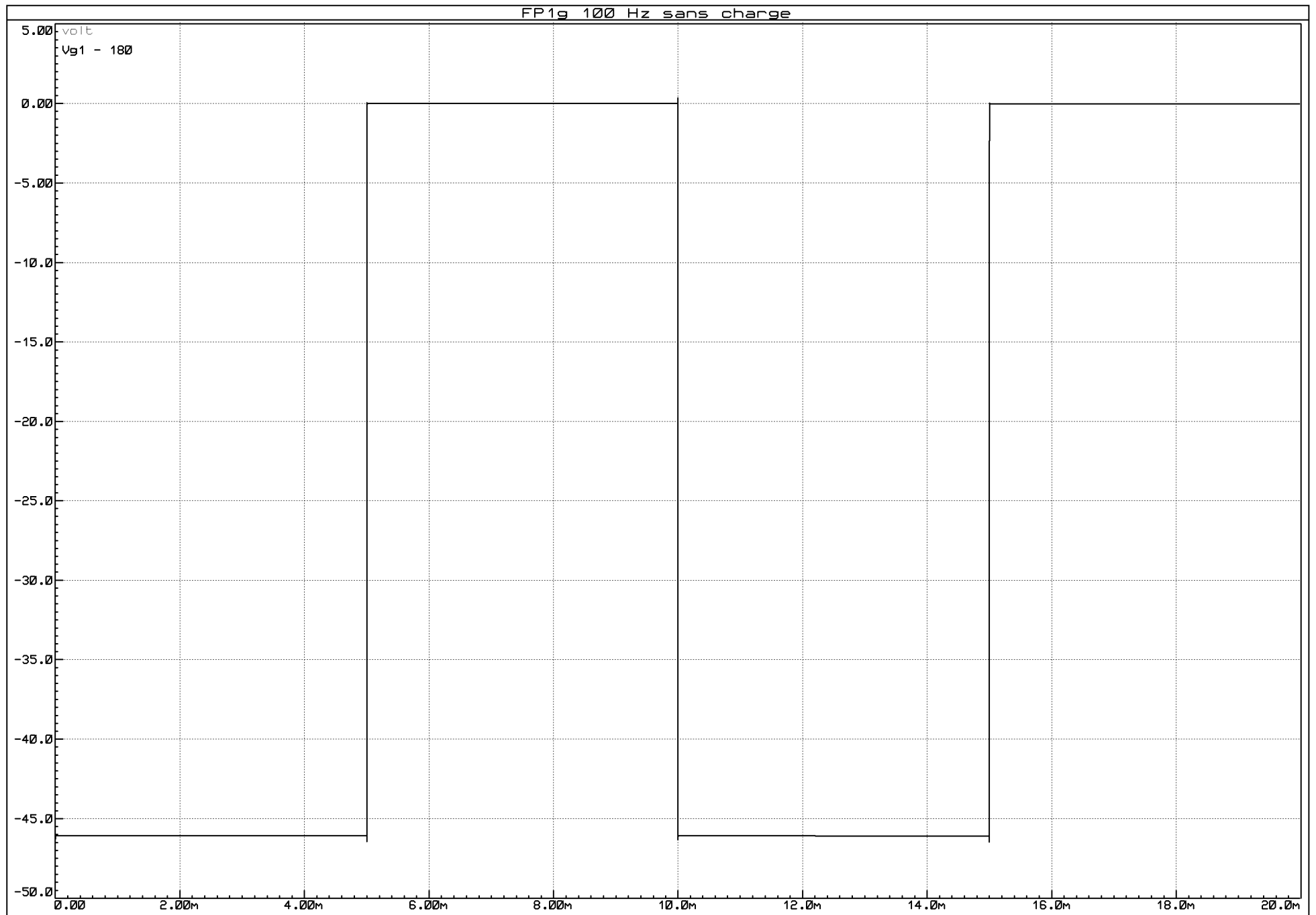


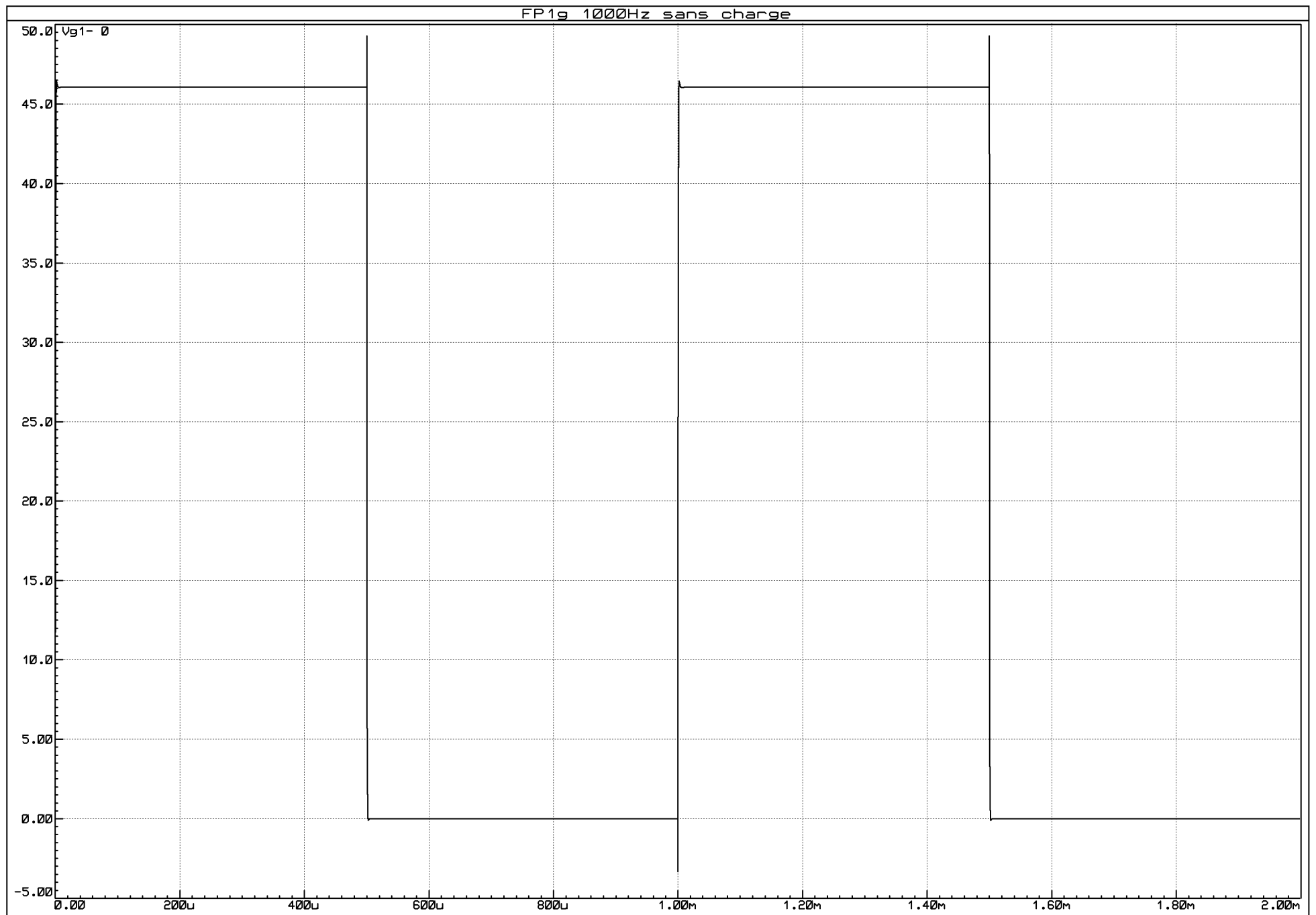


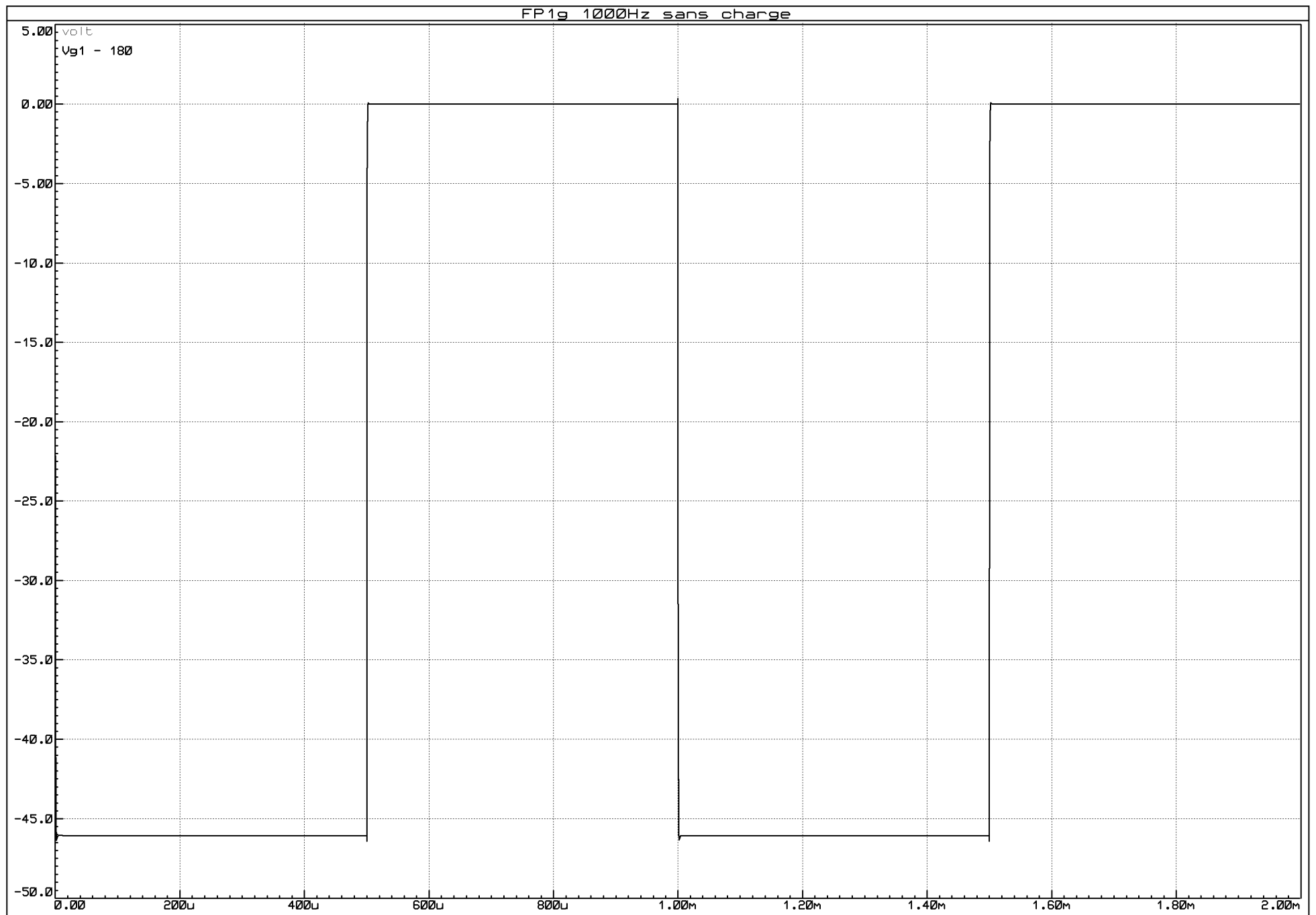


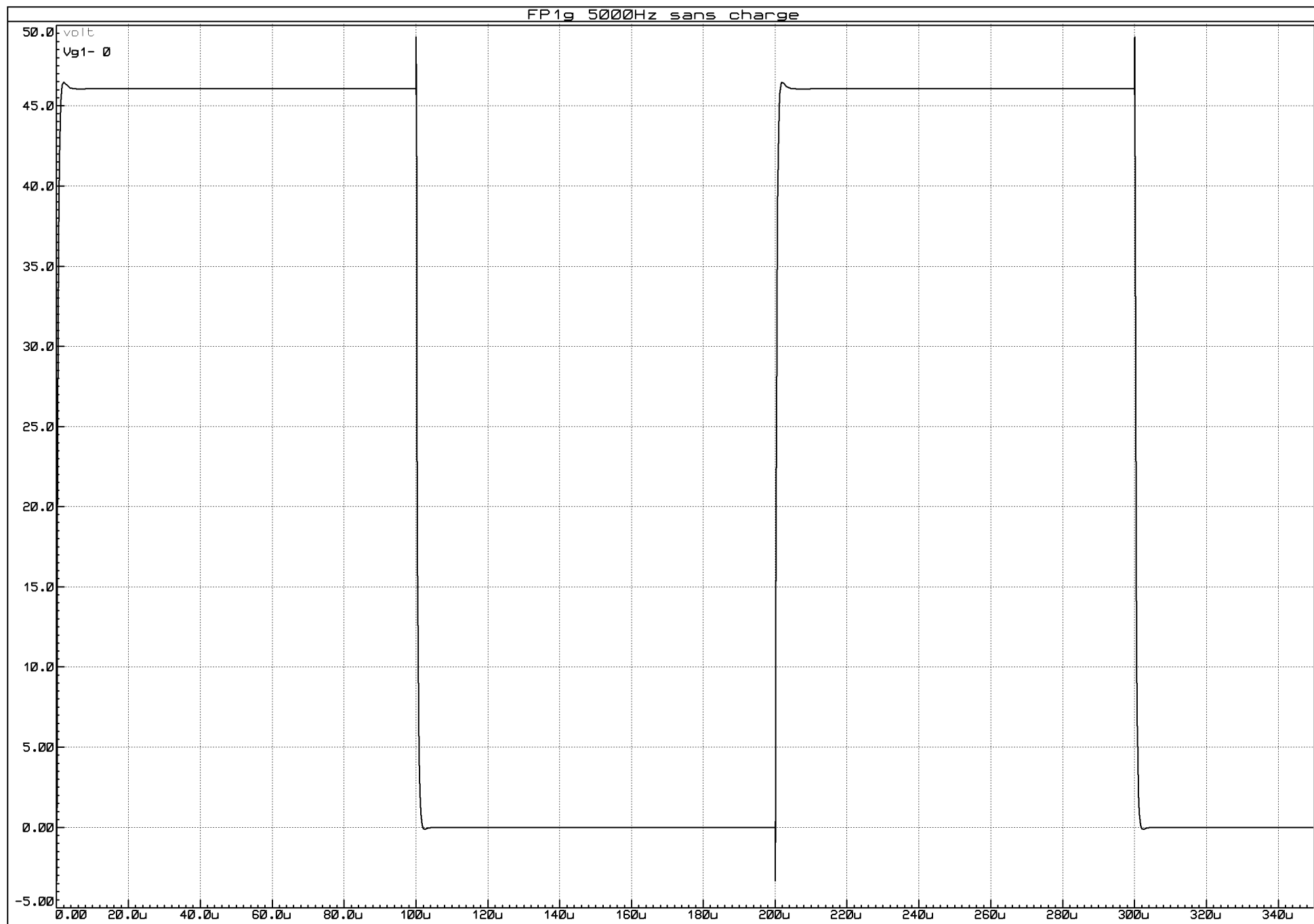



FP1g 5000 Hz sans charge

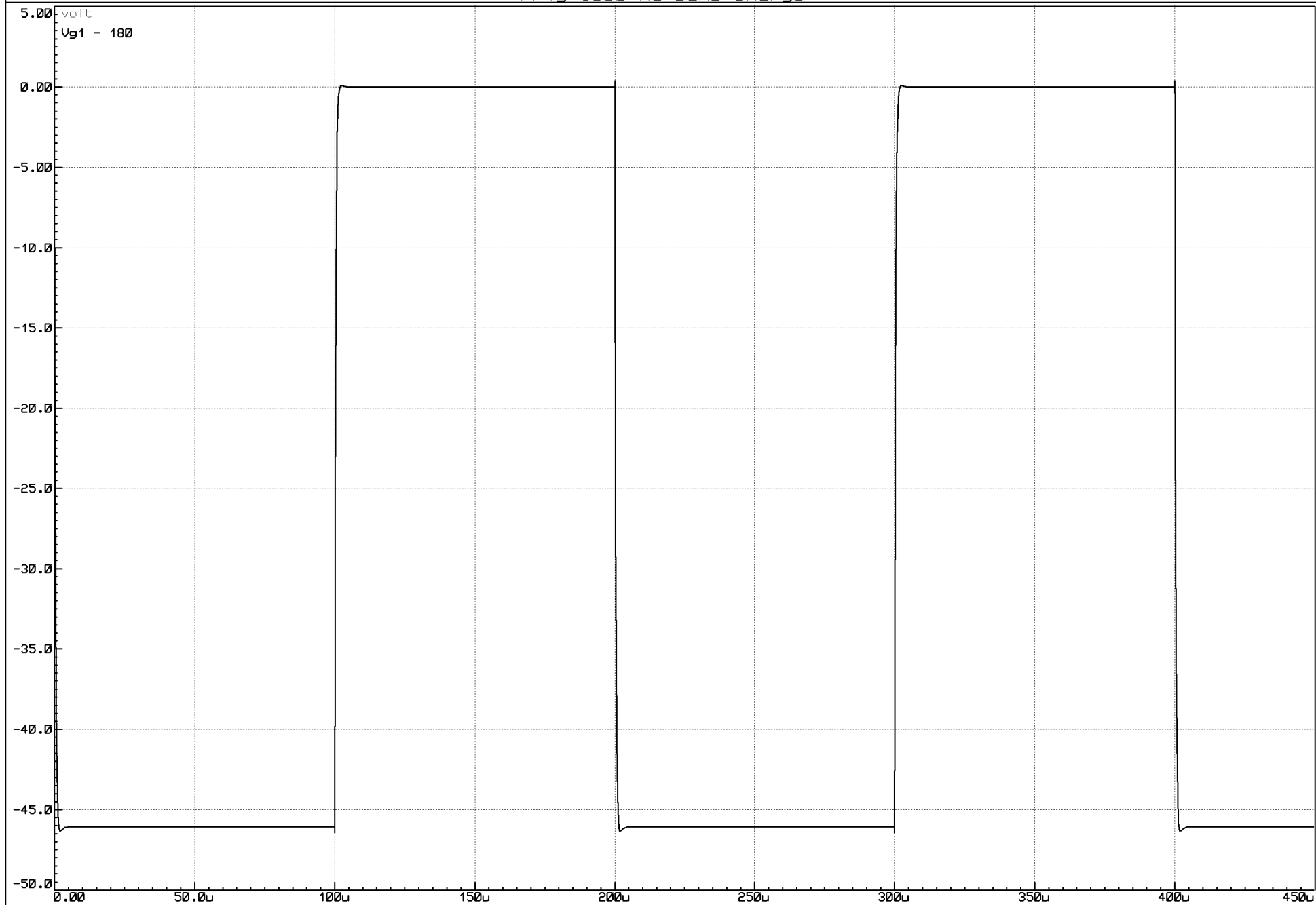


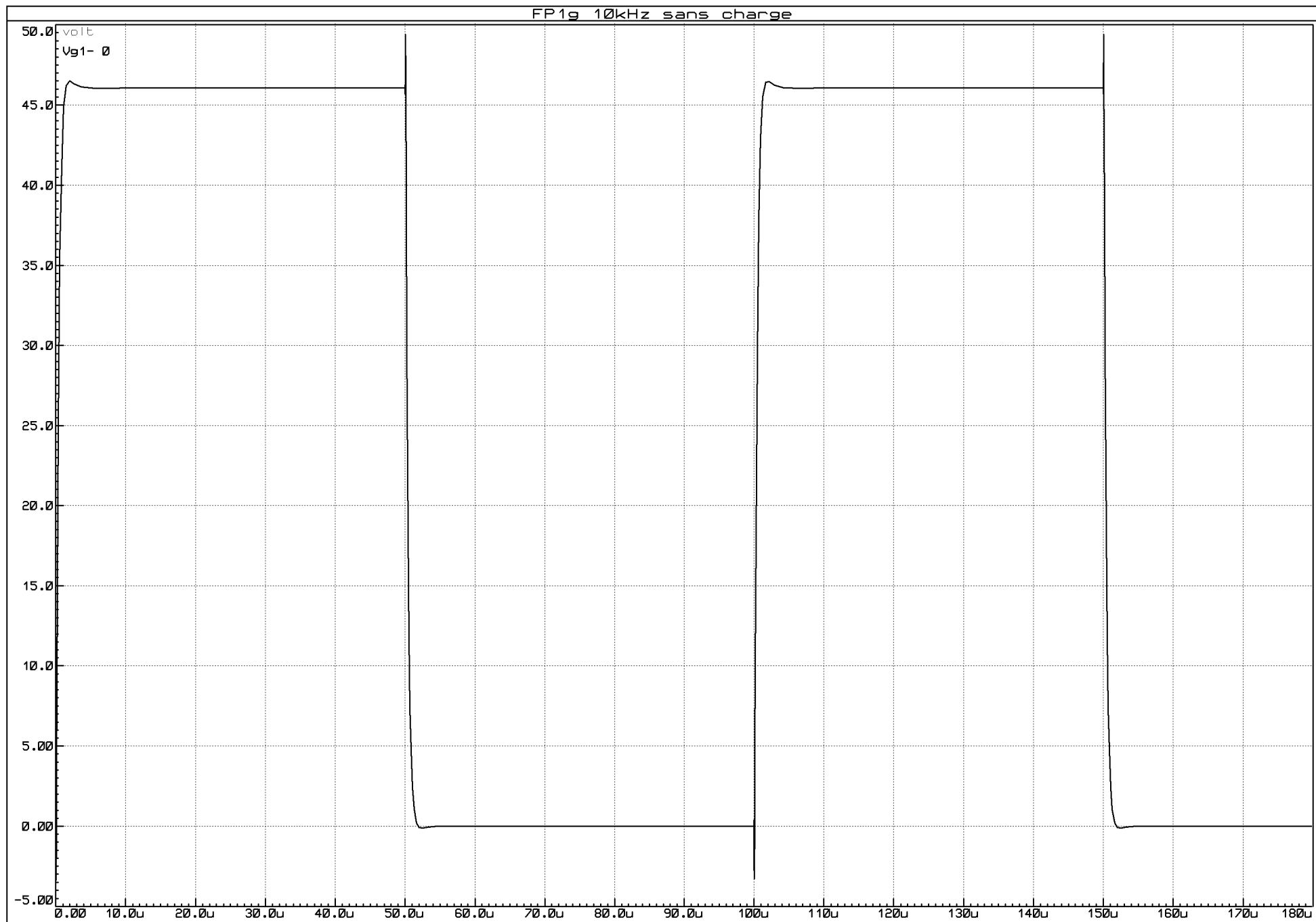

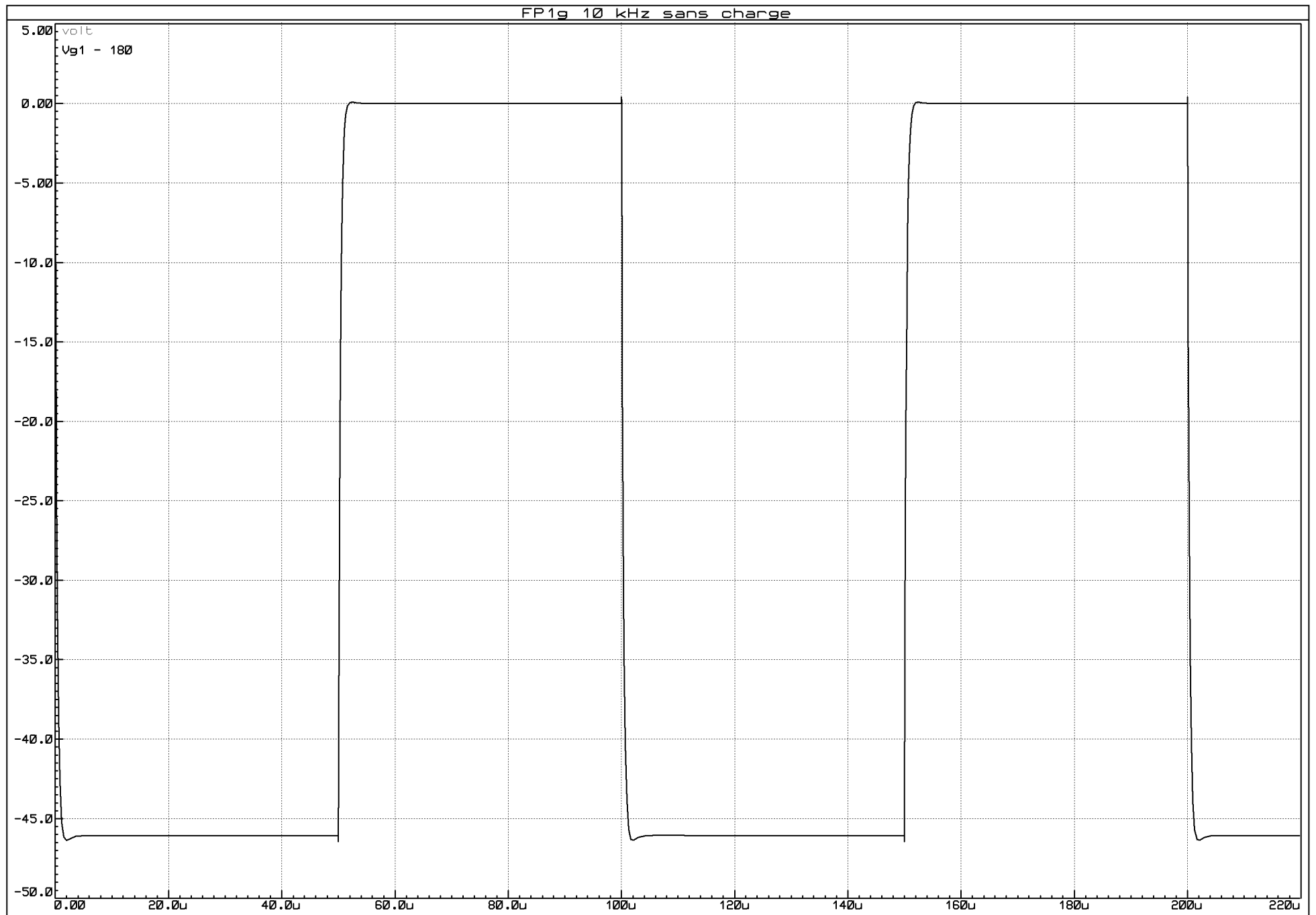


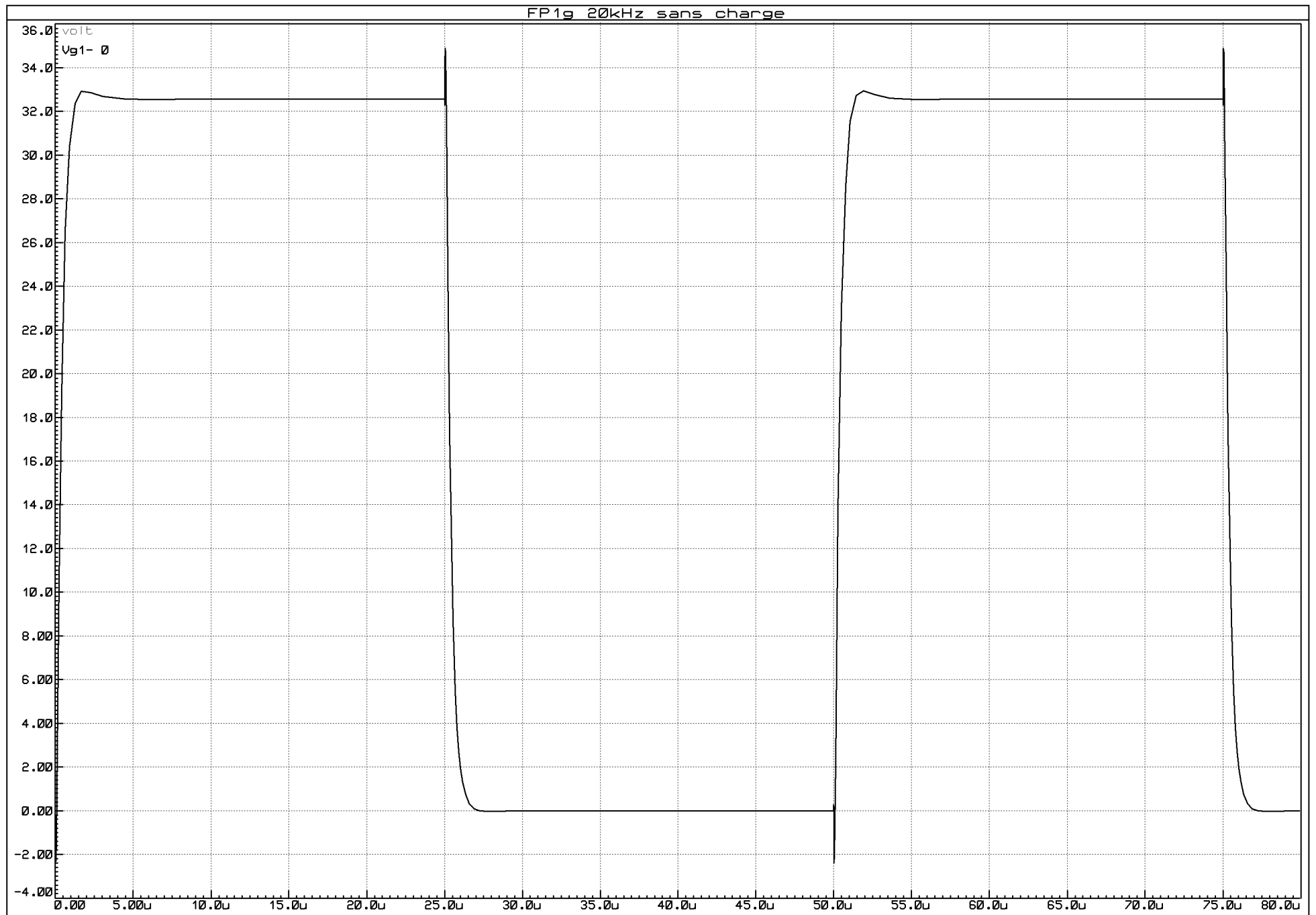


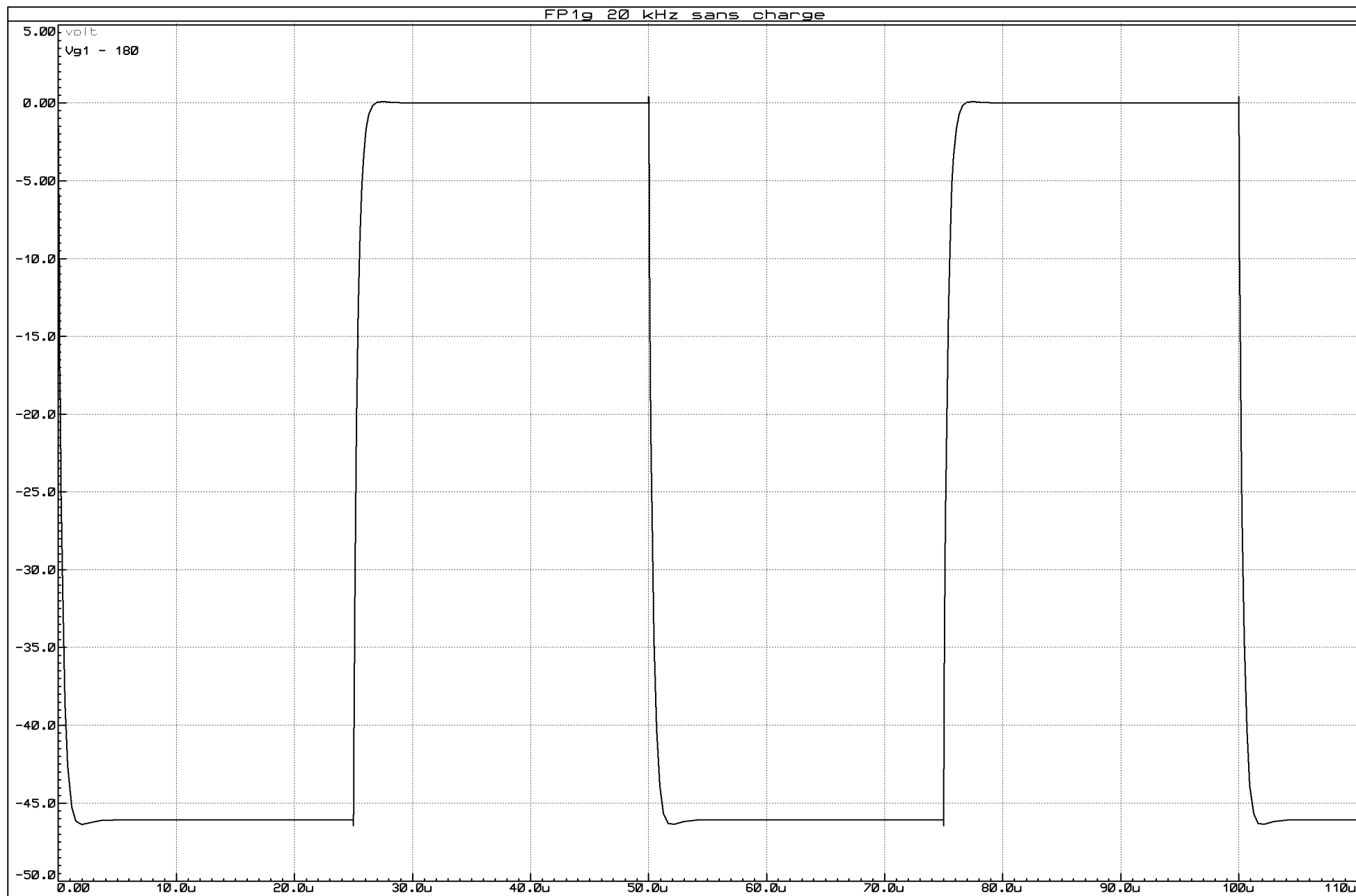


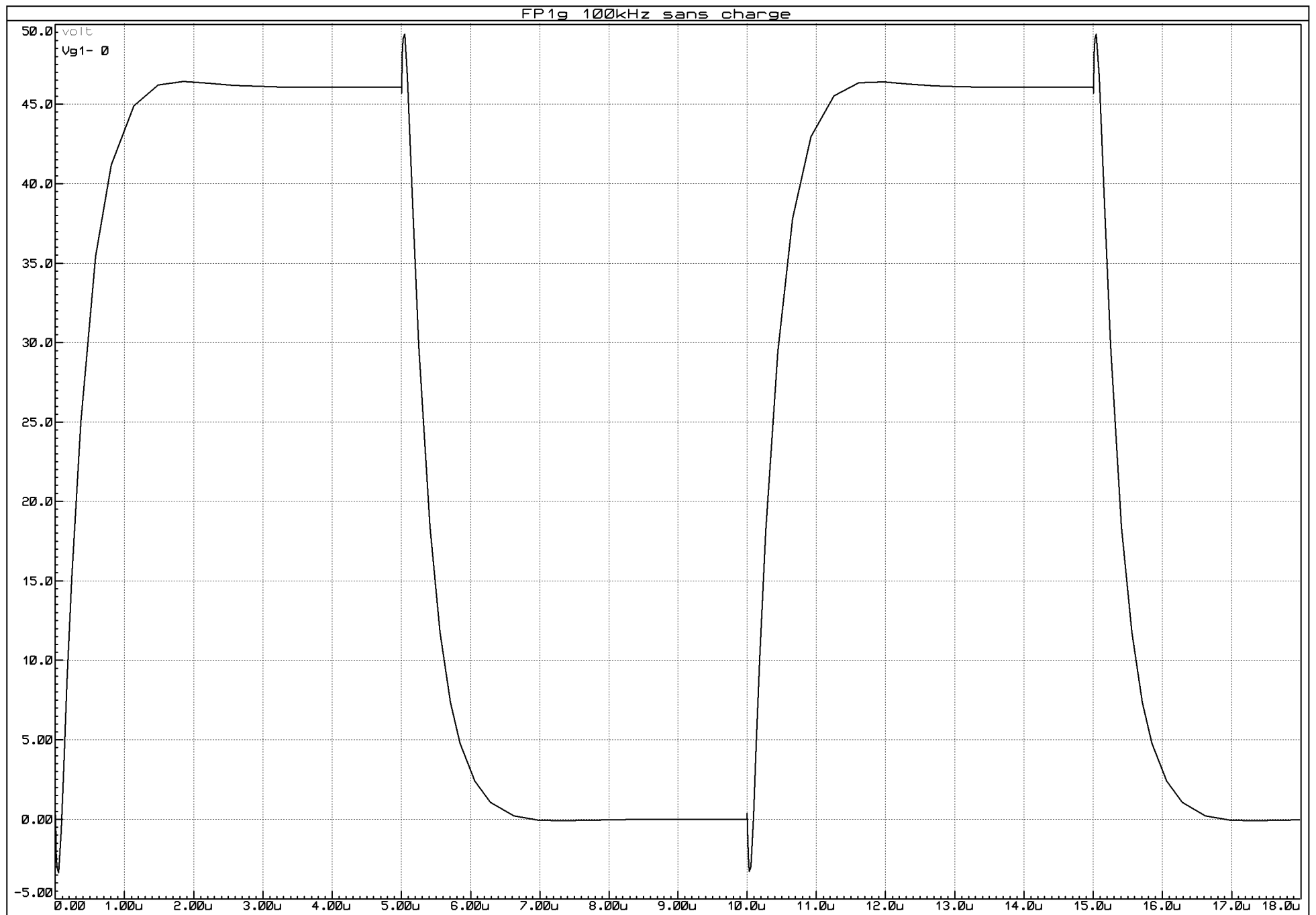



FP1g 100 kHz sans charge

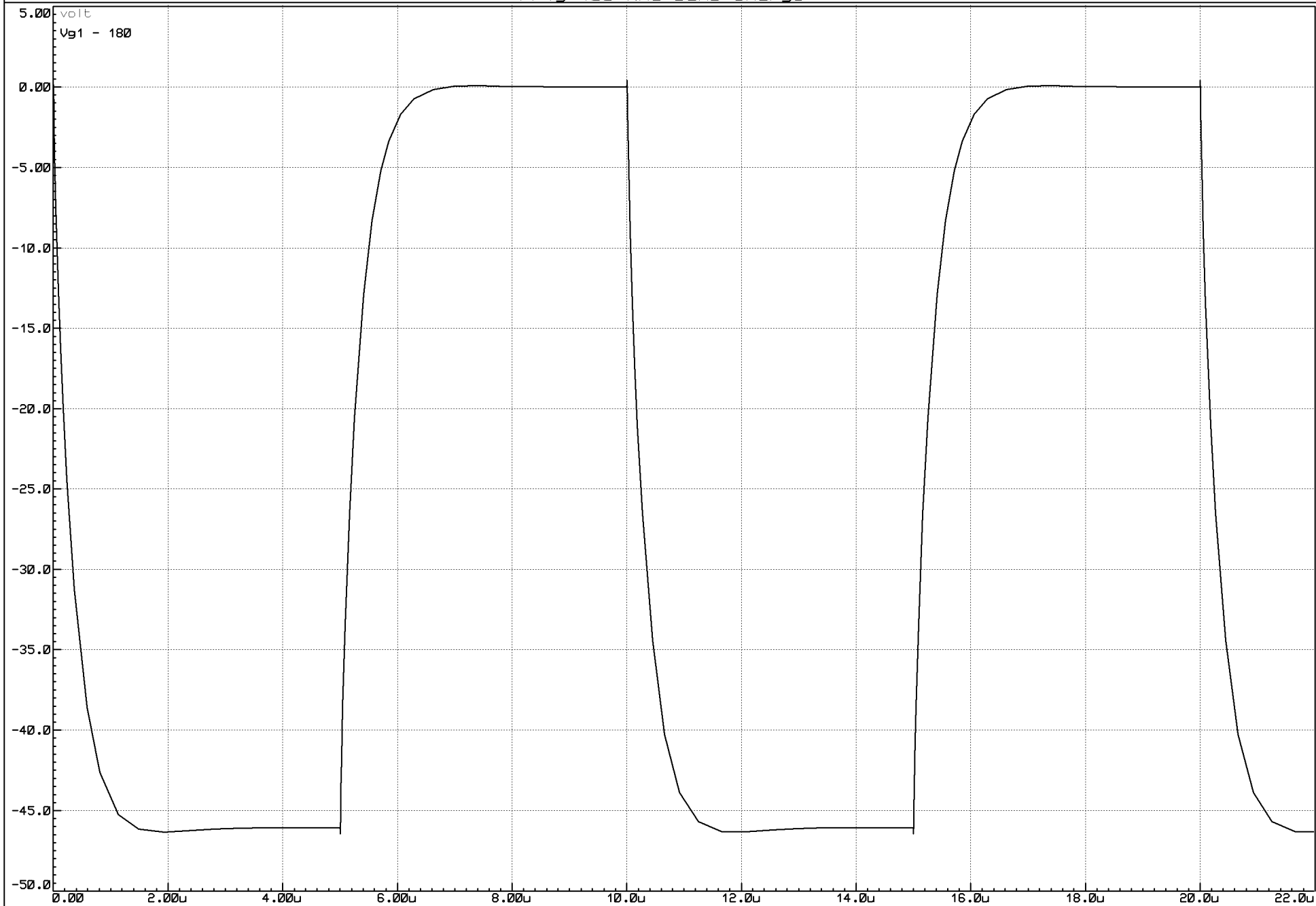

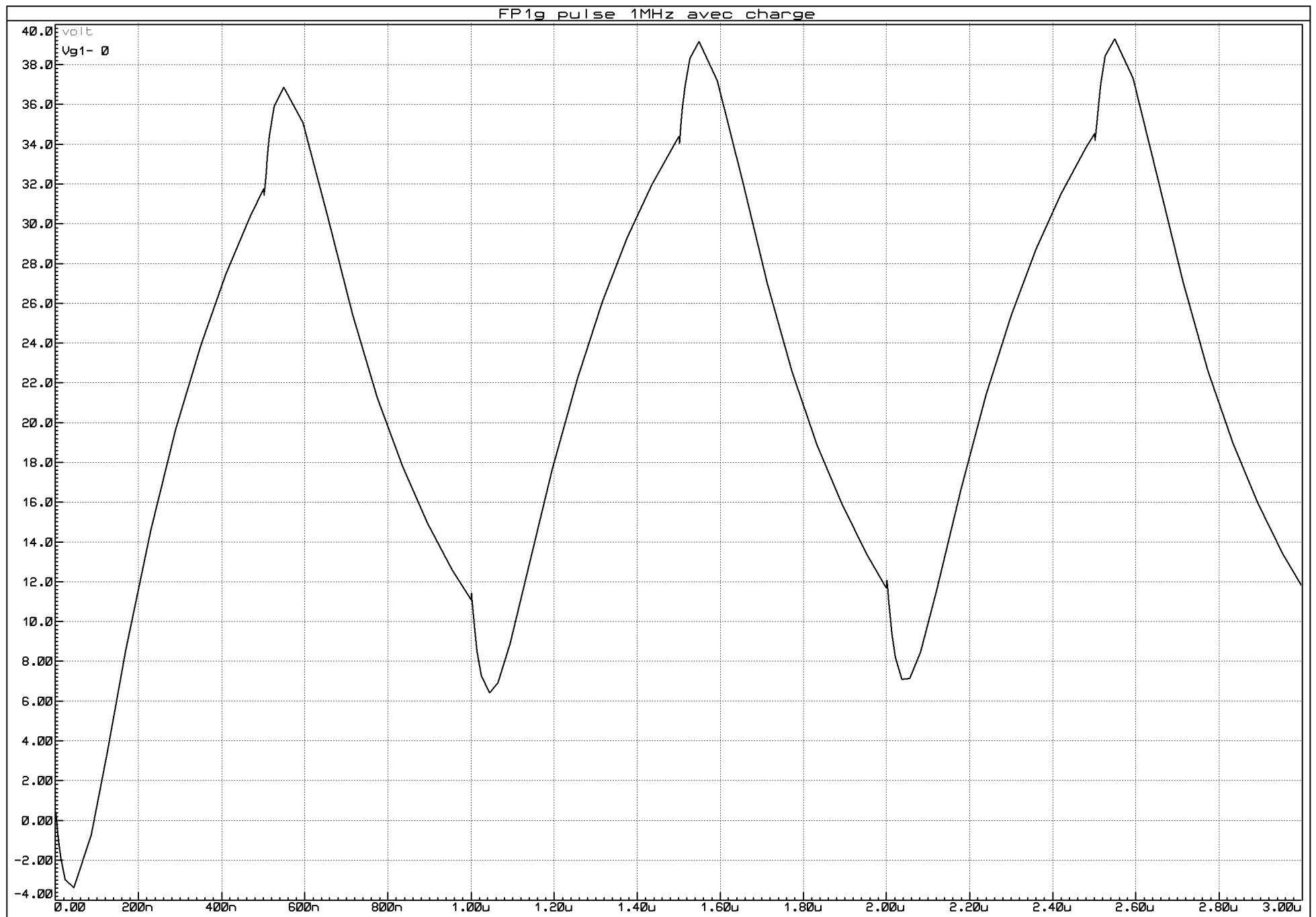

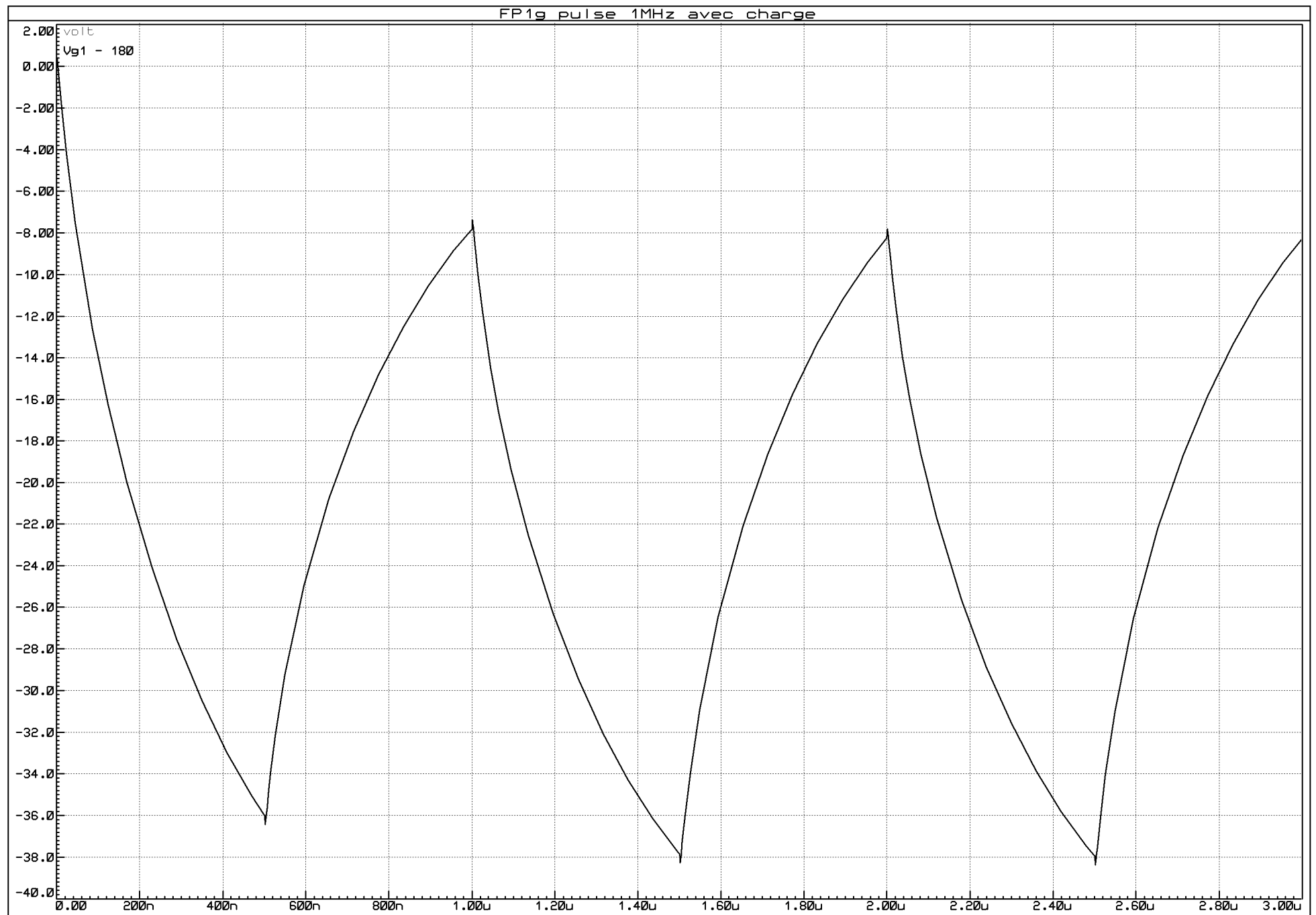

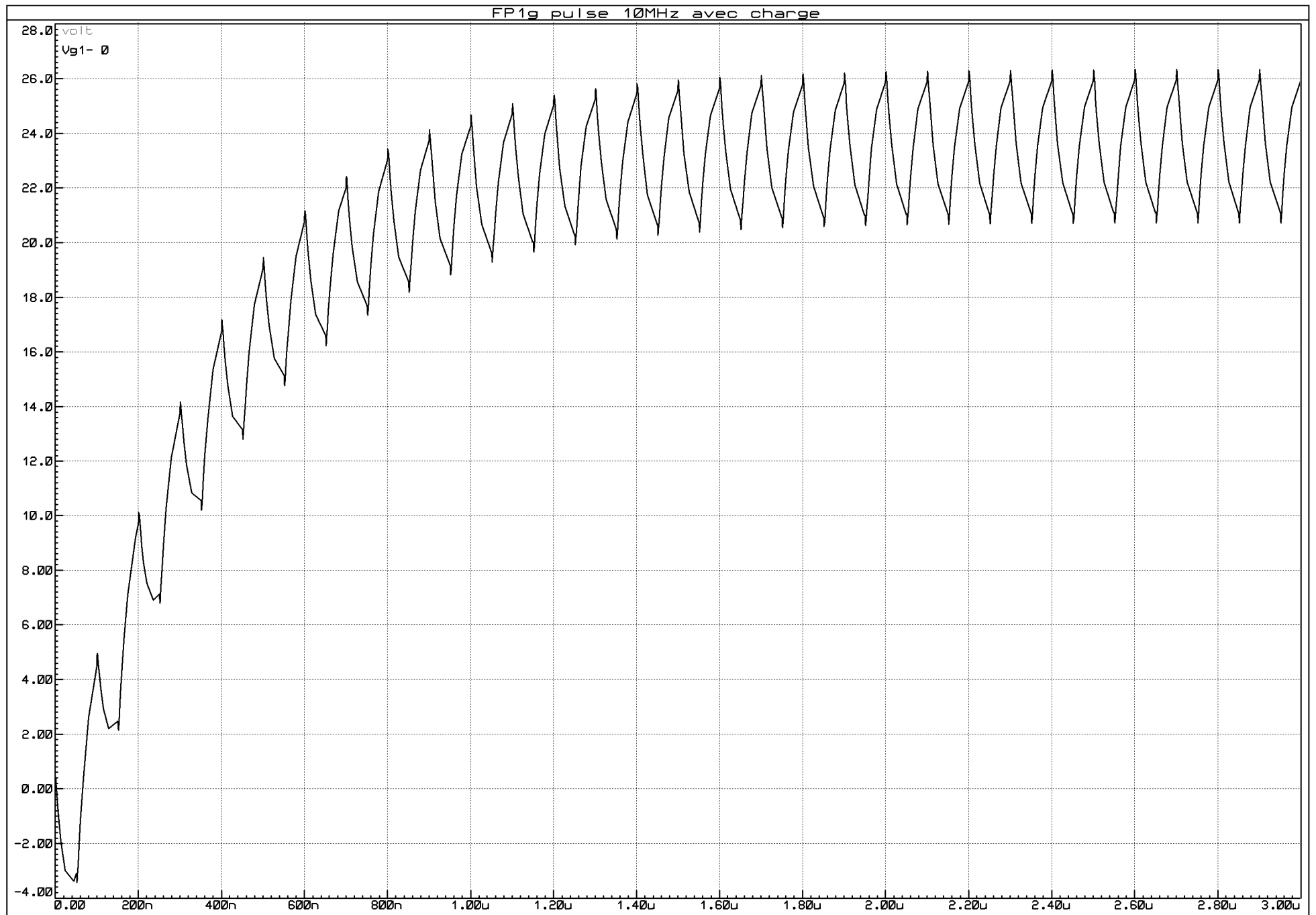


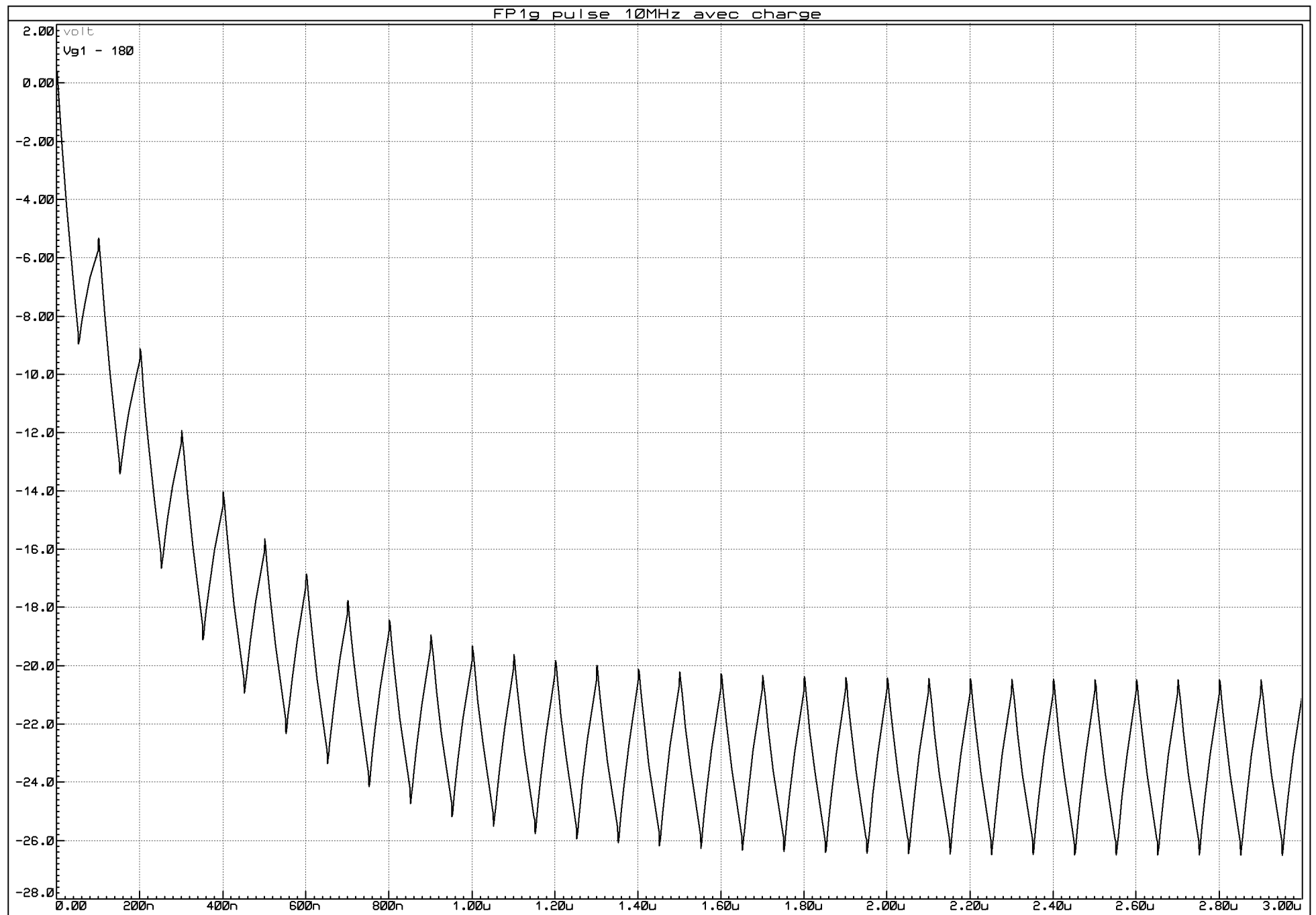


Etude temporelle signaux rectangulaires

(avec charge R_c)


1 Hz – 10 Hz – 20 Hz – 100 Hz – 1000 Hz – 10 kHz – 20 kHz – 100 kHz – 1 MHz – 10 MHz

FP1g -DEPHASEUR

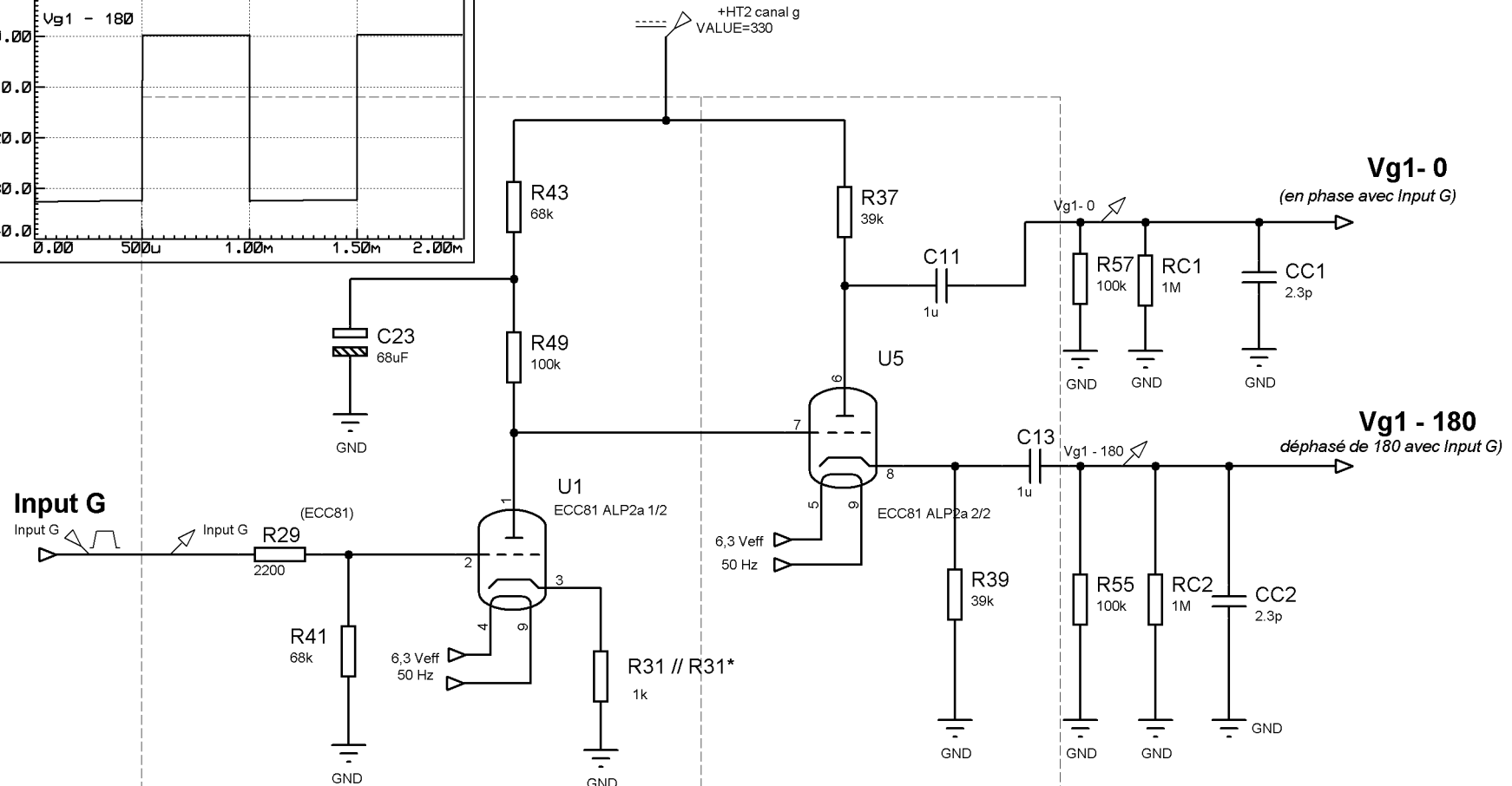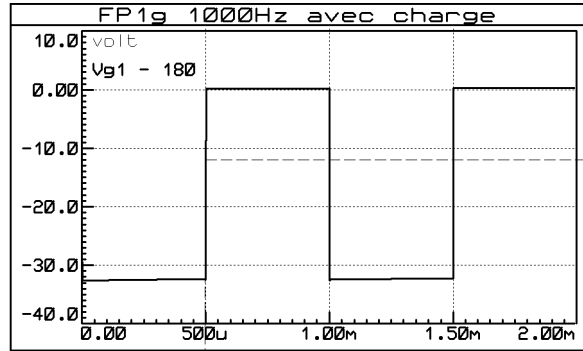


FS1g-1 AMPLIFICATION

FS 1g - 2 CATHODYNE

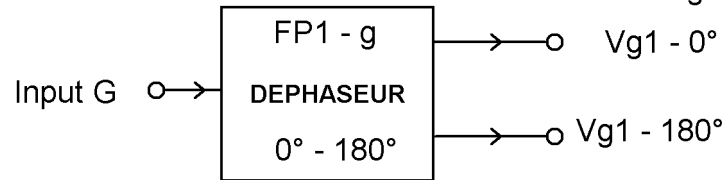


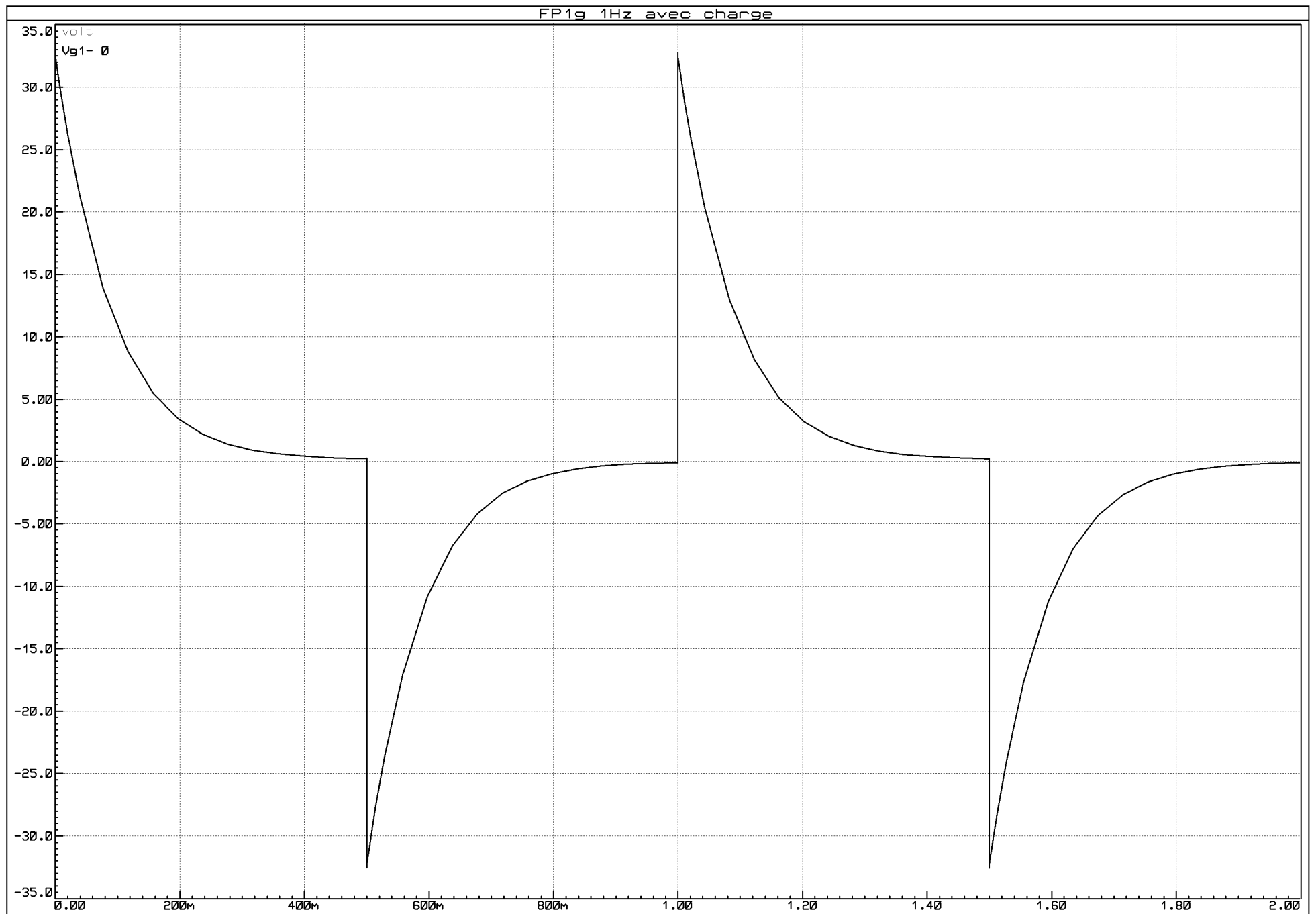
FILE NAME: Ampli Yves Cochet Etude de FP1g - modele spice avec charge.DSN
 DESIGN TITLE: Ampli Yves COCHET ALP2a
 PATH: DEPHASEUR
 BY: Didier VILLERS
 REV: 1e
 DATE: 26/12/2012
 PAGE: 1 of 1
 TIME: 12:09:26







FP1g 10Hz avec charge

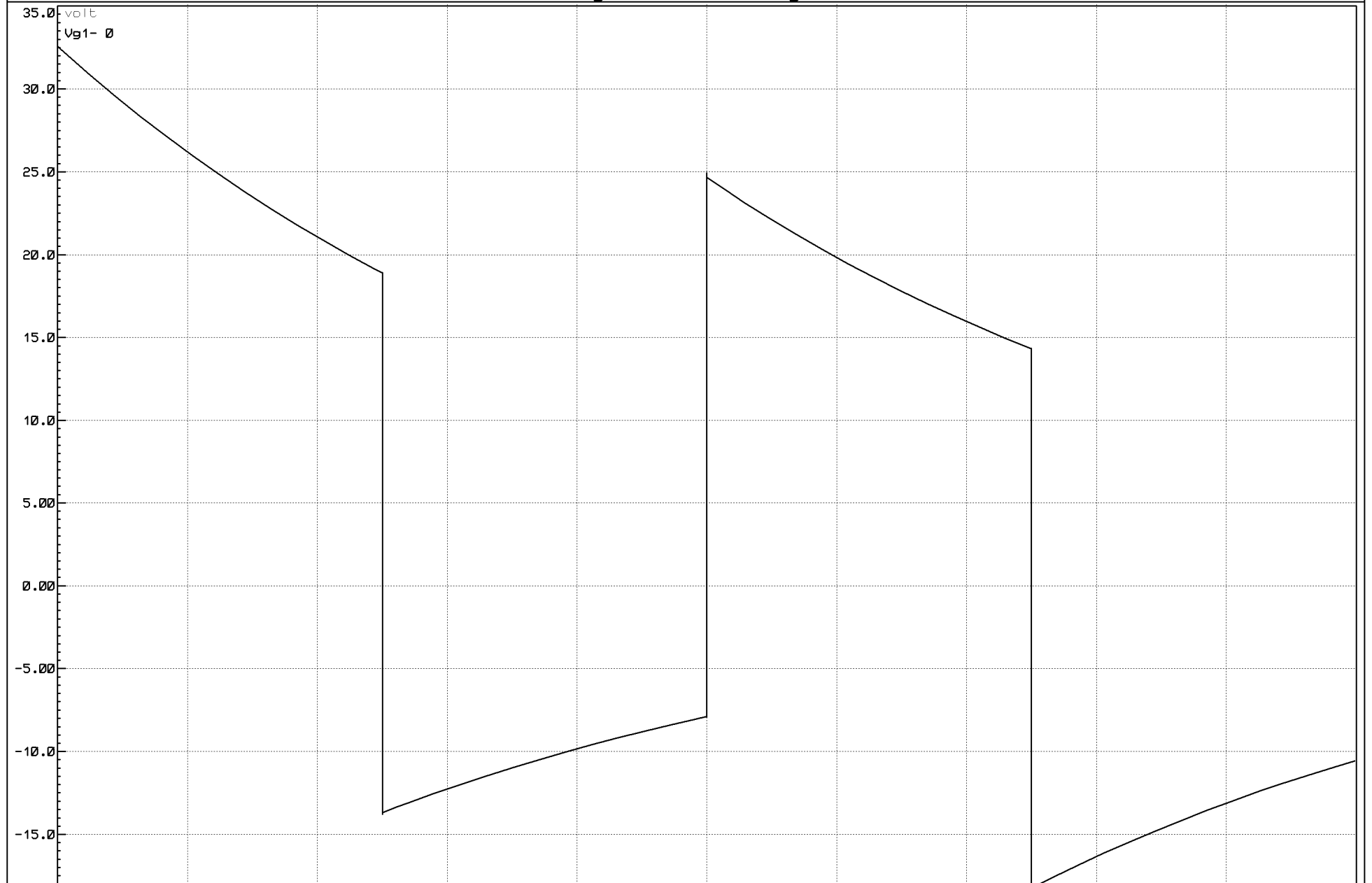


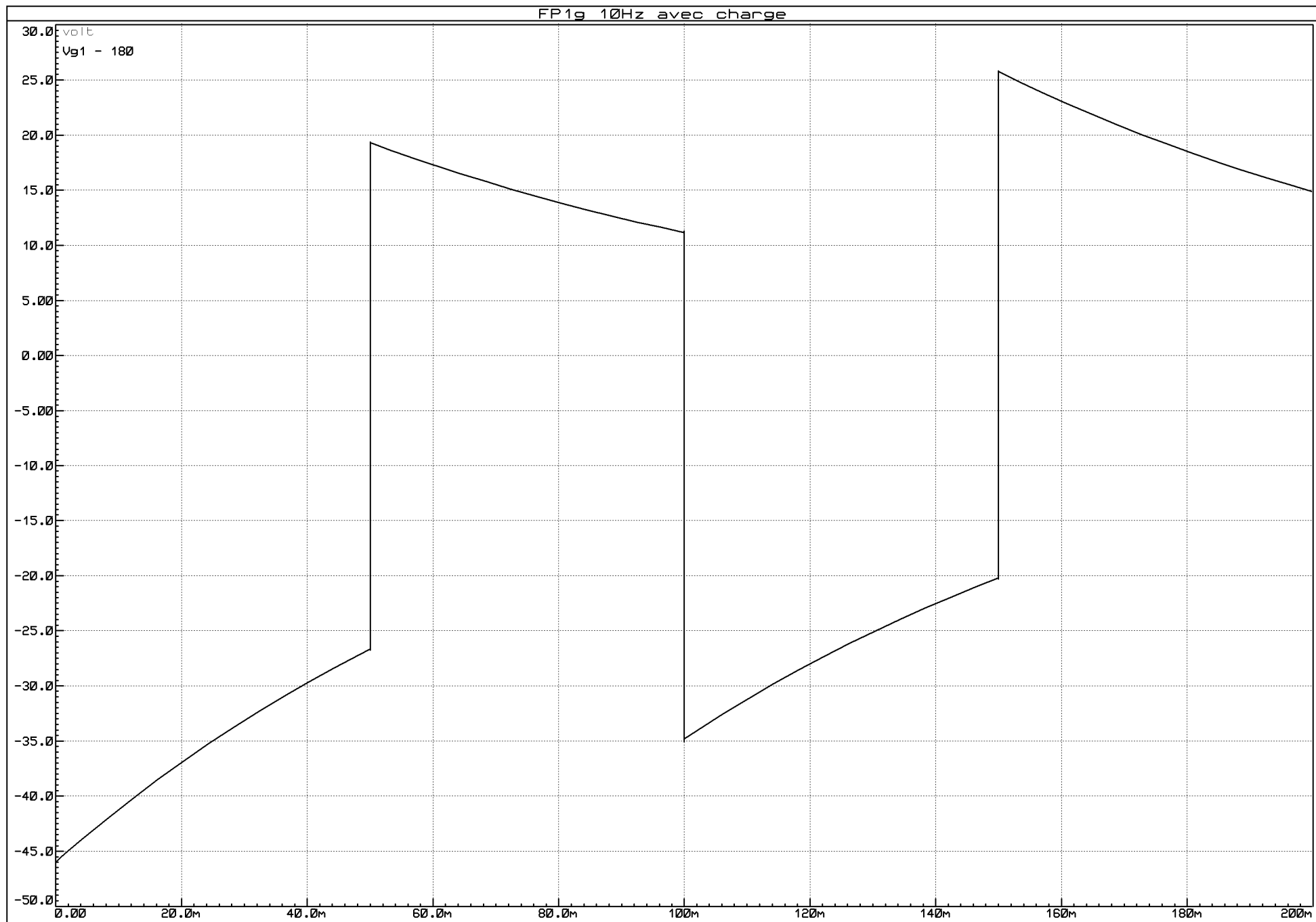


FP1g 100Hz avec charge

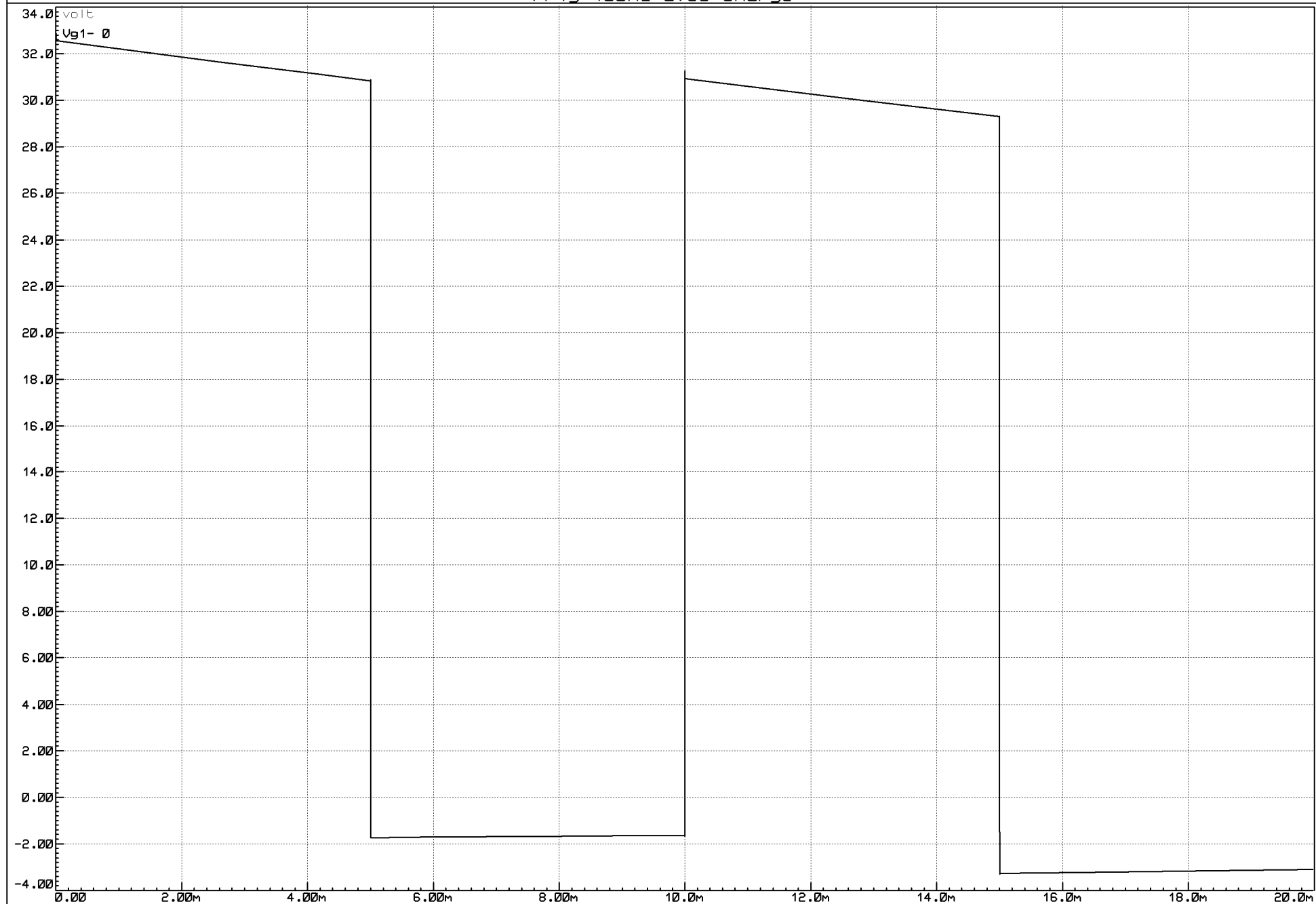


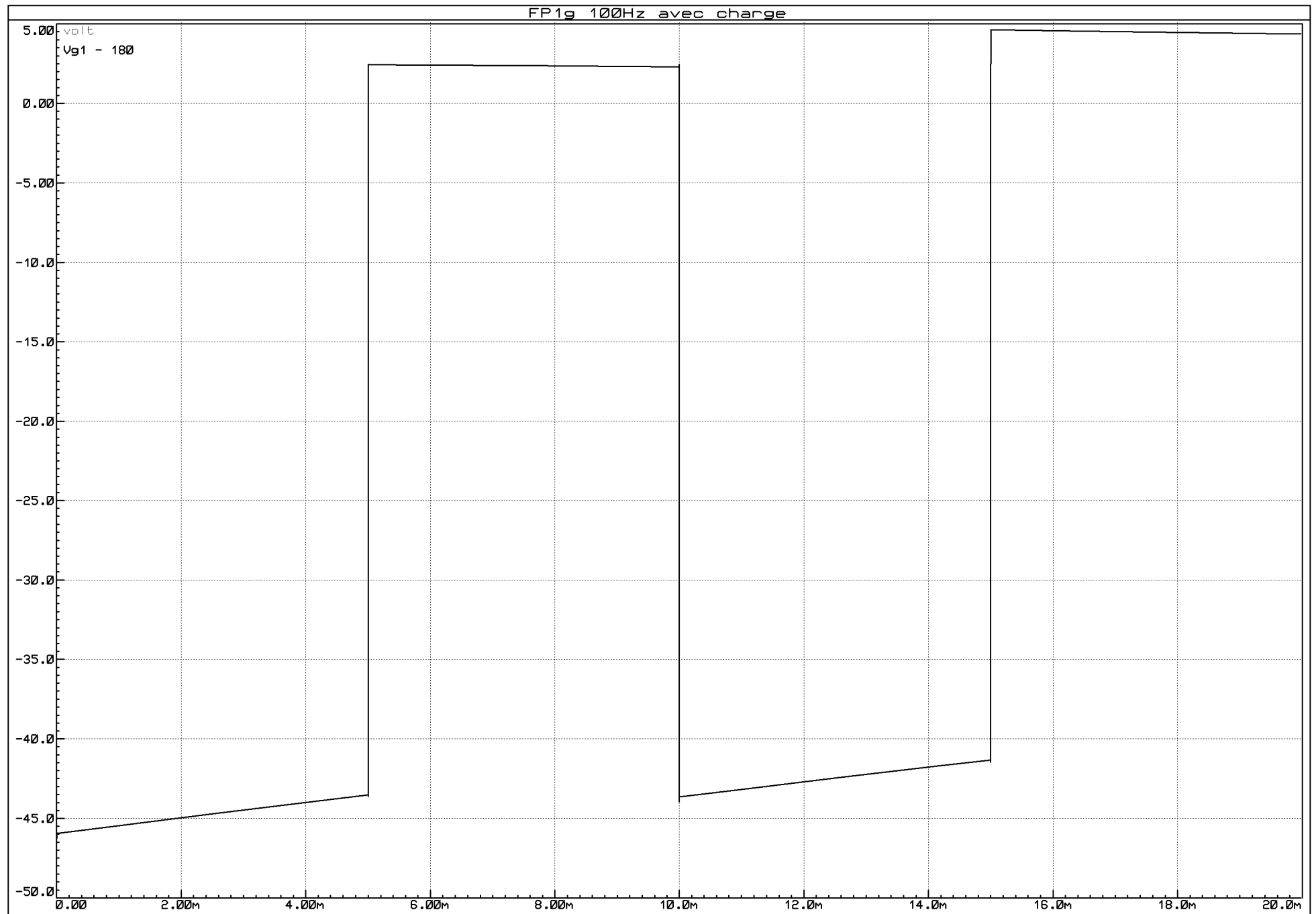


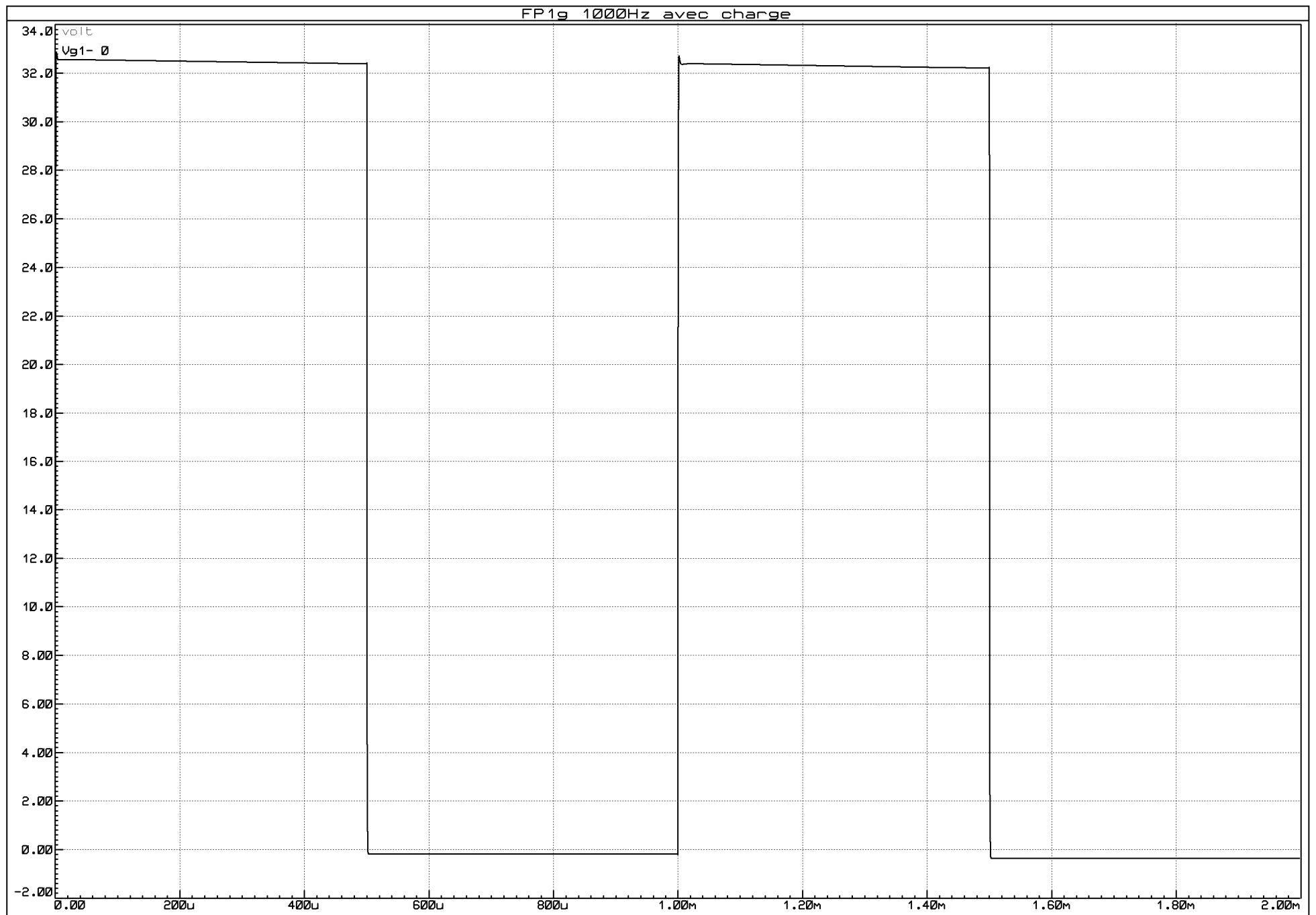


FP1g 1000Hz avec charge

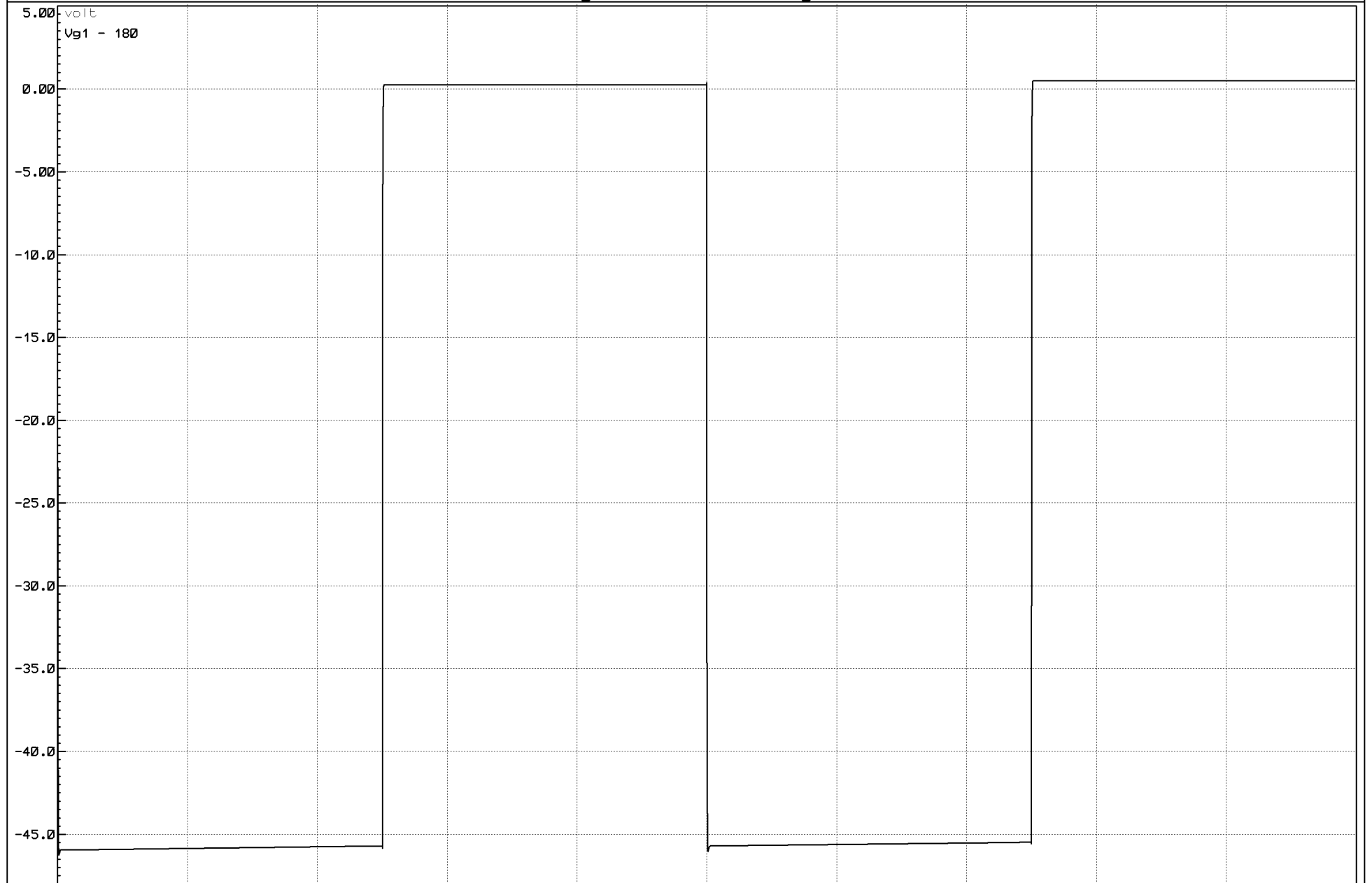


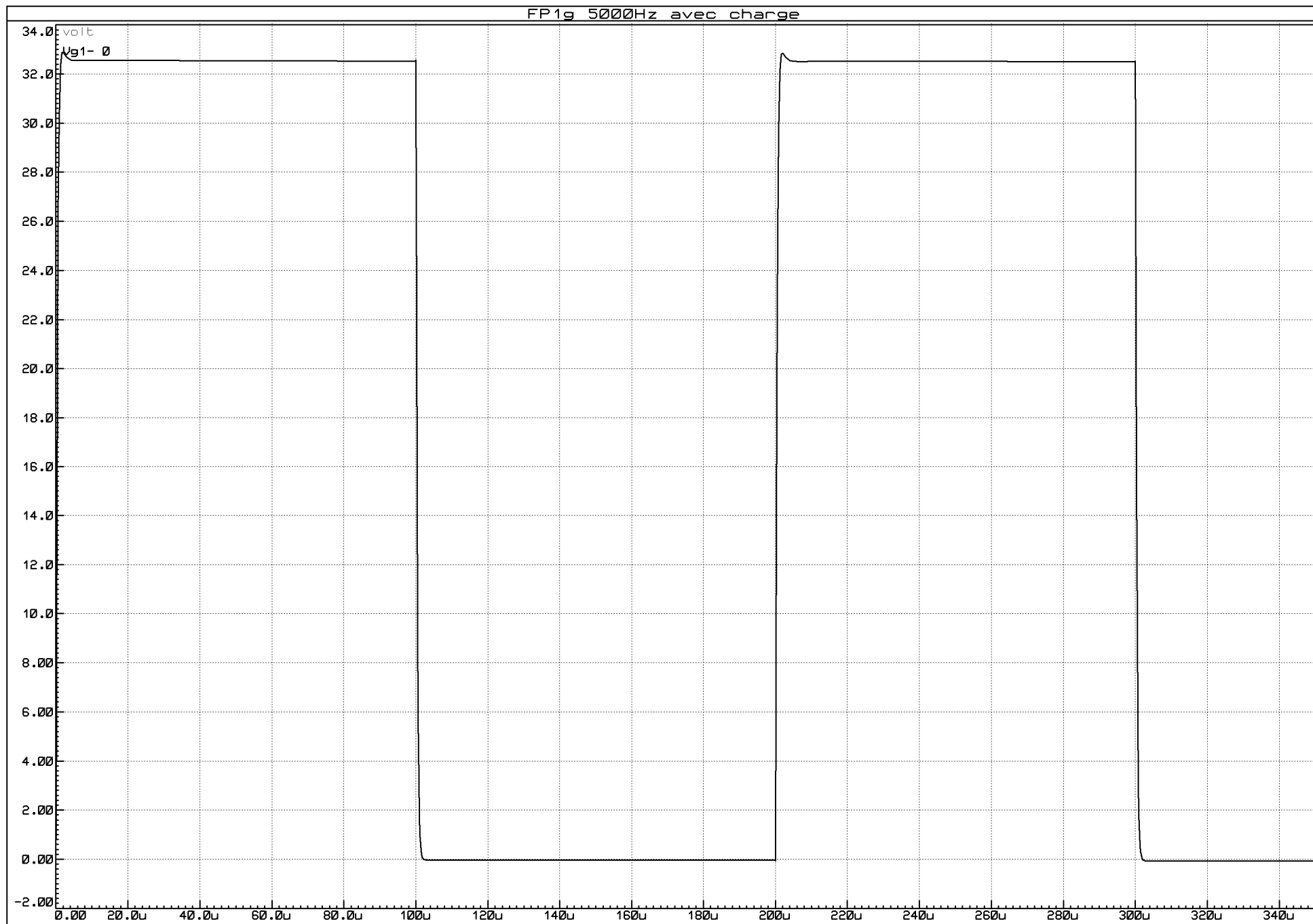


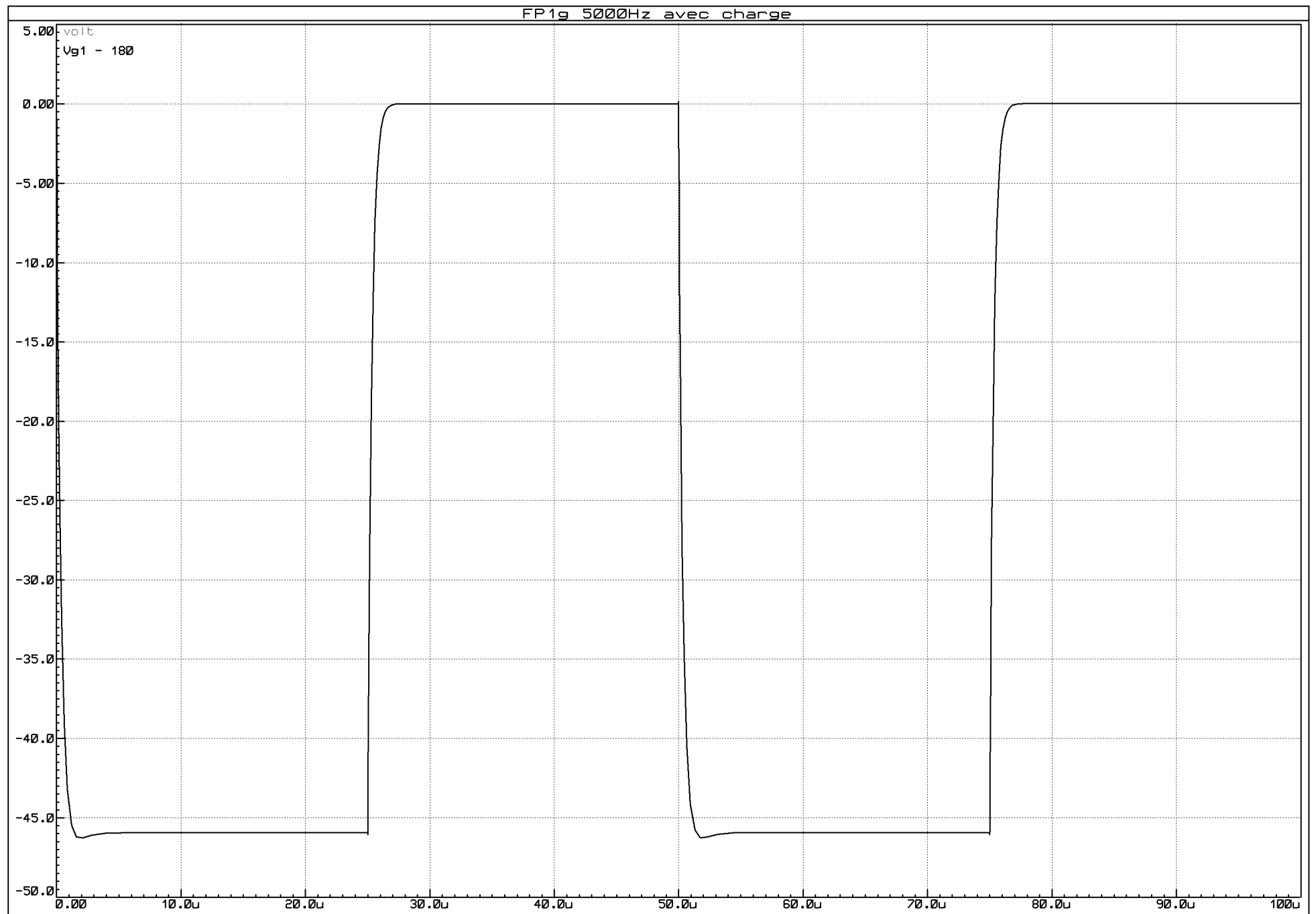



FP1g 10kHz avec charge

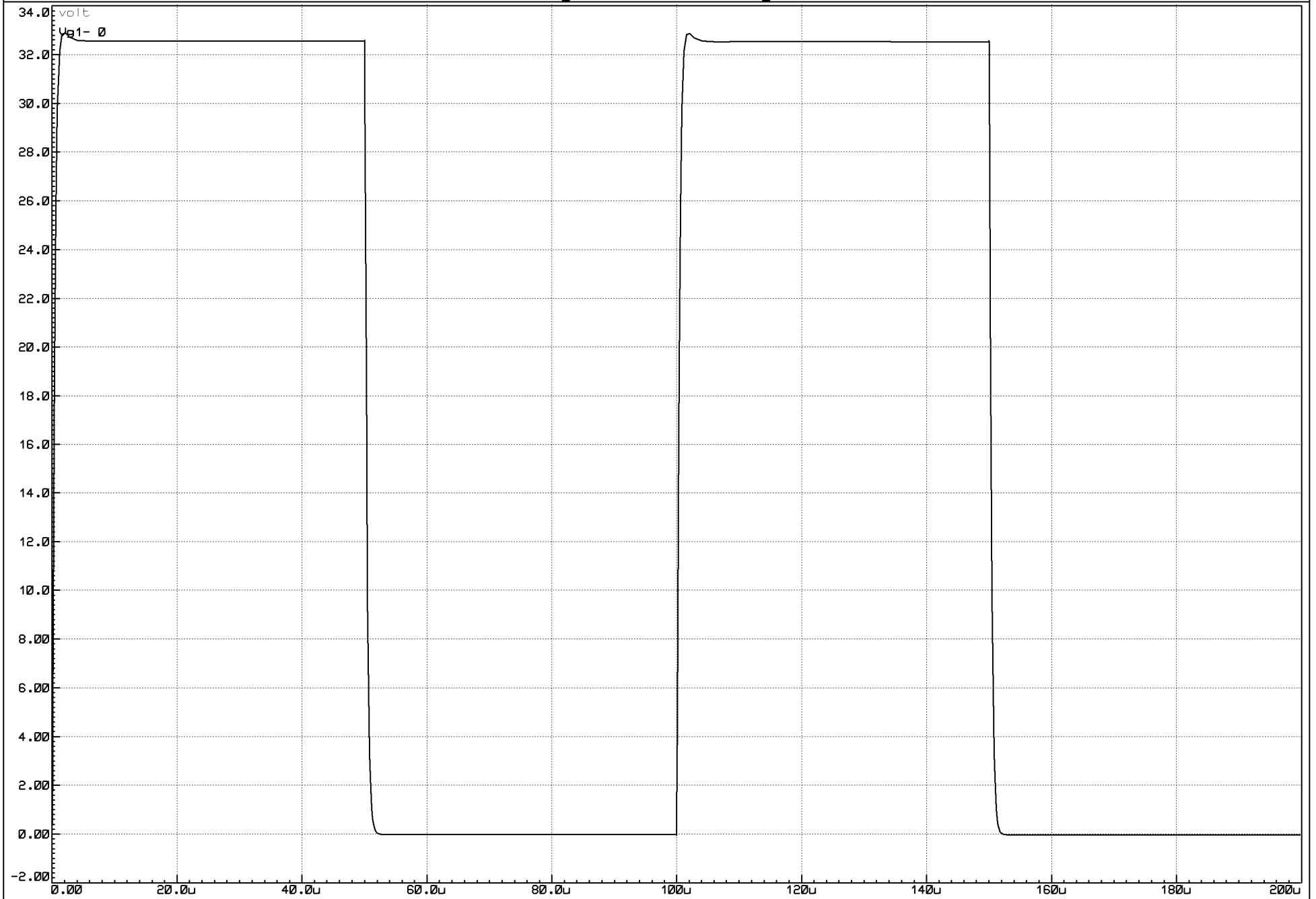


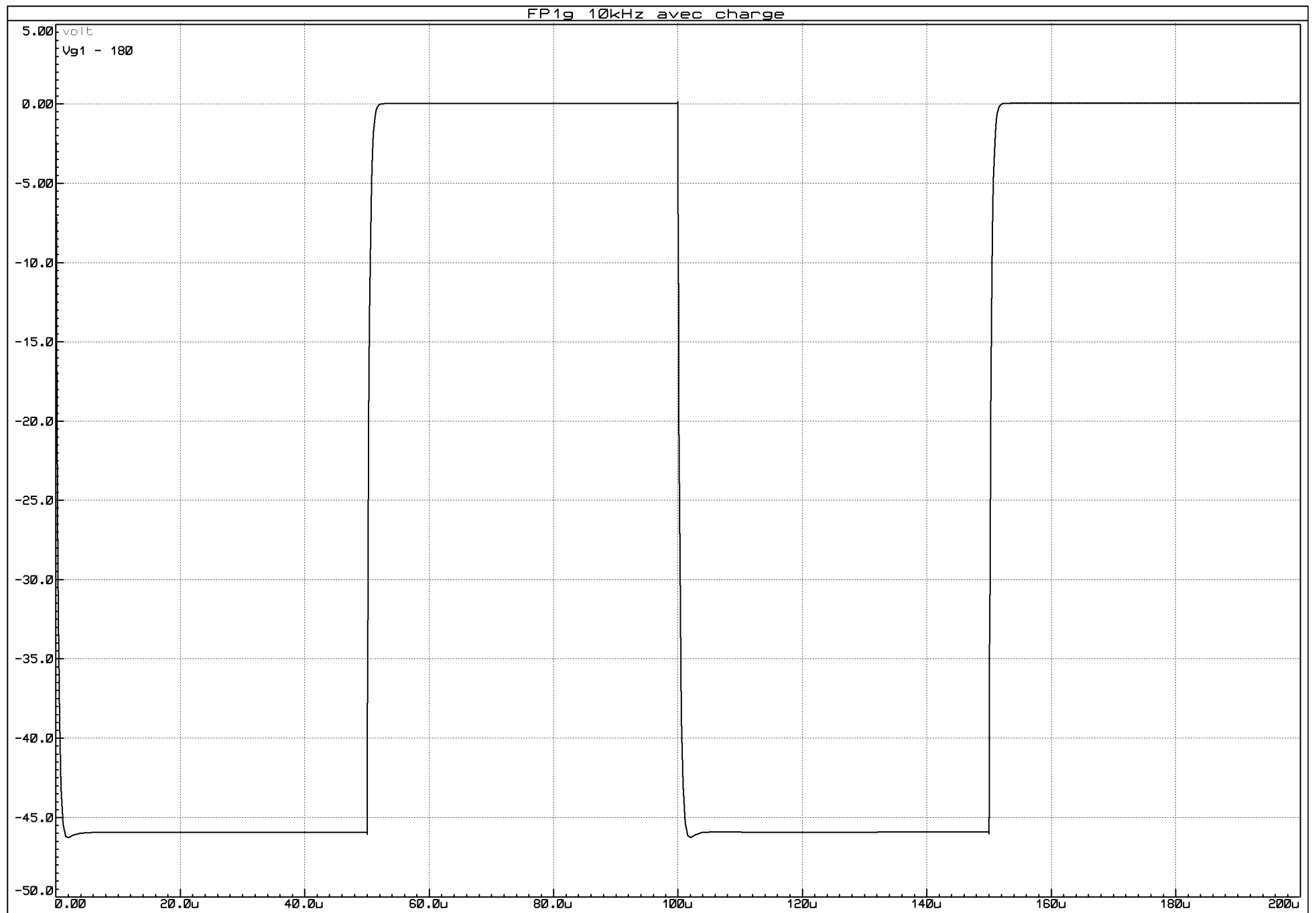


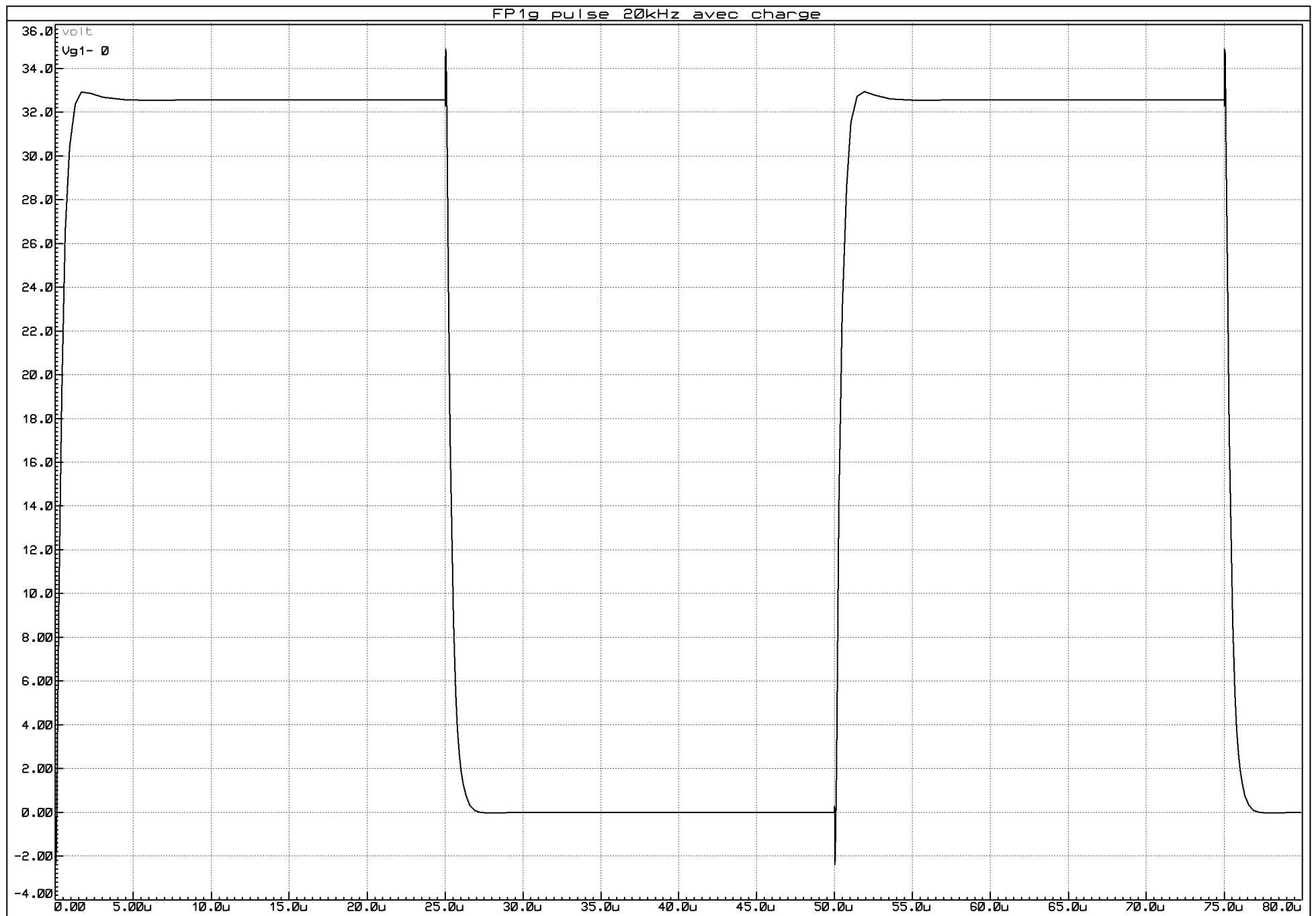

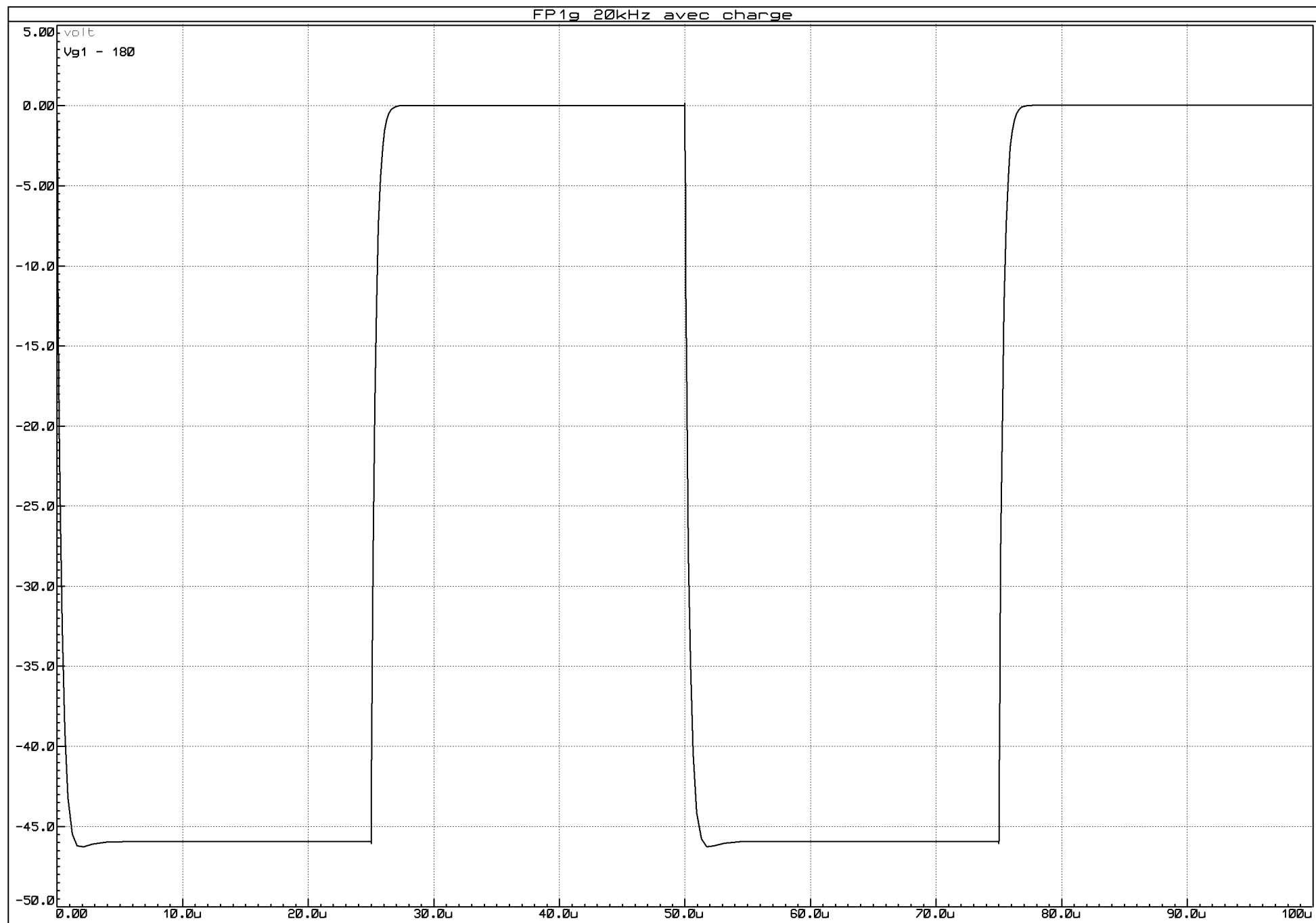

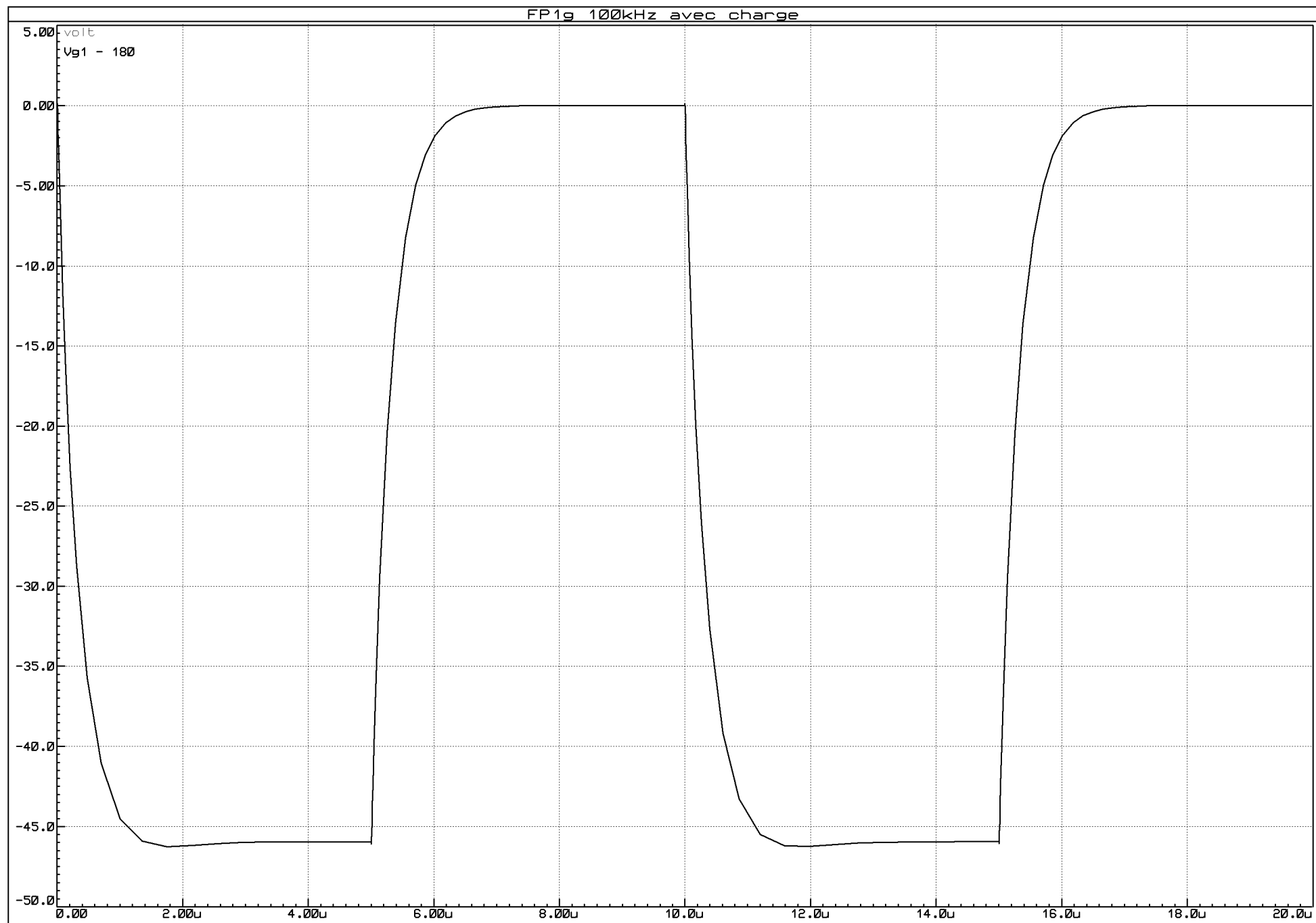


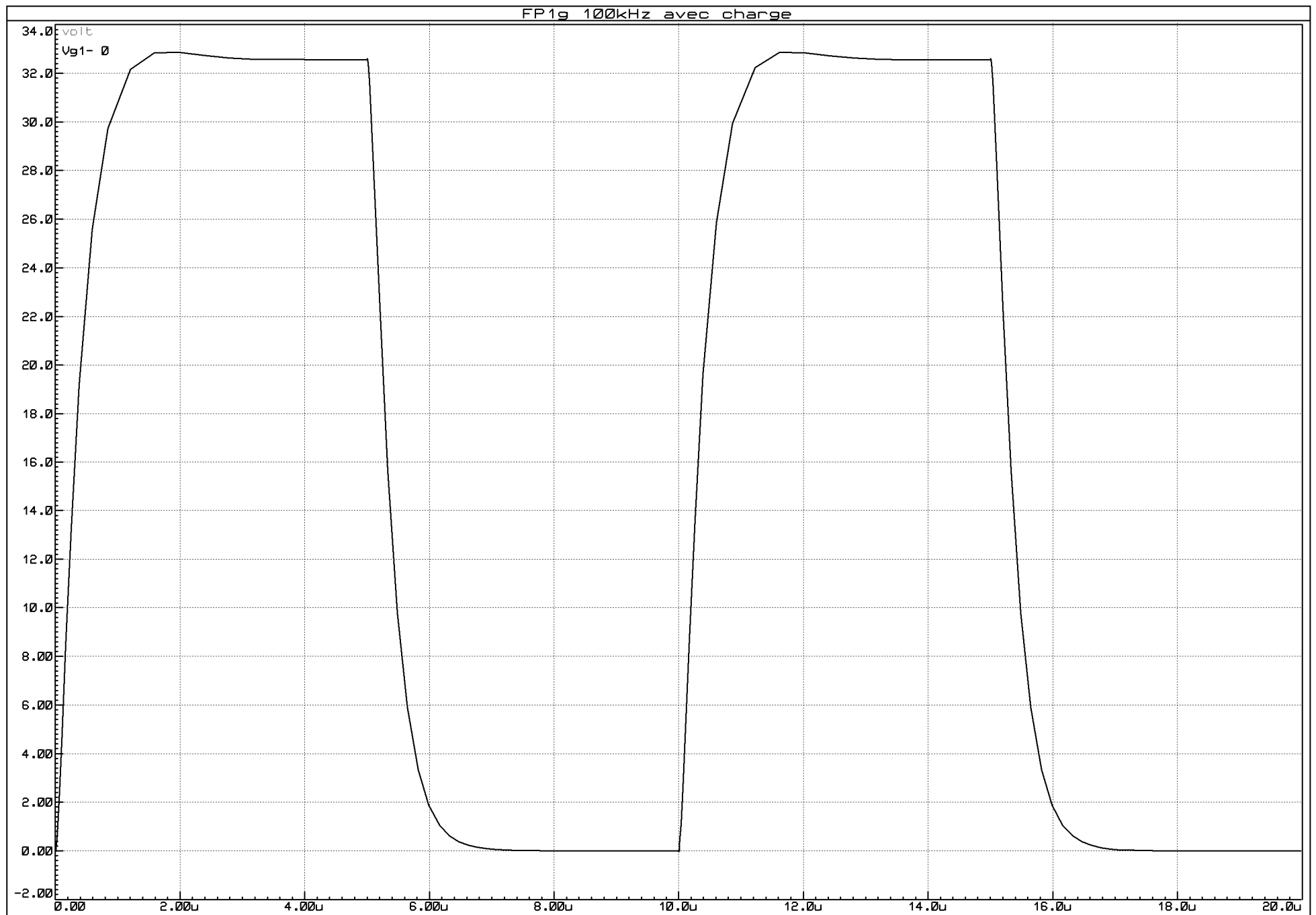

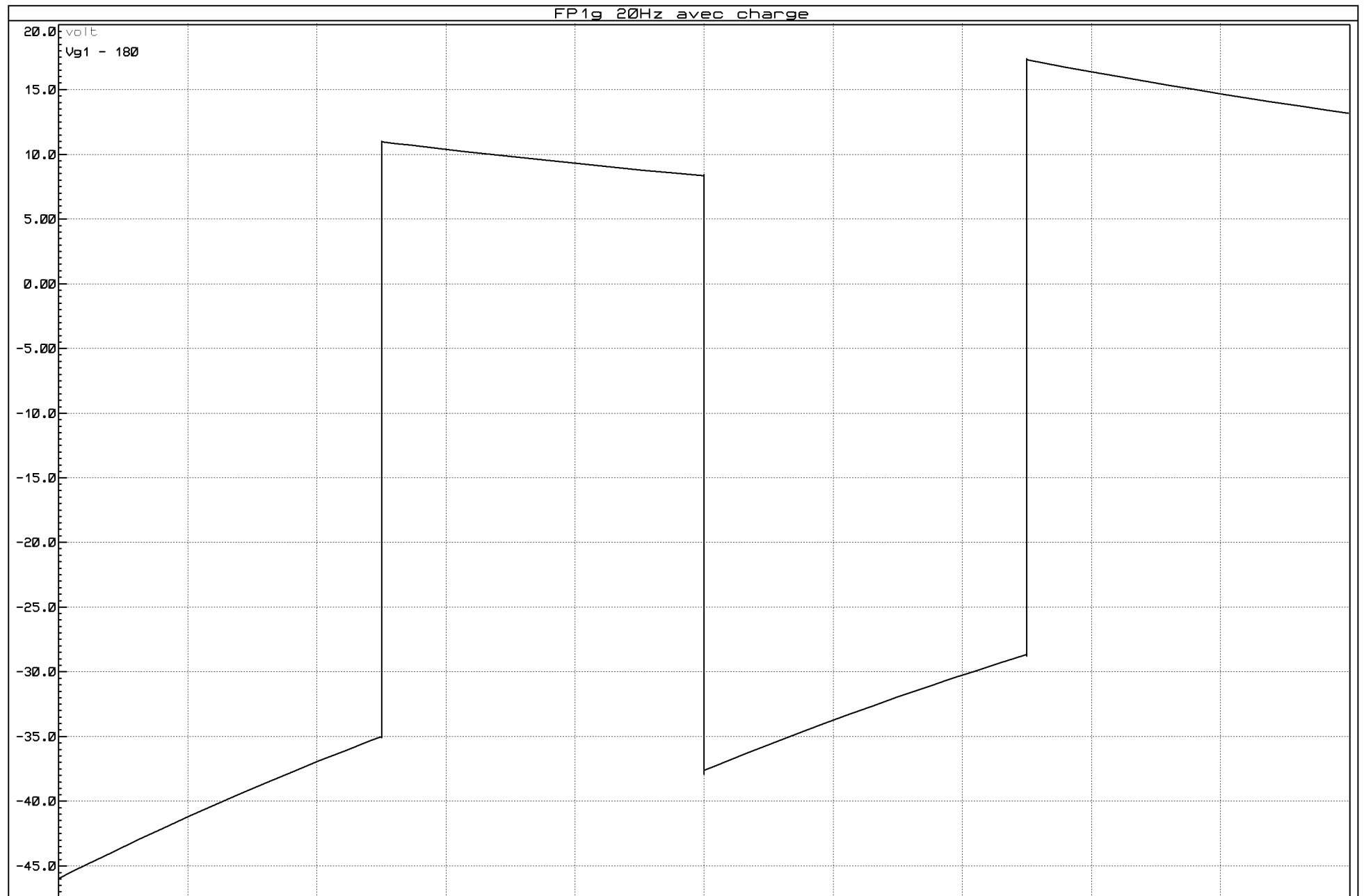

FP1g 1MHz avec charge

volt
Vg1- 0

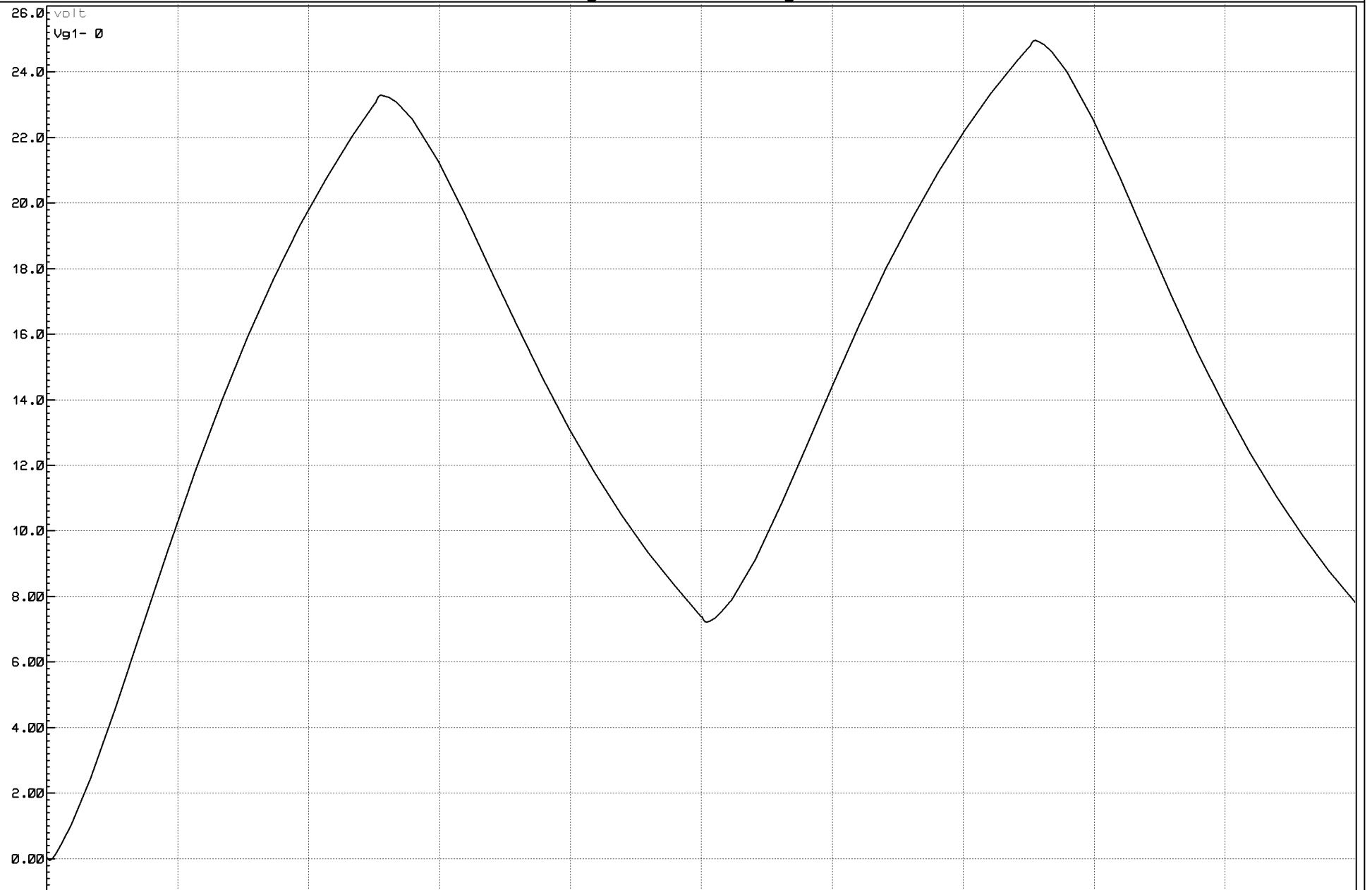

FP1g 1MHz avec charge

