

Annexe 3

simulation

Ampli Yves Cochet Etude de FP1g – FS1g-2

Etude temporelle

signaux rectangulaires

Etude temporelle signaux rectangulaires

(sans charge R_c)

1 Hz – 10 Hz – 20 Hz – 100 Hz – 1000 Hz – 10 kHz – 20 kHz – 100 kHz – 500kHz – 1 MHz



Vg U1 signal rectangulaire de rapport cyclique $r = 0,5$

Vg U1 = 16,5V eff

avec une valeur moyenne de +115 V
(composante continue de +115 V)

Vg U1 mini = 106.75 V

Vg U1 maxi = 123.25 V

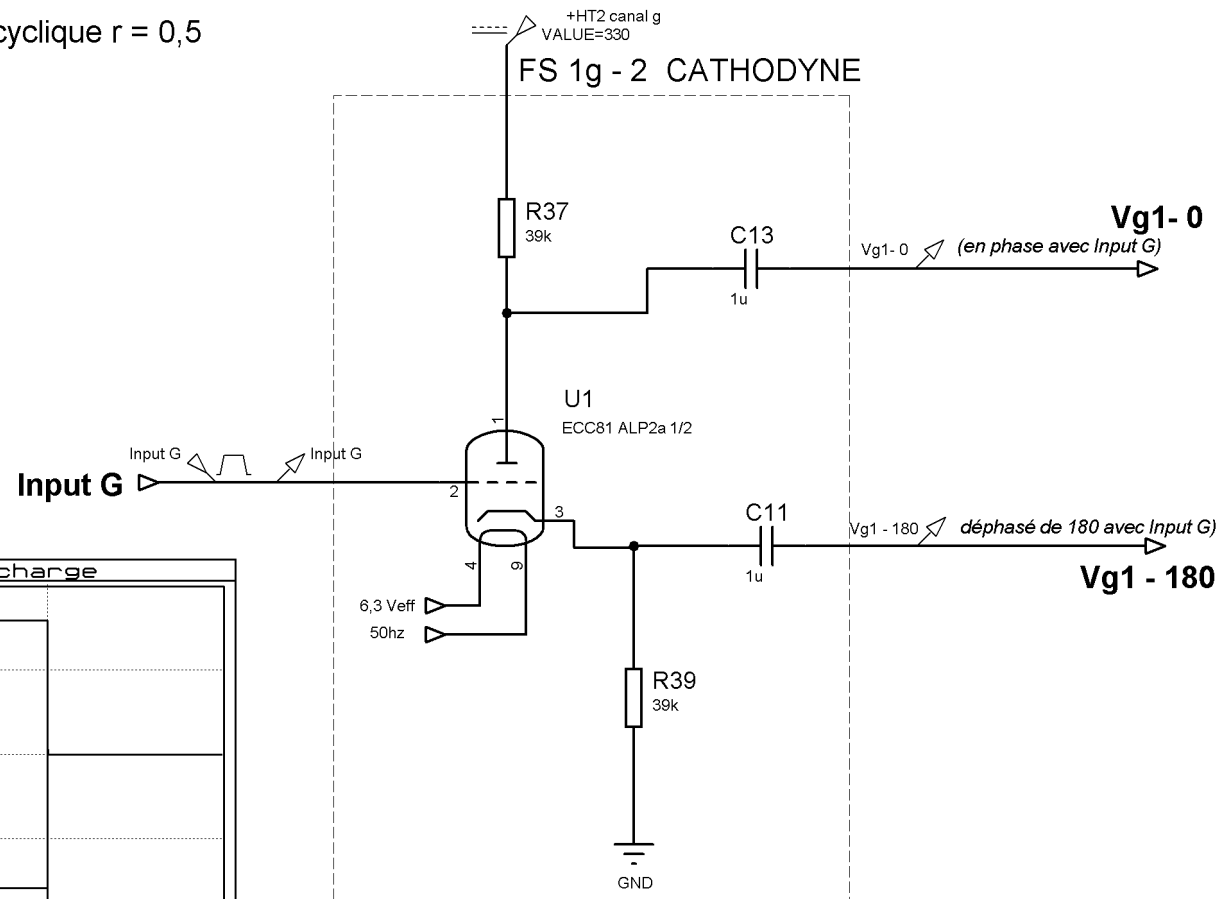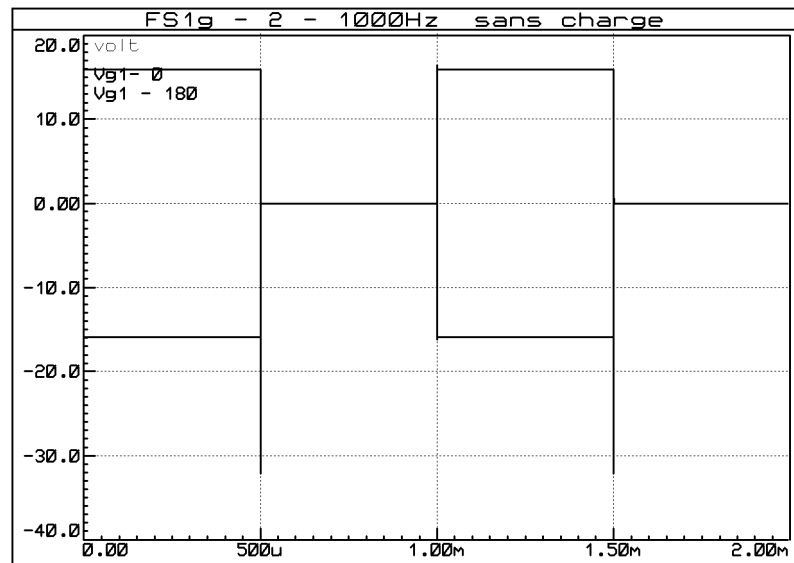

FILE NAME: FS1-2 structurel 1000 Hz sans charge.DSN

DESIGN TITLE: Ampli Yves COCHET ALP2a

PATH: DEPHASEUR

BY: Didier VILLERS


REV: 1e


DATE:


30/12/2012


PAGE:
1 of 1


TIME: 13:43:18

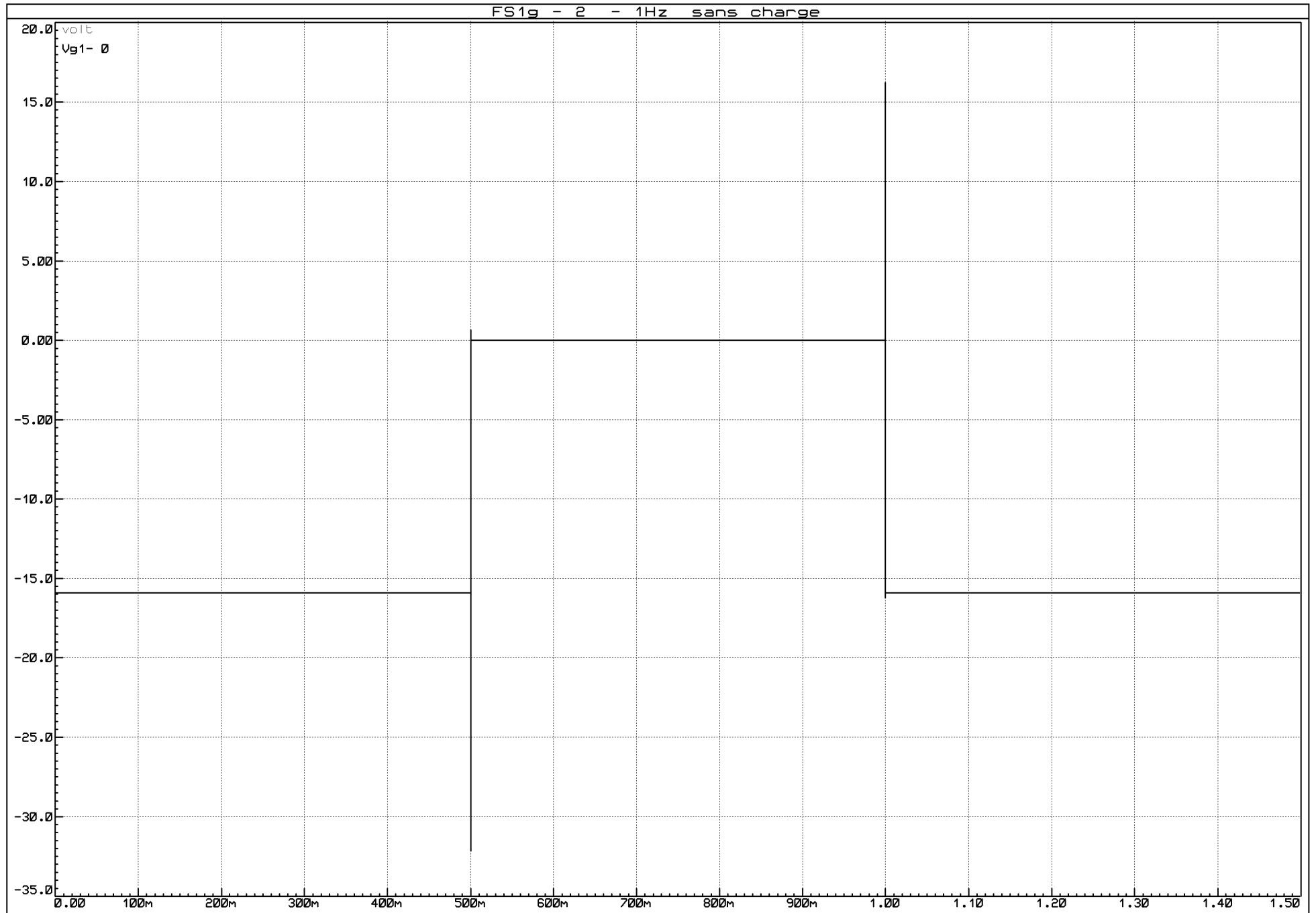


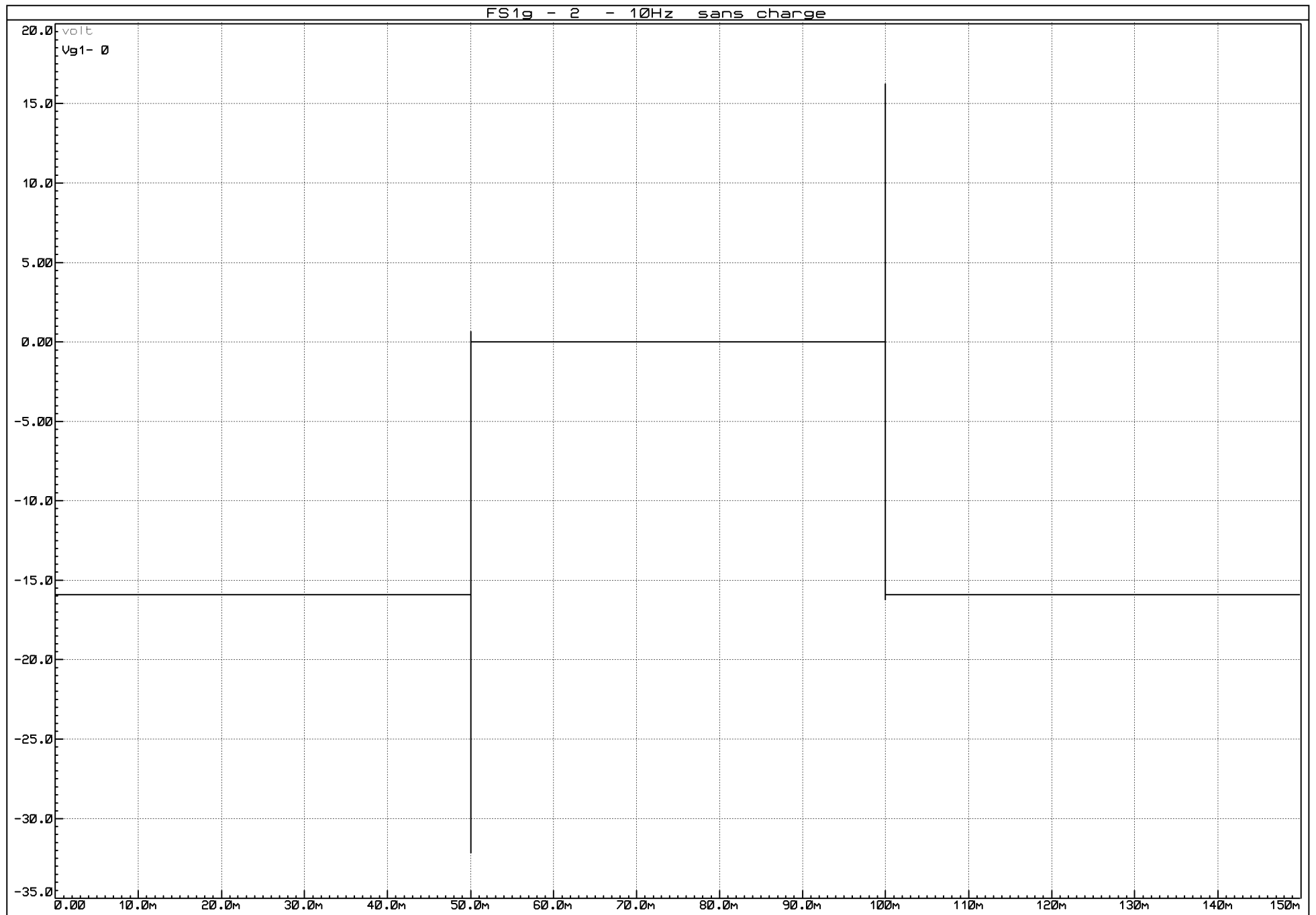


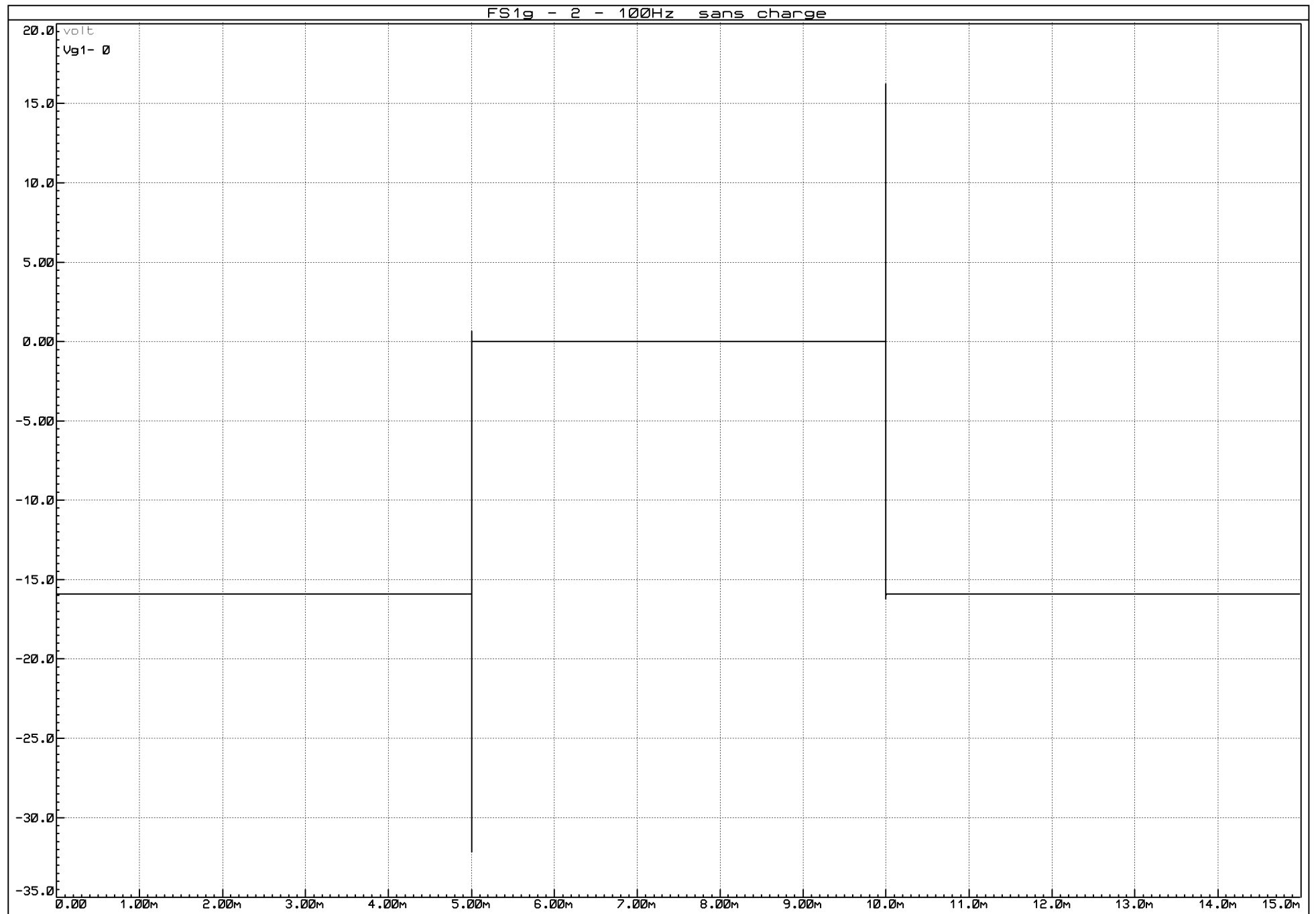


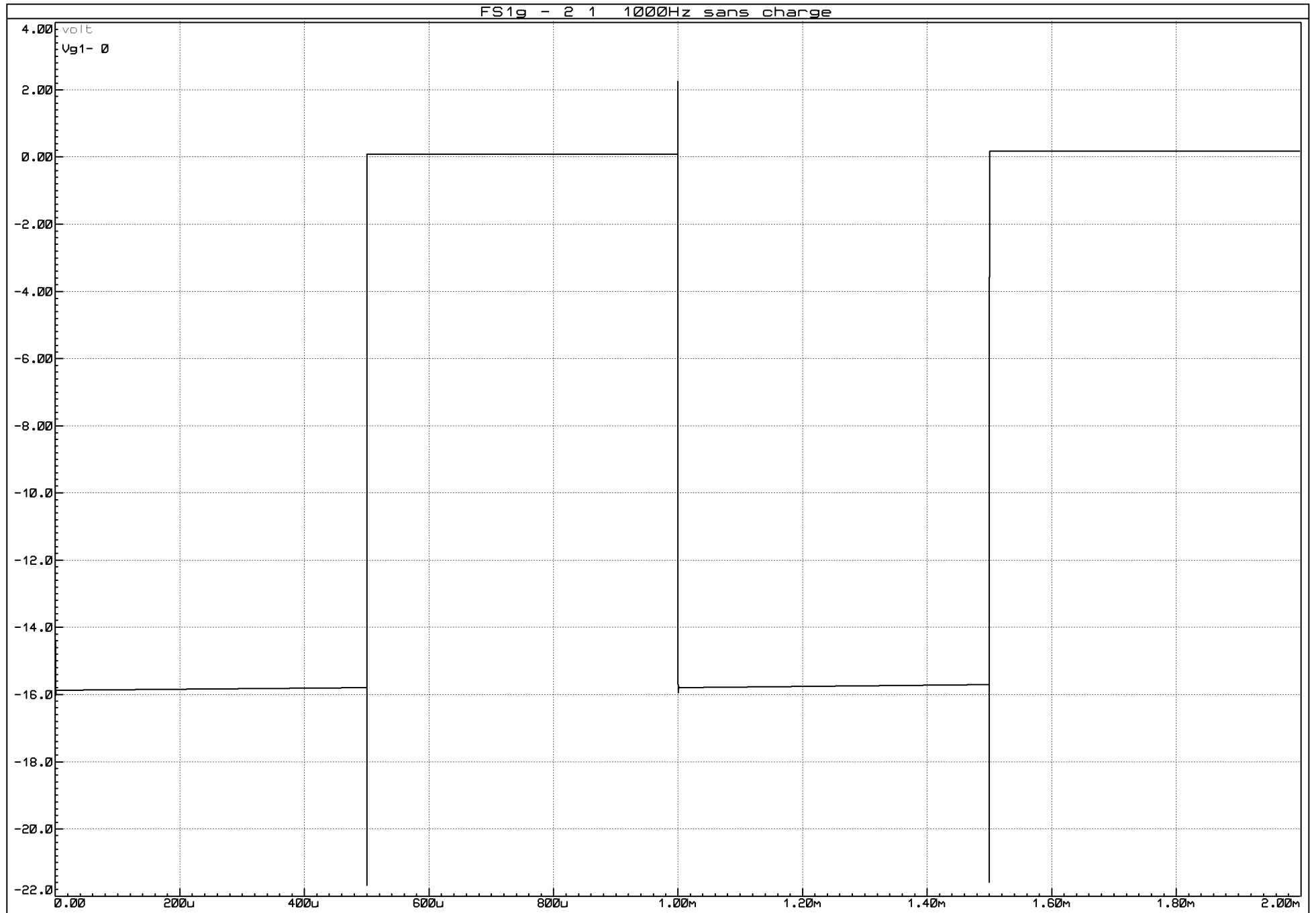


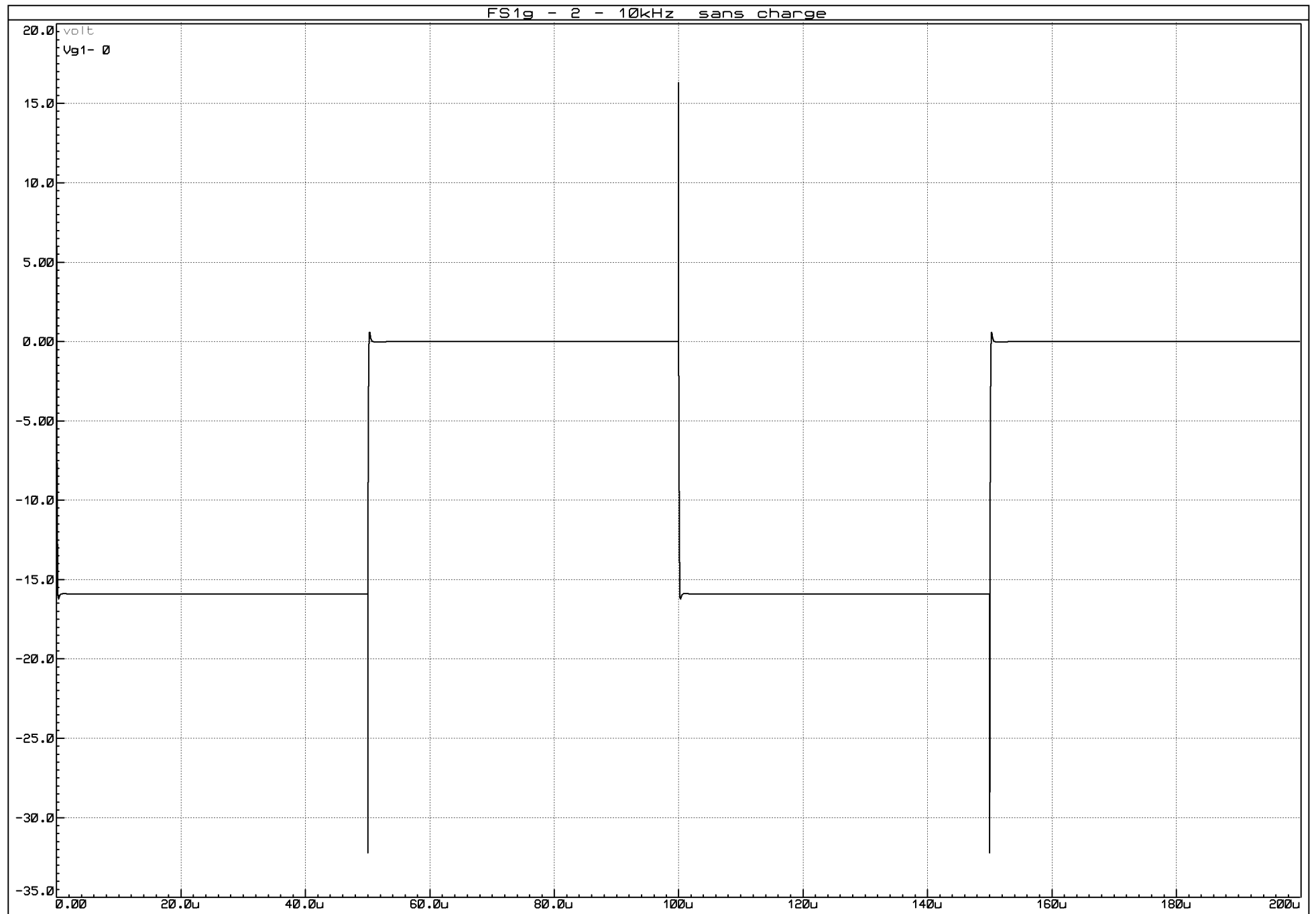


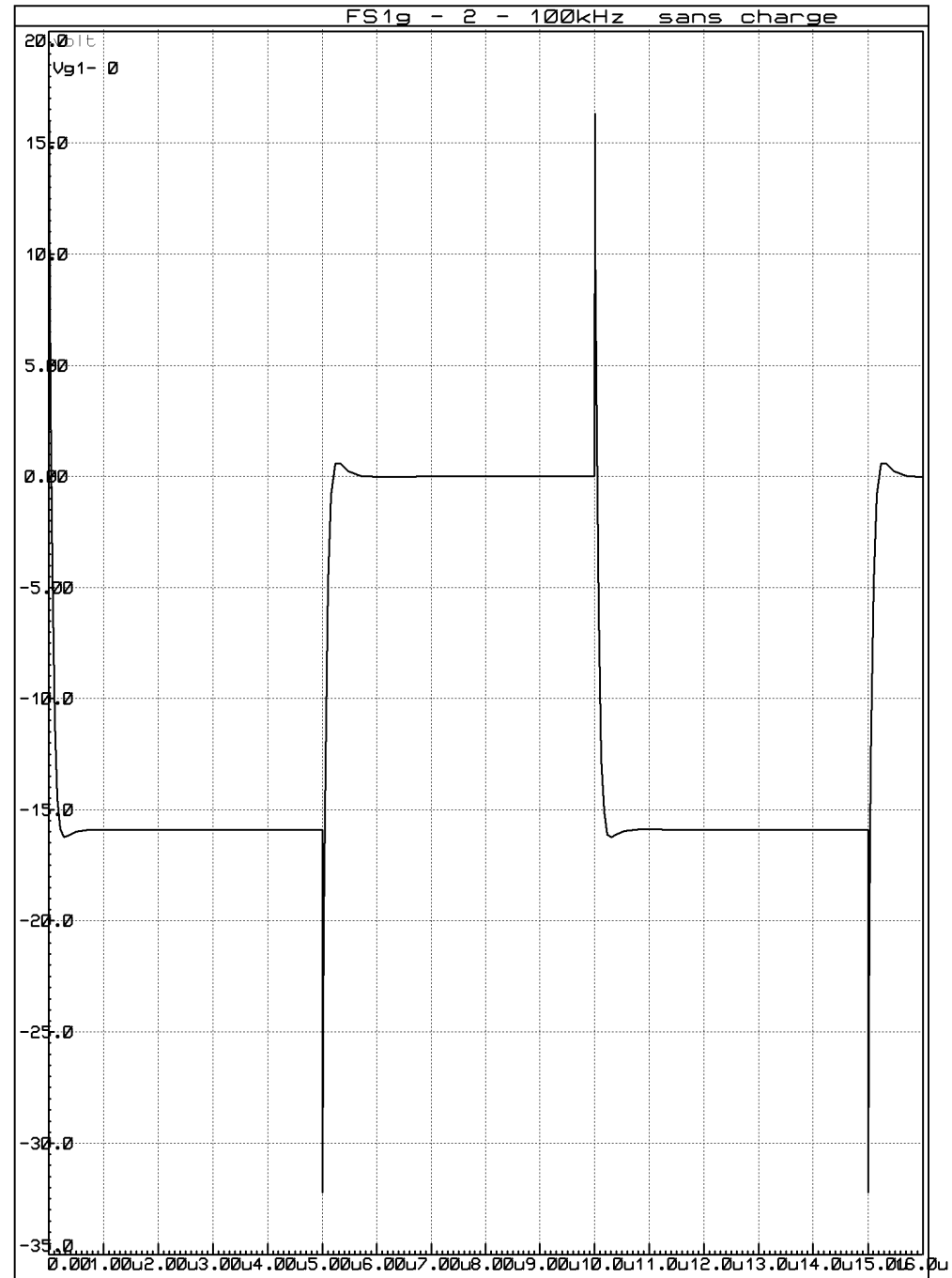


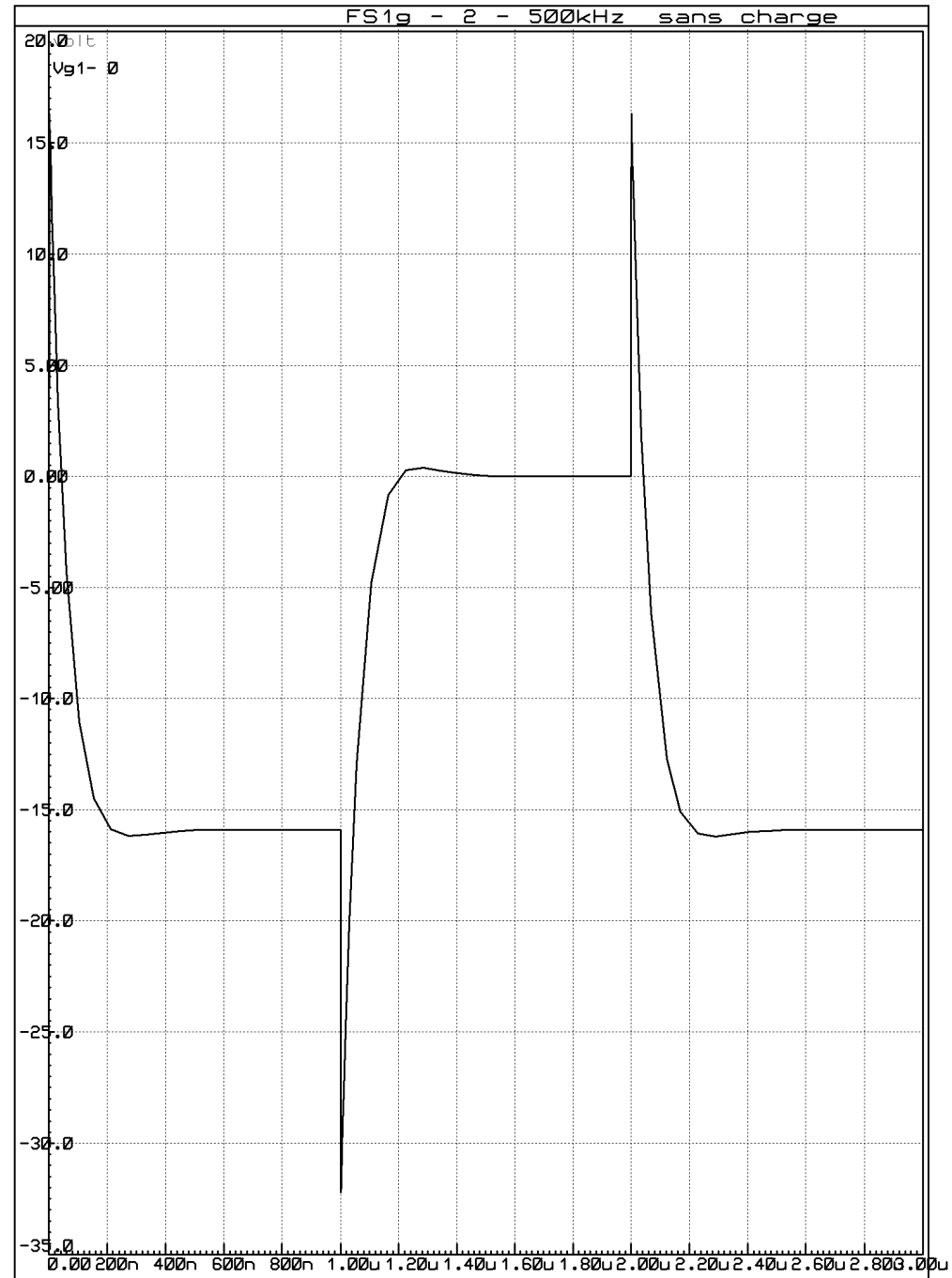


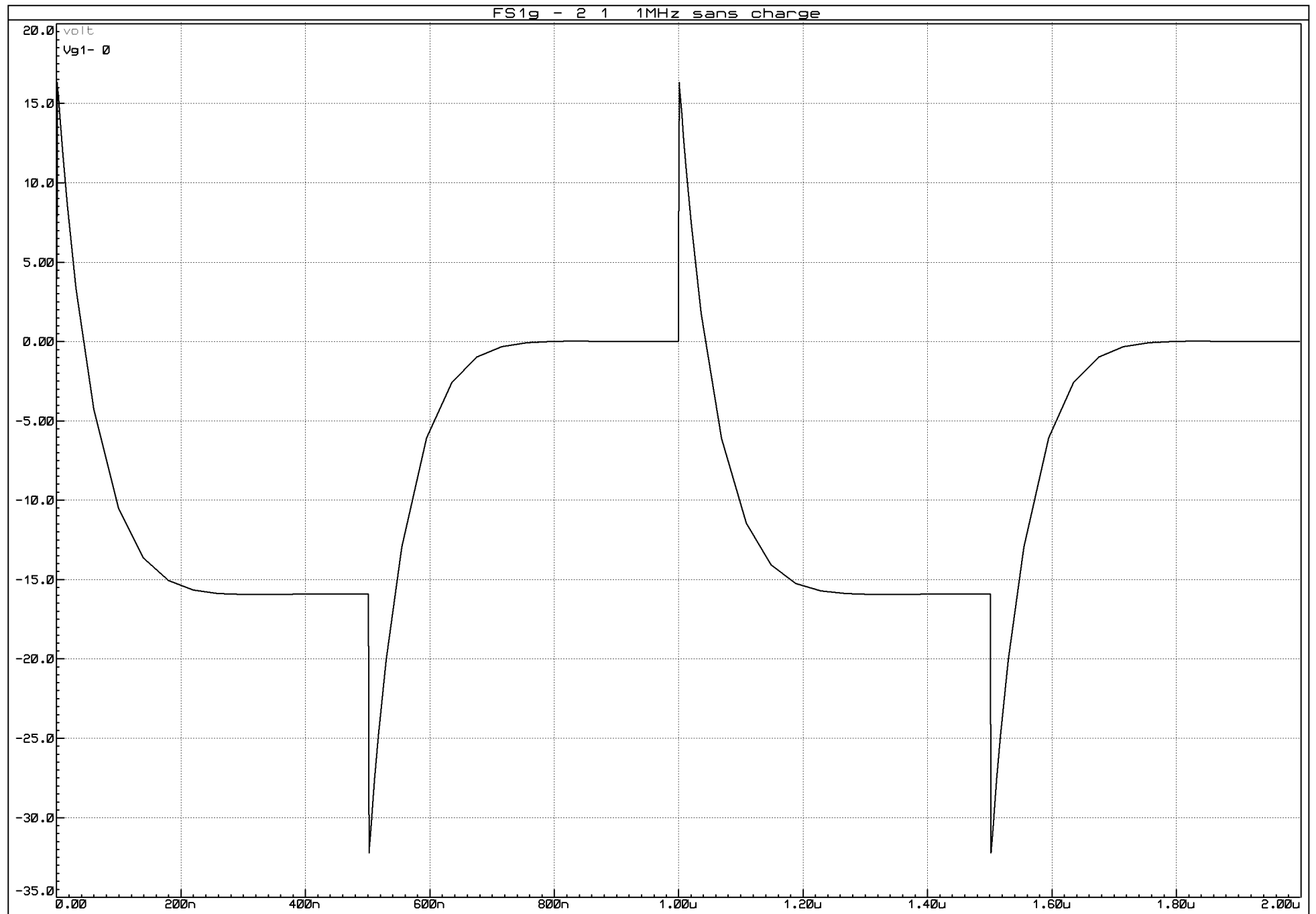


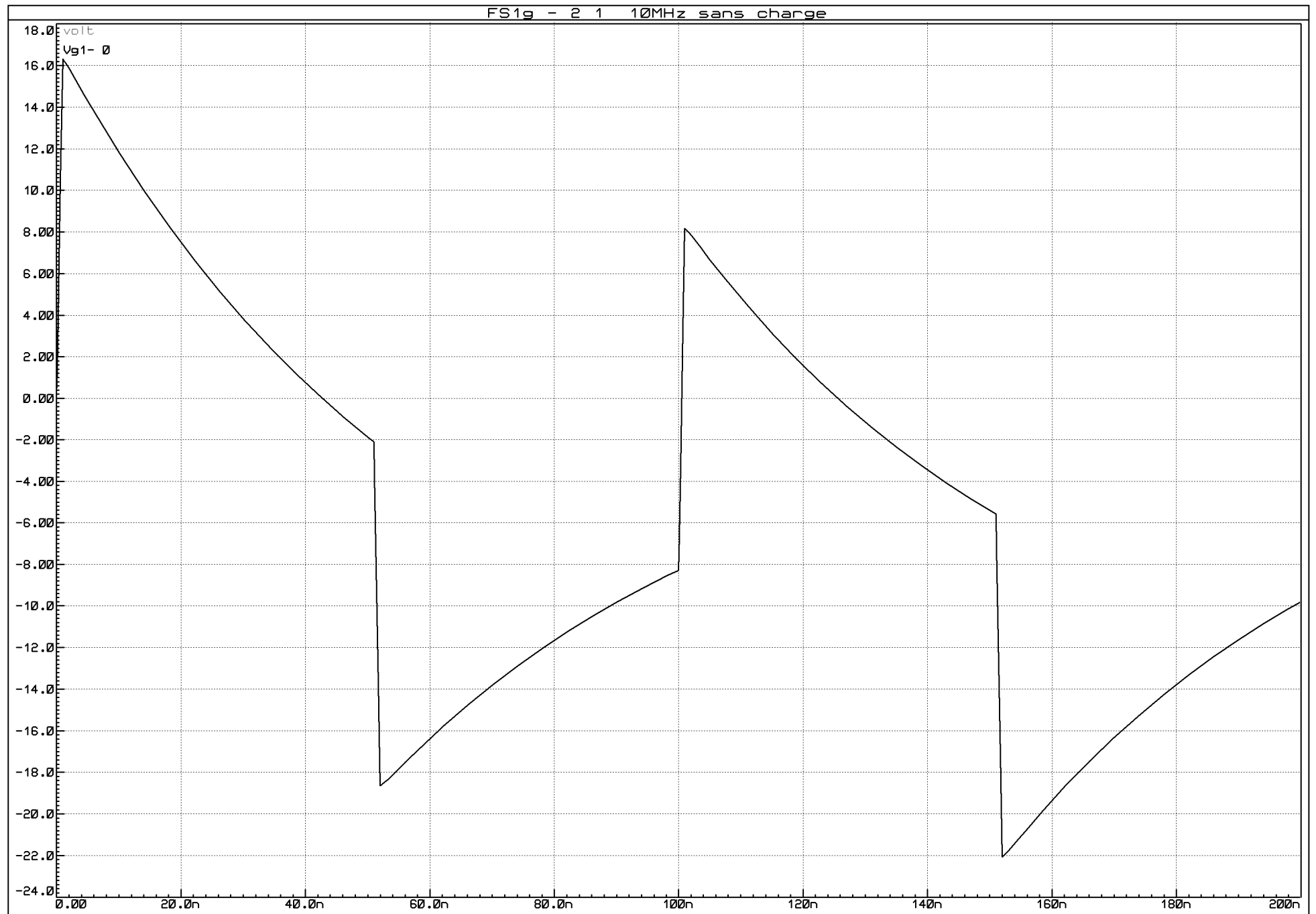


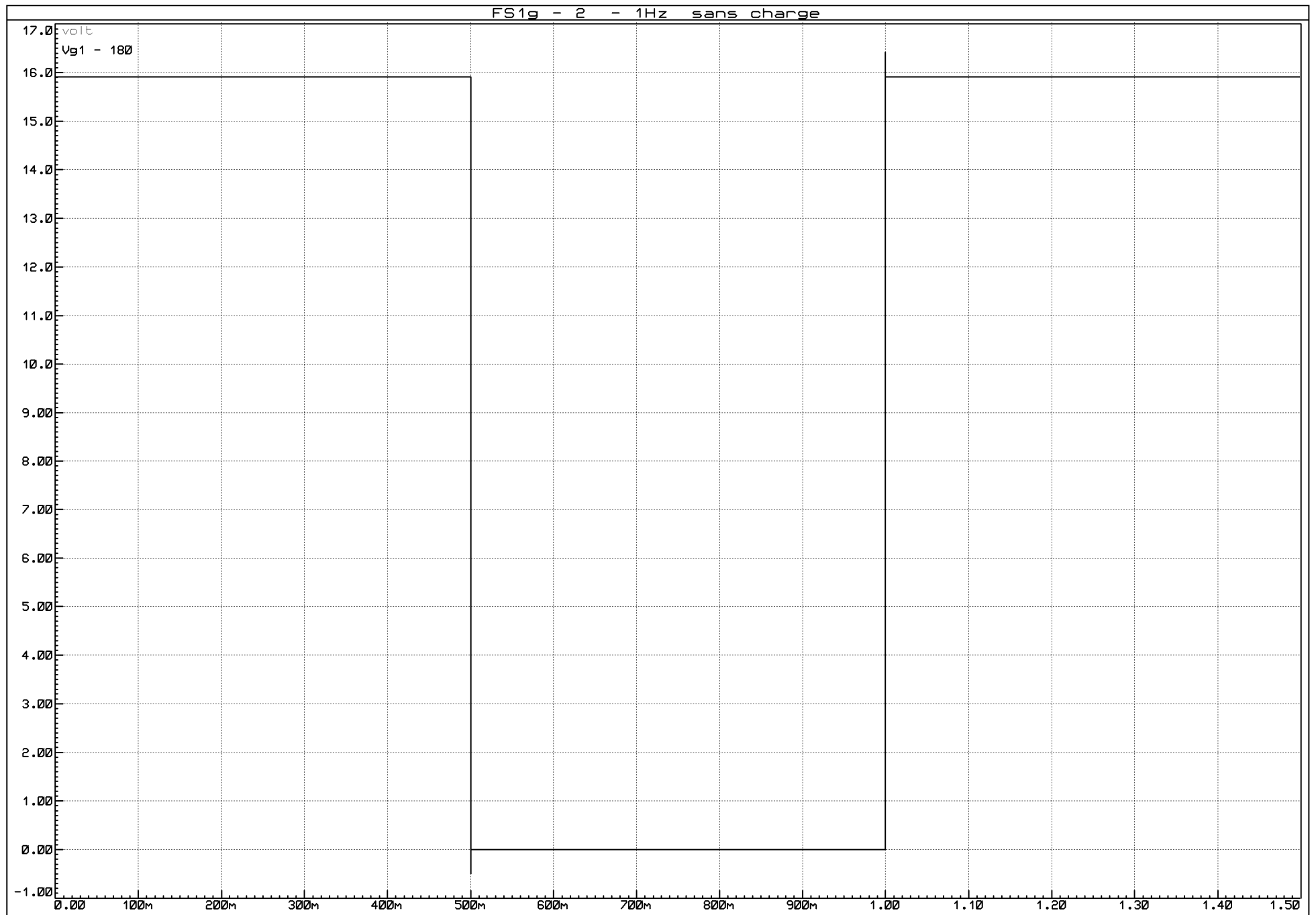


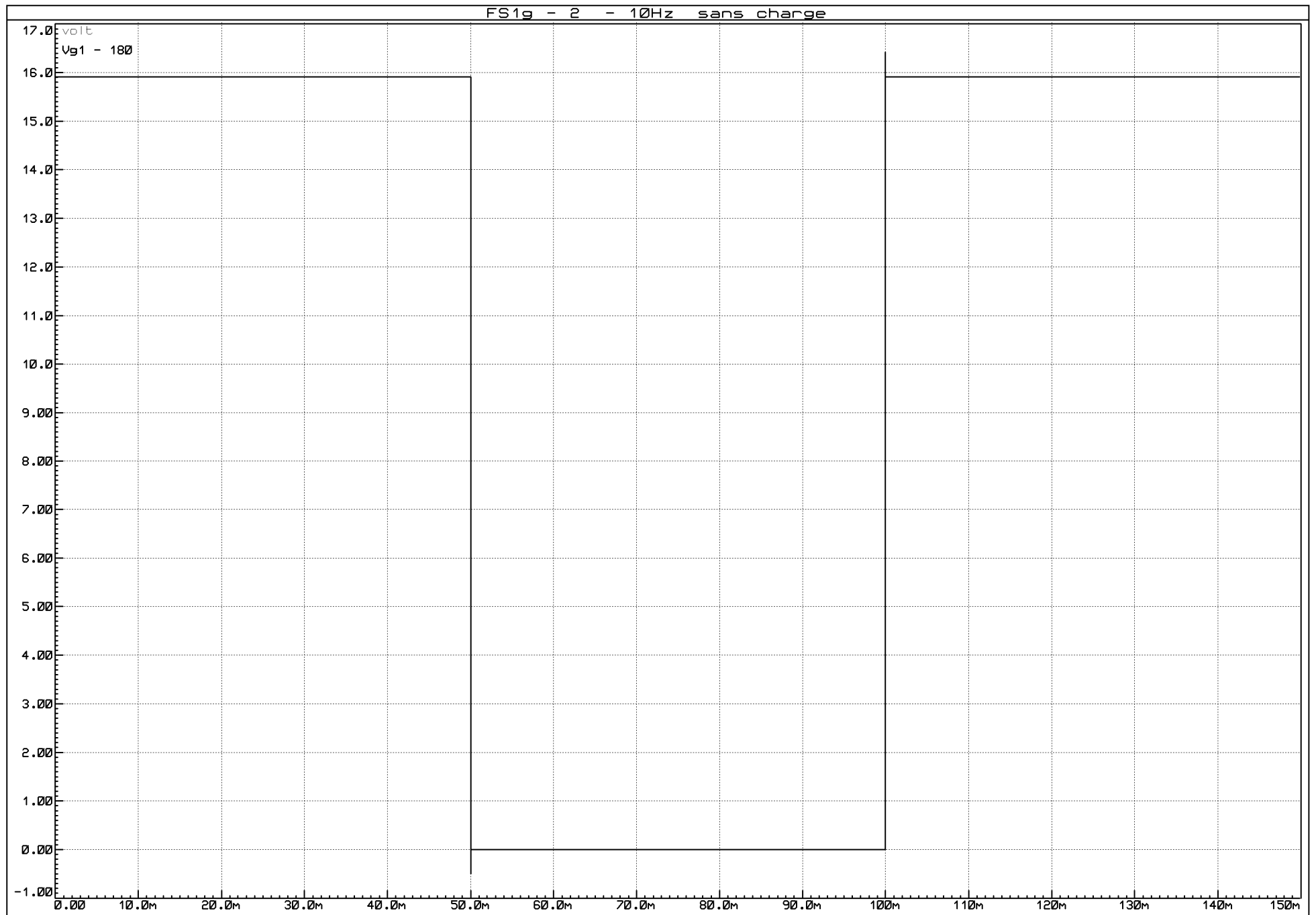


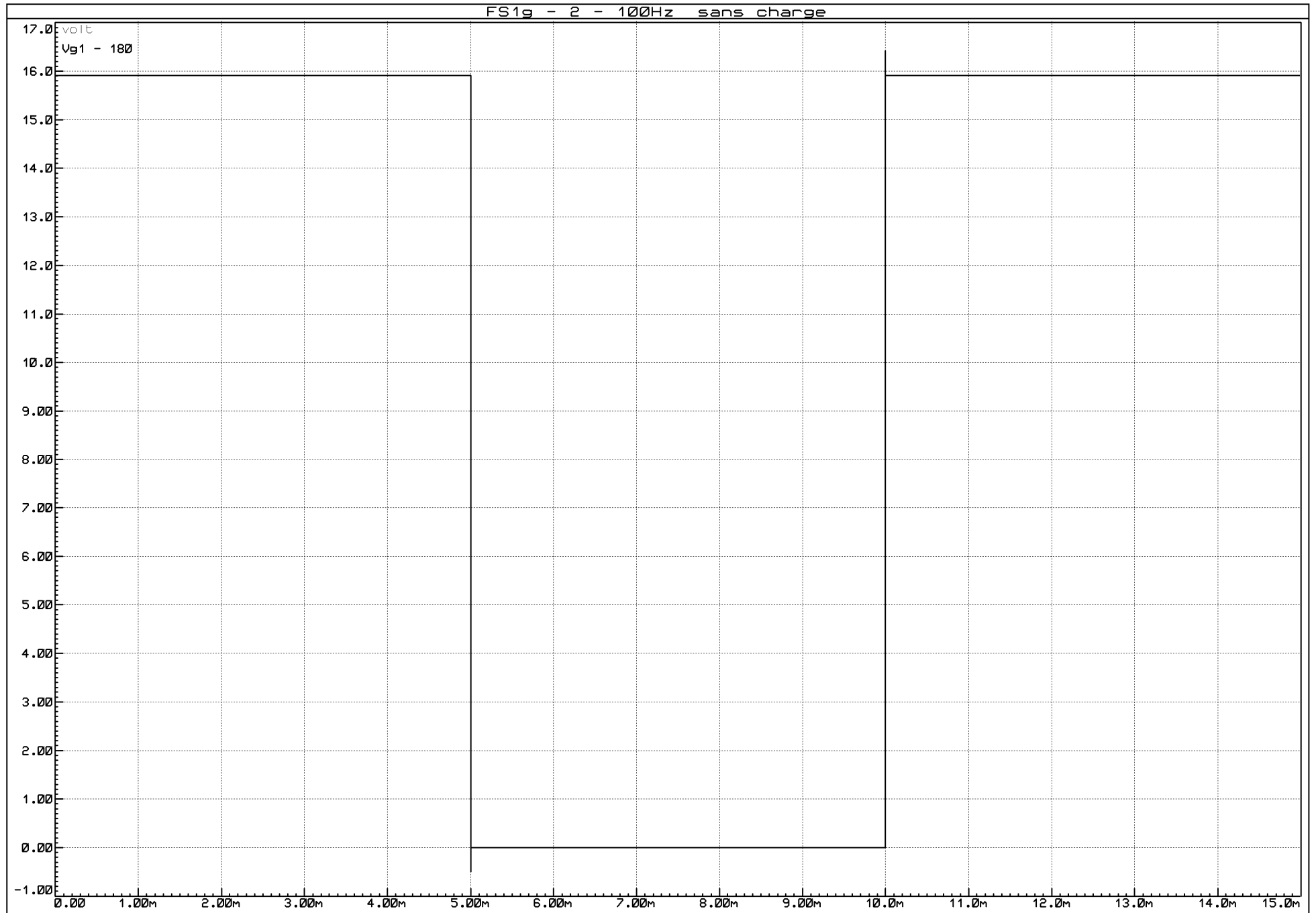


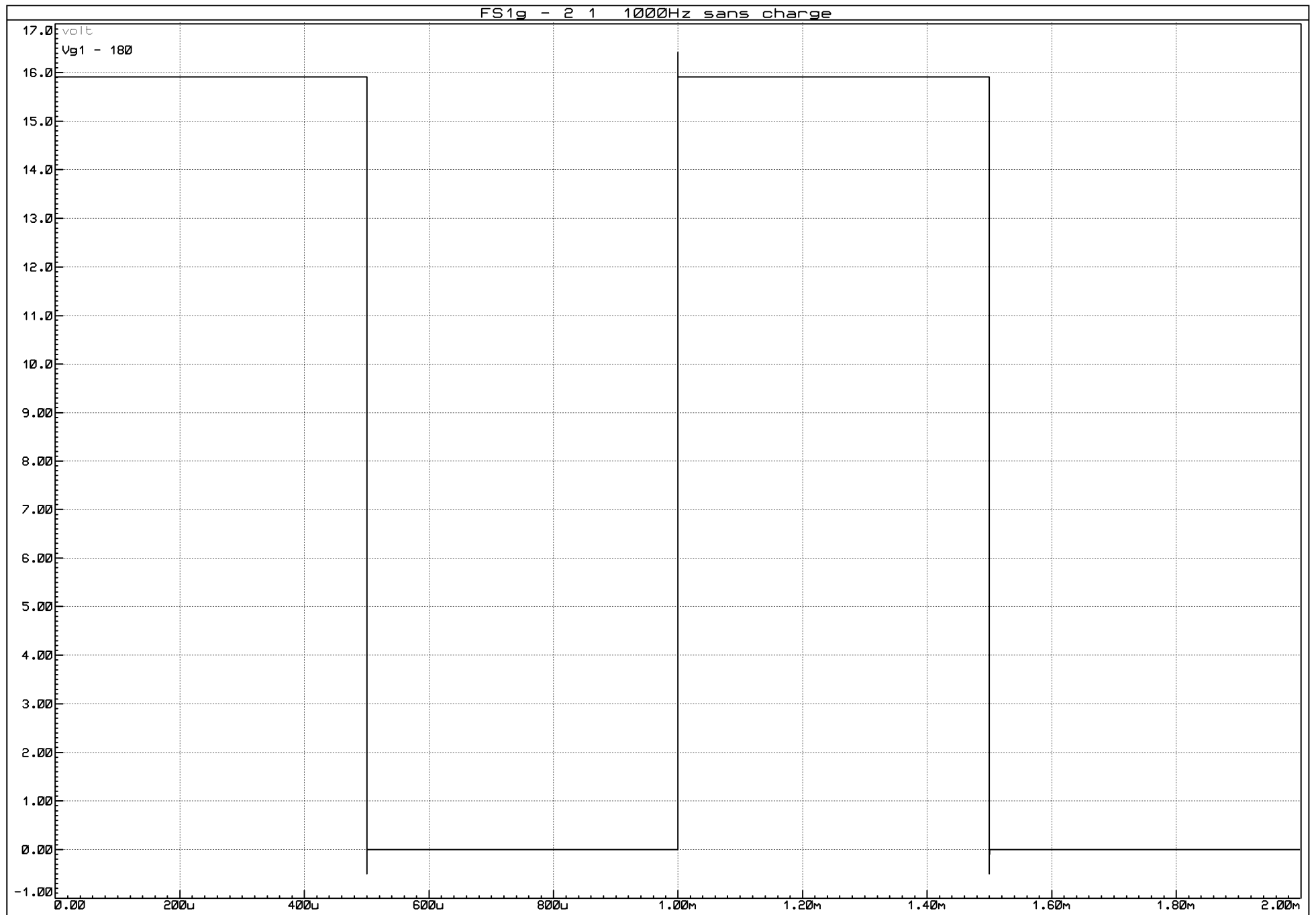


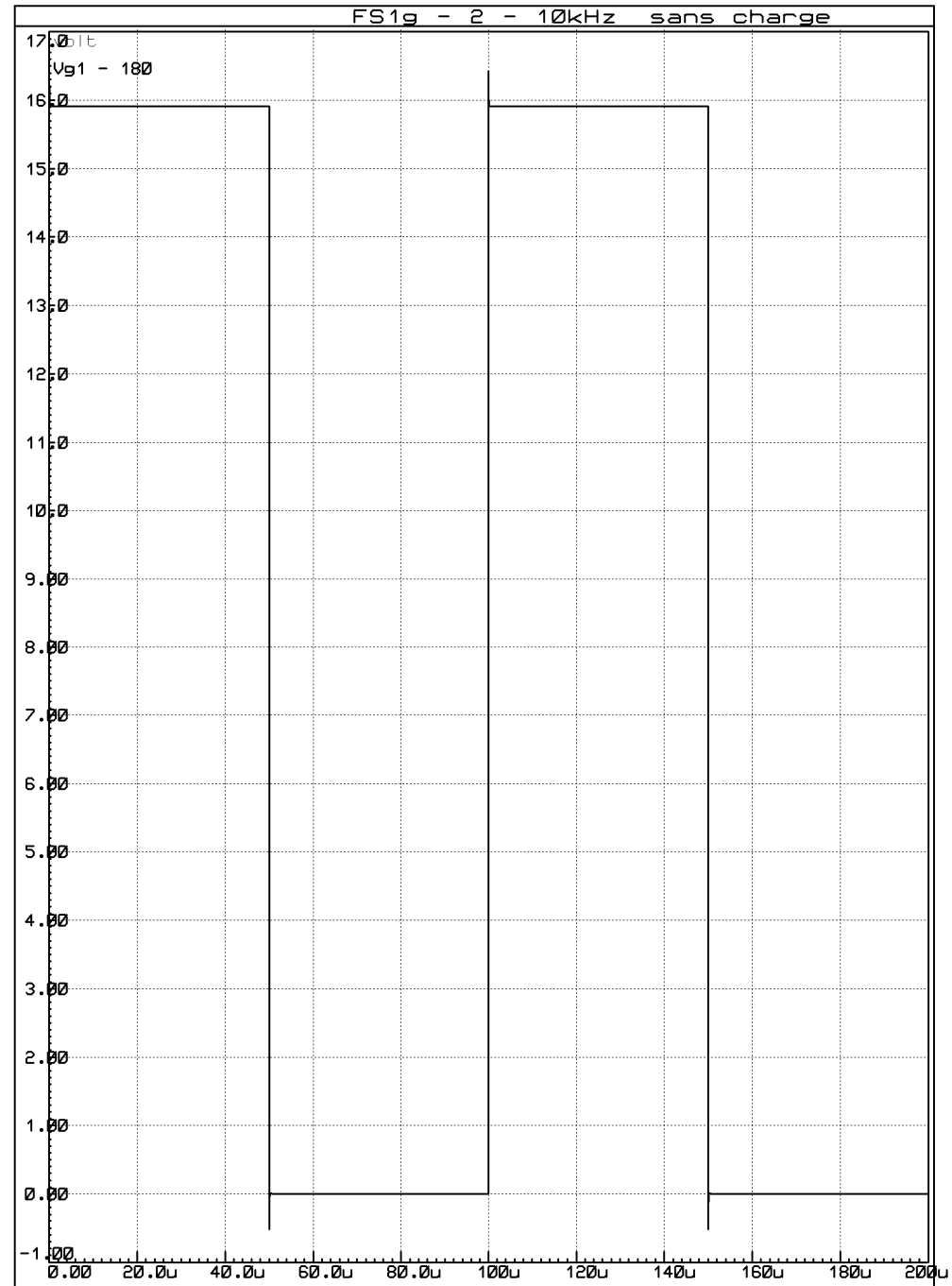

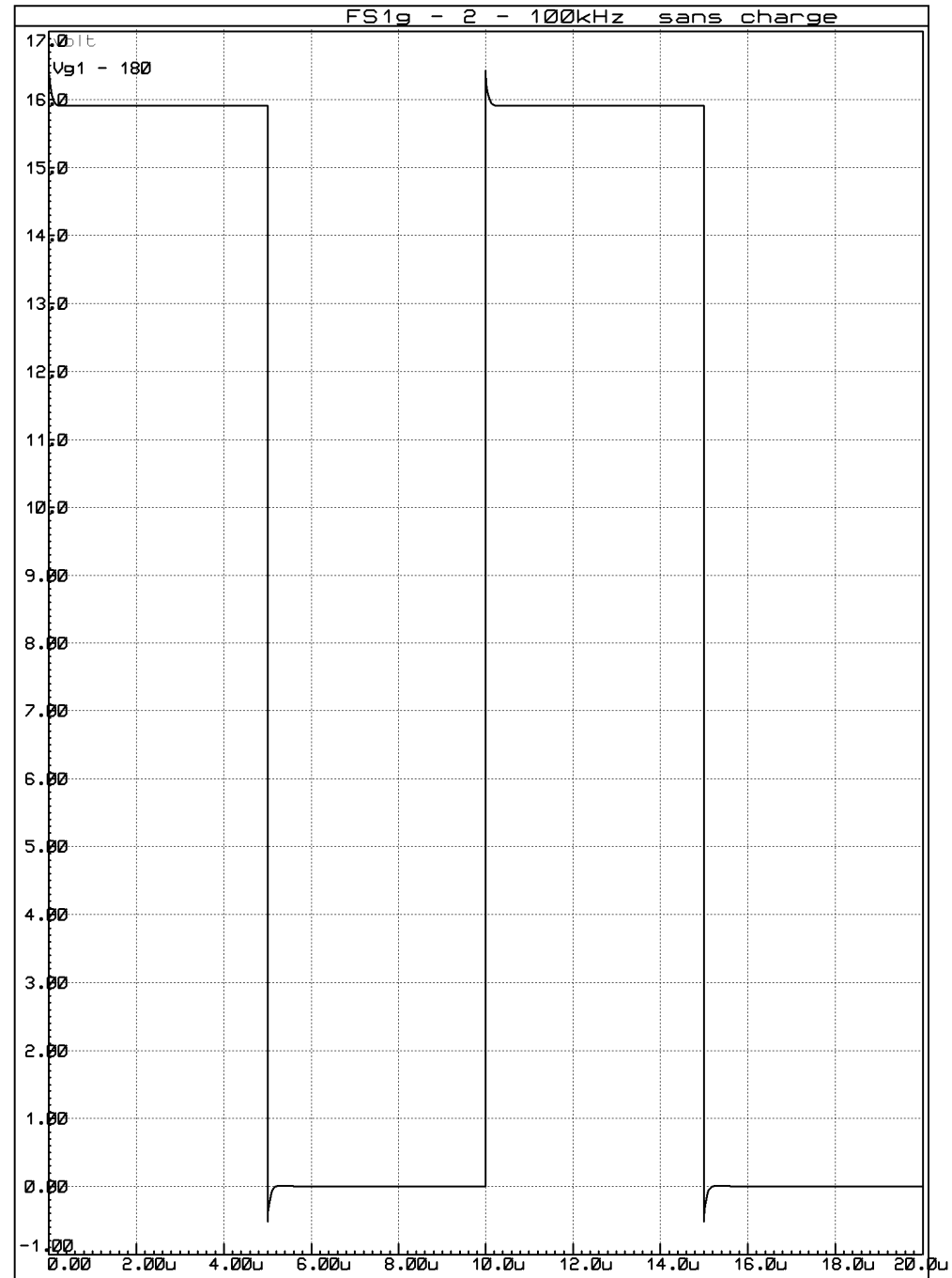

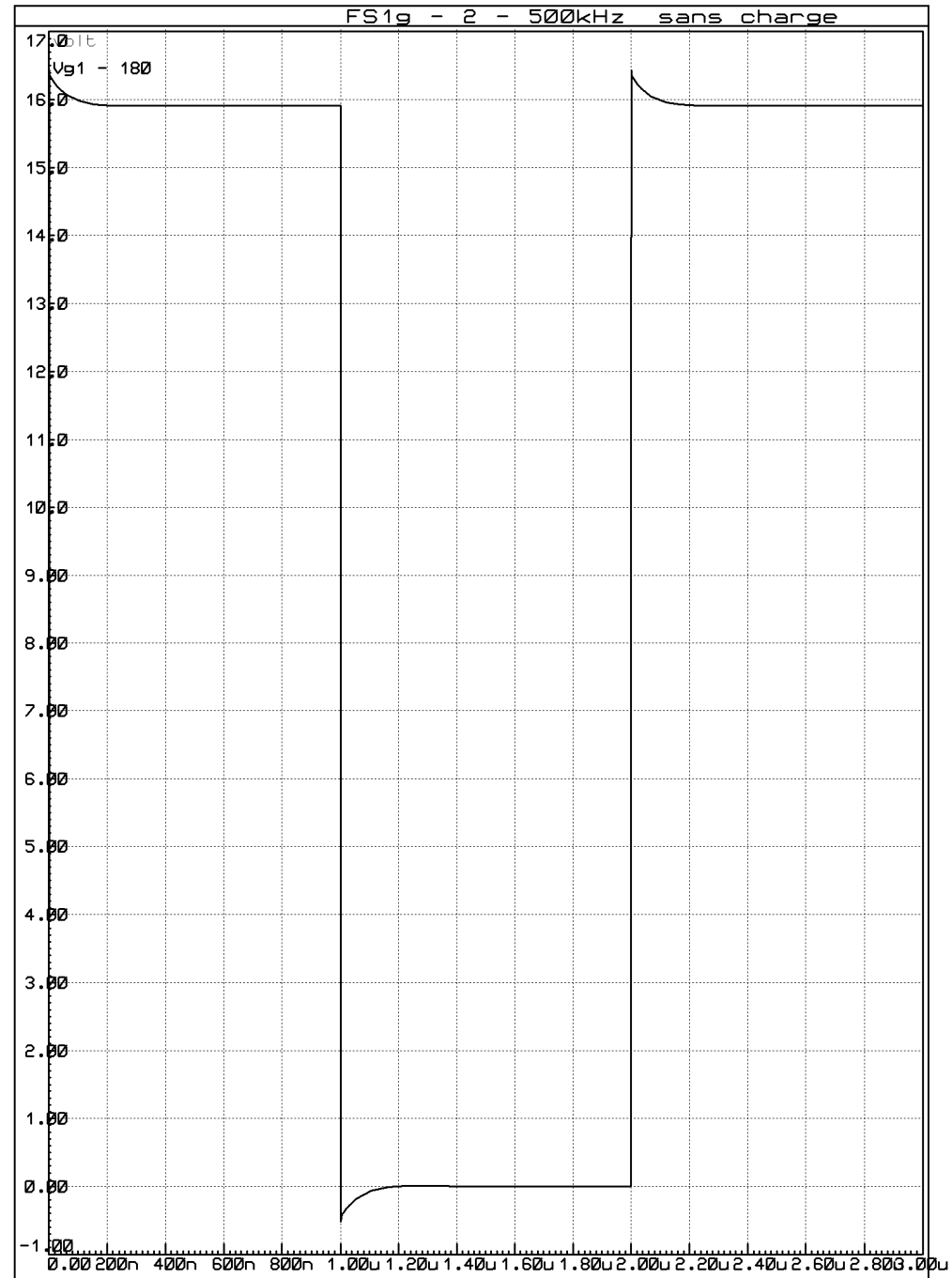

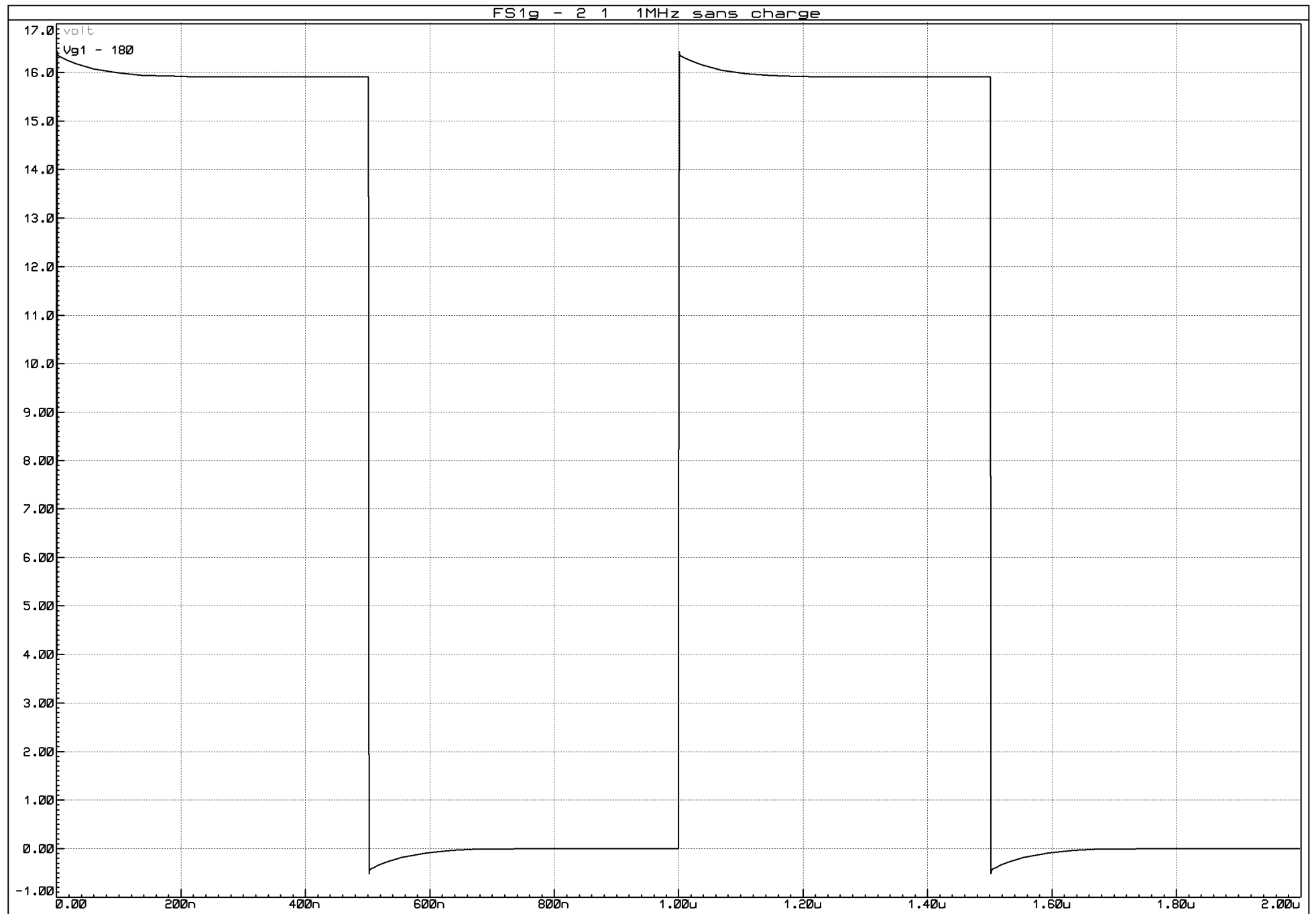

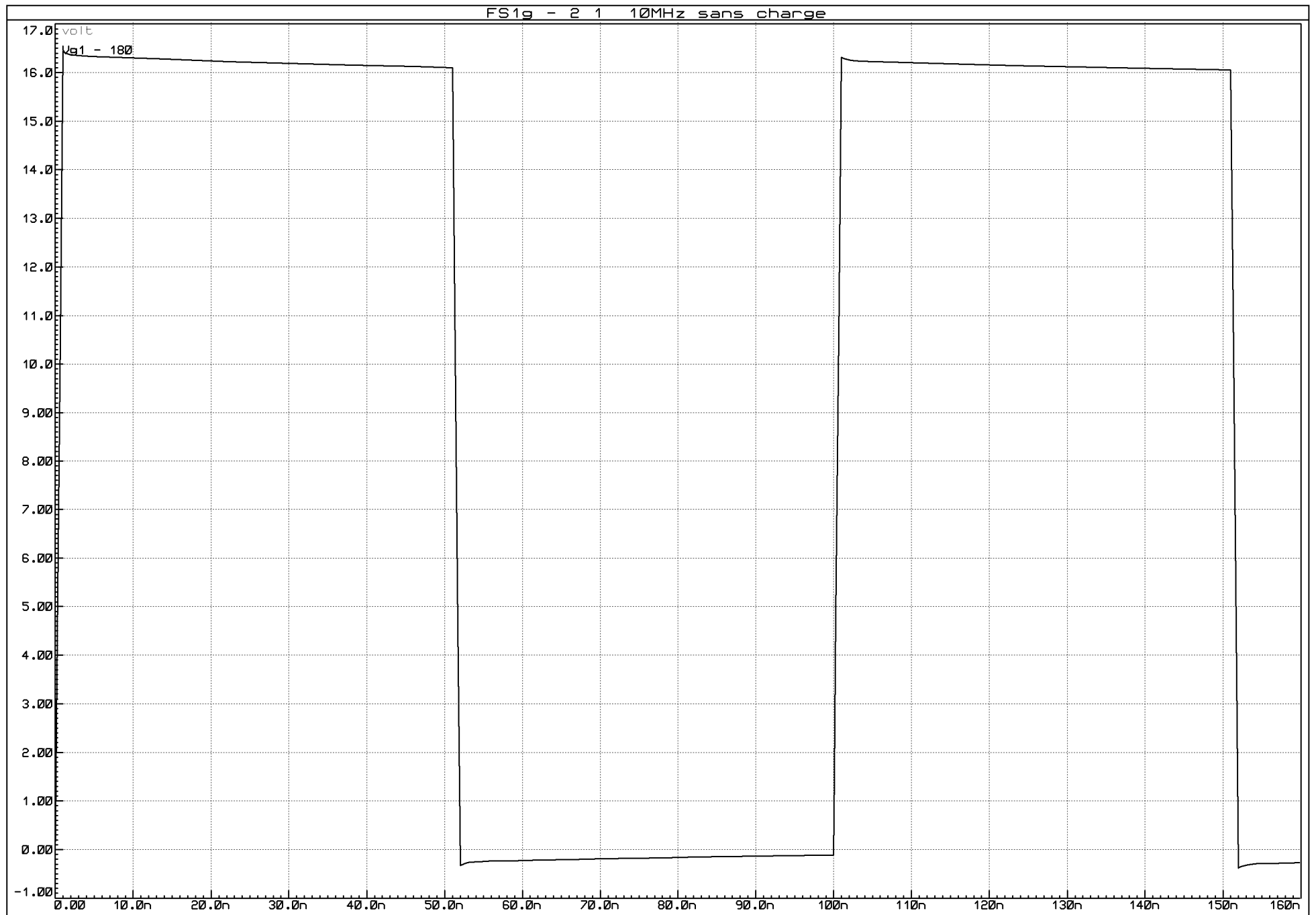

Etude temporelle signaux rectangulaires

(avec charge R_c)

1 Hz – 10 Hz – 20 Hz – 100 Hz – 1000 Hz – 10 kHz – 20 kHz – 100 kHz – 500kHz – 1 MHz



Vg U1 signal rectangulaire de rapport cyclique $r = 0,5$

Vg U1 = 16,5V eff

avec une valeur moyenne de +115 V
(composante continue de +115 V)

Vg U1 mini = 106.75 V

Vg U1 maxi = 123.25 V

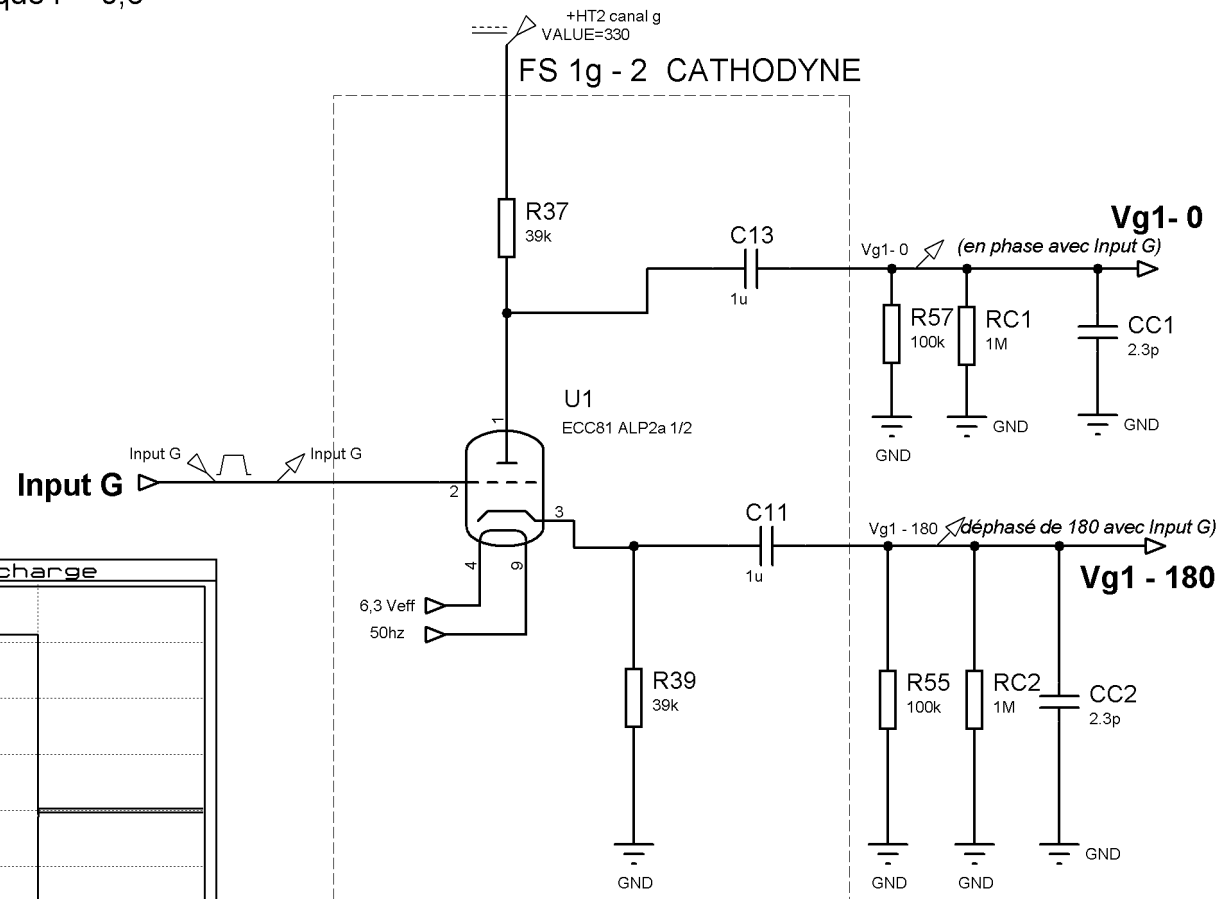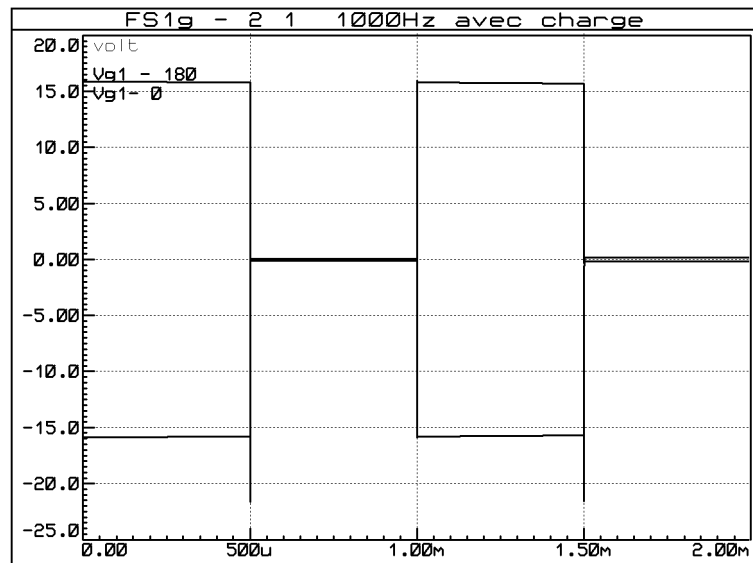

FILE NAME: FS1.2 signaux rectangulaire 5000 Hz avec charge

DATE:

DESIGN TITLE: Ampli Yves COCHET ALP2a

30/12/2012

PATH: DEPHASEUR

PAGE:
1 of 1

BY: Didier VILLERS

REV: 1e

TIME: 13:32:17

