

LES MéMOIRES

I Présentation


Une mémoire est un composant qui mémorise des informations dans des cases mémoires. La mémoire est accessible grâce à un bus de données. La sélection d'une case mémoire parmi toutes les autres est réalisée par le bus des adresses. Il existe deux types de mémoire :

à lecture seule (ROM, PROM, EPROM)

à lecture et écriture (RAM).

II Mémoire à lecture seule

symbole (exemple)

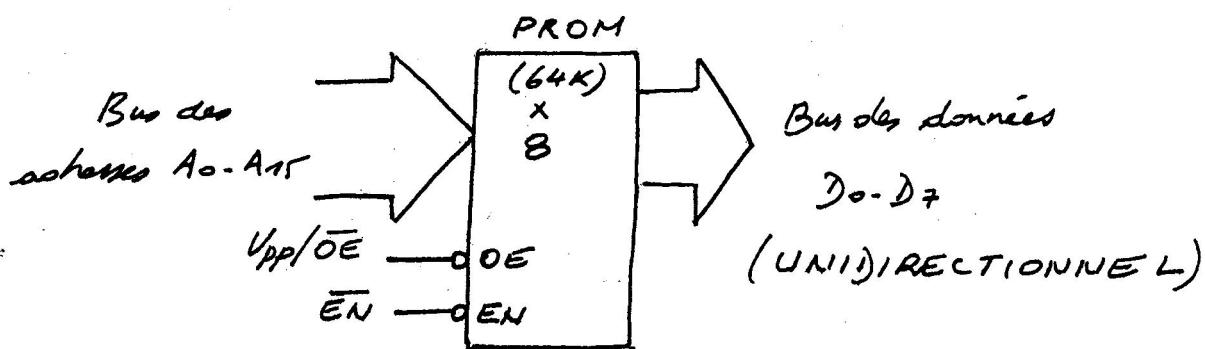


(alimentation et masse non représenté).

définitions :

- PROM : mémoire morte programmable une seule fois
- morte : à lecture seule
- Bus des adresses A₀-A₁₅ : 16 fils forment la combinaison pour sélectionner une case mémoire parmi 2^{16} (= 65536) combinaisons.
- Bus des données (ici à lecture seule, c'est à dire que l'information sélectionnée par le bus des adresses) est disponible sur le bus D₀-D₇ (8 bits). L'information circule de l'intérieur de la mémoire vers l'extérieur sur le bus D₀-D₇ (UNIDIRECTIONNEL).

- EN : signal de validation du boîtier (actif ici sur 2) un niveau logique bas.
- OE : signal de validation du bus des données actif au niveau logique bas
- Vpp : signal de programmation actif au niveau logique haut (UNIQUEMENT AVEC UN PROGRAMMATEUR DE PROM)

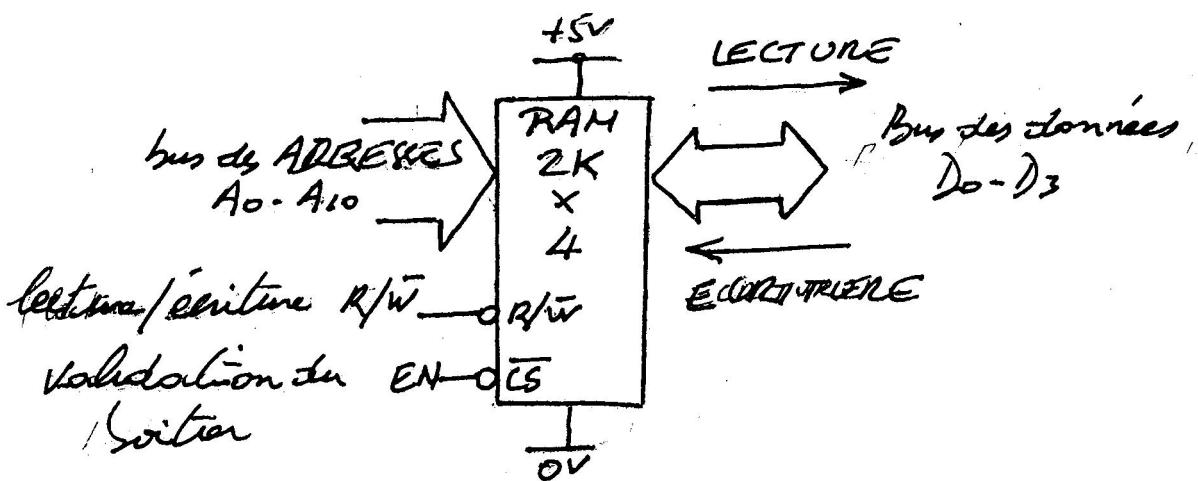III Mémoire si lecture et écriture symbole (exemple)



definitions :

- RAM mémoire à lecture et écriture
- Bus des adresses : sélectionne 1 case mémoire parmi toutes les autres. (ici 1 parmi 2048 mots de 4 bits (quartet))
- R/W : sélectionne le fonctionnement en lecture (R/W = niveau haut : "H") ou en écriture (R/W = niveau bas).
- CS : le boîtier est actif / sélectionné si CS = "L".
- Lecture : l'information va de l'intérieur du composant vers l'extérieur (le bus des données)
- Écriture : l'information va du bus des données vers l'intérieur (la case mémoire sélectionnée).
- 2K x 8 : signifie que le composant a 2048 (2 x 1024) cas de mémoire de 8 bits disponible sur le bus D₀-D₃.